



٣

م.ص ٨٥٠

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٠٩ / الدورة الشتوية

وثيقة محببة
[محدو]

٢ س د مدة الامتحان : ..

المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء القوى / المستوى الثالث

اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠٠٩/١١/٥

الفرع : الصناعي


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول : (٢٠ علامة)

يبين الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدائرة كهربائية مكونة من مصباحين (E1,E2) ، متصلين على التوازي ويمكن إضاءتها أو إطفاؤها من ثلاثة مواقع بوساطة المفاتيح التبادليين (Q1, Q3) ، والمفتاح التصالبي (Q2) .

و المطلوب:


- ارسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة .

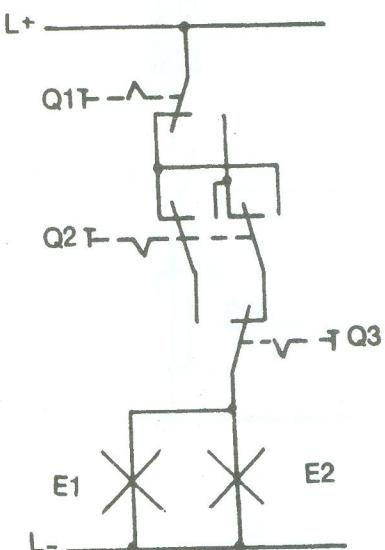

الصفحة الثانية

السؤال الثاني : (٣٠ علامة)

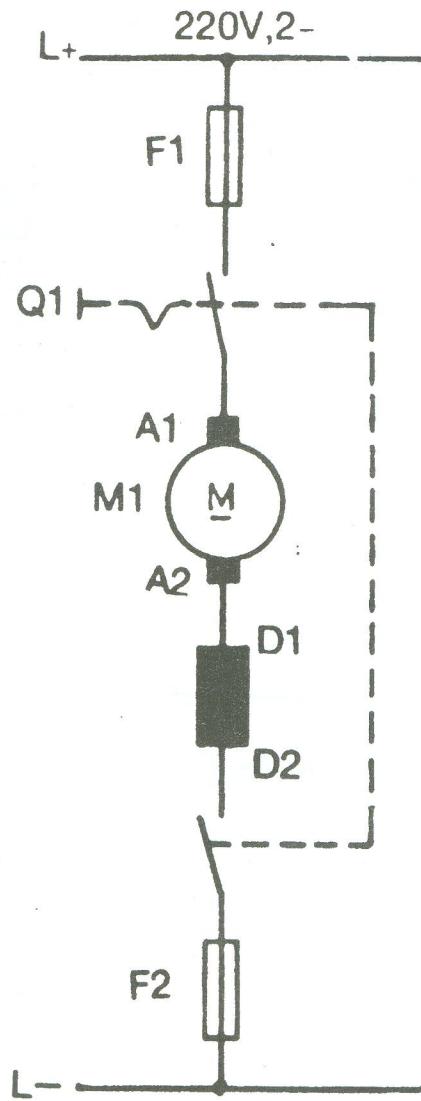- أ) بيّن الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدارة محرك كهربائي توال / تيار مستمر / دوران يميني .
والمطلوب:
(١٥) علامة
- ارسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة .



الصفحة الثالثة

ب) يبين الشكل أدناه عناصر الدارة الكهربائية لمحرك كهربائي أحادي الطور (M_1) ، ذي مواضع (C_1) ، يتصل بالمنبع عن طريق مصهر الحماية (F_1) ، وفتح التشغيل اليدوي (Q_1) .

والمطلوب:


(١٥ علامة)

- ارسم المخطط التفصيلي لدارة هذا المحرك .

L1 —————

N —————

PE —————

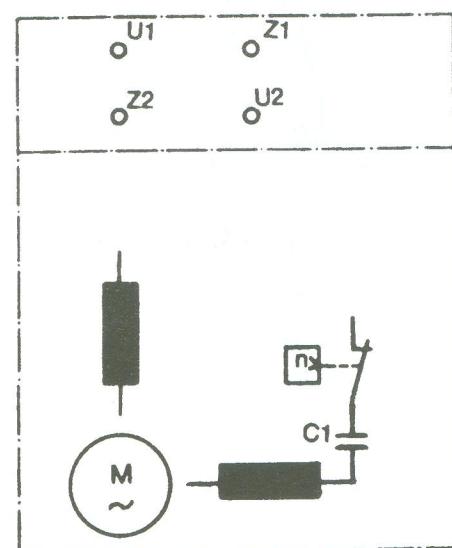


يتبع الصفحة / ٤ ، ، ،

الصفحة الرابعة

السؤال الثالث : (٣٠ علامة)

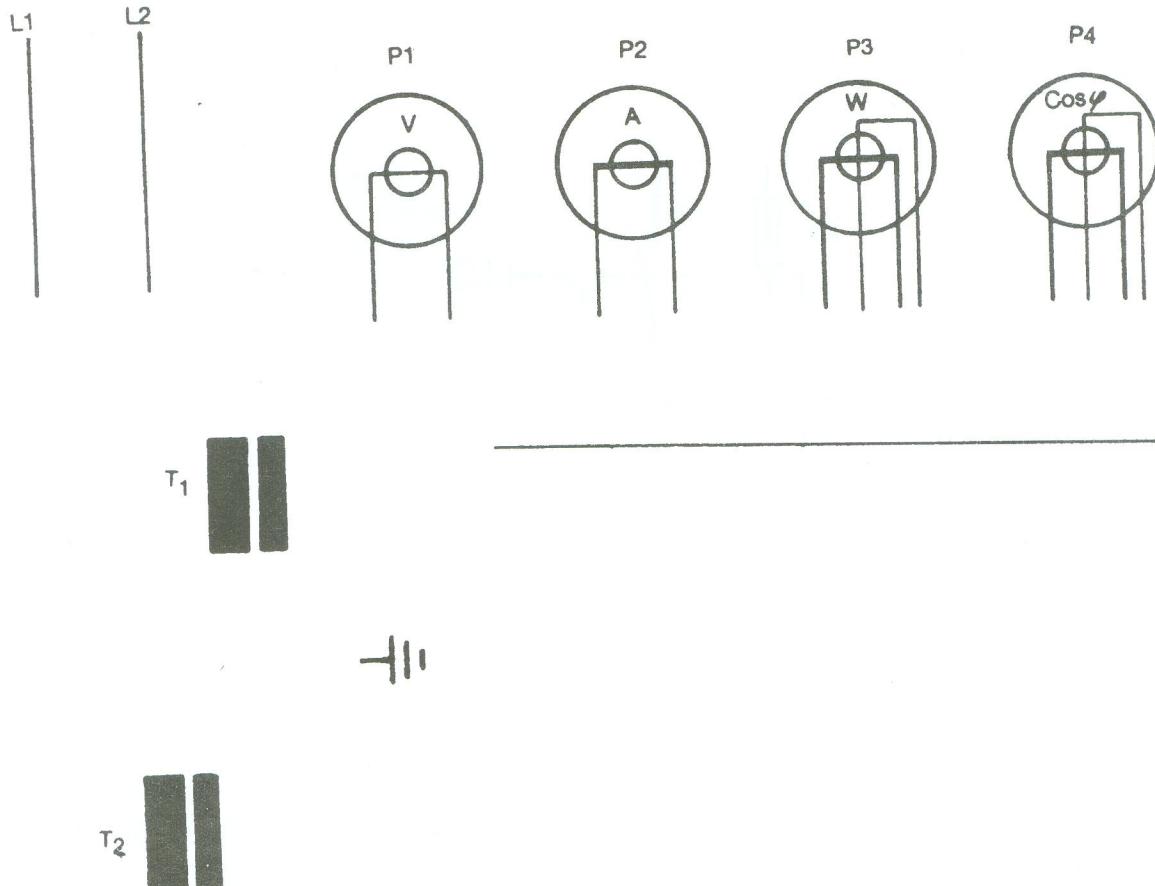أ) ارسم المخطط التفصيلي لطريقة توصيل أجهزة القياس الكهربائية (P1,P2,P3,P4) مع الشبكة المبينة أدناه من خلال محول التيار (T2)، ومحول الفولطية (T1) .
٢٠ علامة



ب) ارسم الرسم الرمزي للعناصر الكهربائية الآتية :
١٠ علامات)

- مرحل زمني
- مبين رقمي
- مقاومة متغيرة
- محرك كهربائي عام
- جهاز قياس المقاومة الكهربائية

انتهت الأسئلة