



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة محمية/محلود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

رقم المبحث: 212

اليوم والتاريخ: الأربعاء ١٠/١/٢٤٠٢
رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

المبحث: الفيزياء
الفرع: الصناعي (كليات)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).
الثواب الفيزيائية:

$$E = 10 \times 8,85 \text{ كيلوم}^2/\text{نيوتون}\cdot\text{م}^2, \quad S = 10 \times 1,6 \text{ كيلوم}^2, \quad P_{\text{جديد}} = 10 \times 1 \Omega \cdot \text{م}, \quad J = 37,6 \text{ جتا} = 37,6 \text{ جتا}$$

١- ثُعرف المواسعة الكهربائية بأئتها النسبة بين:

أ) الطاقة المخزنة في المواسع والشحنة الكهربائية المخزنة فيه

ب) كمية الشحنة الكهربائية المخزنة في المواسع والطاقة المخزنة فيه

ج) الطاقة المخزنة في المواسع وفرق الجهد بين طرفيه

د) كمية الشحنة الكهربائية المخزنة في المواسع وفرق الجهد بين طرفيه

٢- المواسع الكهربائي هو أداة تُستخدم لتخزين:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| د) المجال الكهربائي | ج) التيار الكهربائي | ب) الطاقة الكهربائية | أ) الجهد الكهربائي |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|

٣- يتصل طرفاً مواسع كهربائي ذي صفيحتين متوازيتين مع مصدر فرق جهد كهربائي، إذا زادَ بعدَ بين صفيحتيه، فإنَّ التغيير الذي يحدث على كل من شحنته ومواسعته على الترتيب:

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| أ) تزداد، تزداد | ب) تقل، تقل | ج) تزداد، تقل | د) تقل، تزداد |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|

٤- في دائرة المواسع ذي الصفيحتين المتوازيتين، وفي أثناء عملية شحن المواسع، واعتتماداً على العلاقة الرياضية: $S = \frac{Q}{C}$ ، فإنَّ كلاً من (س، ج) يُمثل على الترتيب:

أ) مجموع الشحنة على صفيحتي المواسع، فرق الجهد بين صفيحتي المواسع

ب) مجموع الشحنة على صفيحتي المواسع، فرق الجهد بين طرفي البطارية

ج) القيمة المطلقة للشحنة على أيِّ من صفيحتي المواسع، فرق الجهد بين صفيحتي المواسع

د) القيمة المطلقة للشحنة على أيِّ من صفيحتي المواسع، فرق الجهد بين طرفي البطارية

٥- مواسع كهربائيان متصلان على التوازي مع بطارية، المواسع الكهربائي المكافئ لهما يكون جده مساوياً لـ:

أ) جهد البطارية، وشحنته تساوي مجموع شحنتي المواسعين

ب) جهد البطارية، وشحنته تساوي شحنة أيِّ من المواسعين

ج) مجموع جهدي المواسعين، وشحنته تساوي مجموع شحنتي المواسعين


د) مجموع جهدي المواسعين، وشحنته تساوي شحنة أيِّ من المواسعين

الصفحة الثانية

٦- عند نقصان شحنة مواسع مشحون إلى ربع ما كانت عليه، فإن مواسعته:

- (ب) تصبح ربع ما كانت عليه
- (ج) تبقى ثابتة
- (أ) تصبح أربعة أمثال ما كانت عليه
- (د) تصبح نصف ما كانت عليه

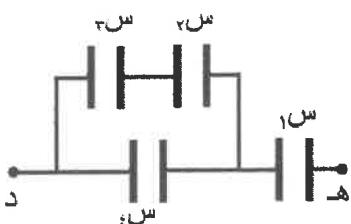٧- يُمثل الشكل المجاور جزءاً من دارة كهربائية يحتوي على أربعة مosasعات متساوية المواسعة، إن شحنة المواسع (S_1) تساوي:



- (أ) $S_2 + S_3 + S_4$
- (ب) $S_2 + S_3$
- (ج) $S_2 + S_4$
- (د) S_3

٨- مosasع ذو صفيحتين متوازيتين مشحون، والطاقة المخزنة فيه (٤) ميكروجول، إذا زاد فرق الجهد بين صفيحتيه إلى مثلي ما كان عليه، فإن الطاقة المخزنة فيه تصبح بوحدة (ميكروجول) تساوي:

- (أ) ٣٢
- (ب) ١٦
- (ج) ٨
- (د) ٤

٩- مosasع كهربائي مكتوب عليه (١٠ ميكروفاراد، ١٢ فولت)، هذا يعني أنّ:

- (أ) الحد الأدنى للجهد المسموح به لشحن المosasع يساوي (١٢) فولت
- (ب) الحد الأعلى للجهد المسموح توصيل المosasع به يساوي (١٢) فولت
- (ج) المosasع يختزن شحنة مقدارها (١٠) ميكروكولوم عند وصله مع مصدر فرق جهد (١٢) فولت
- (د) المosasع يختزن طاقة مقدارها (١٠) ميكروجول عند وصله مع مصدر فرق جهد (١٢) فولت



١٠- مستعيناً بالبيانات المثبتة في الشكل المجاور، والذي يبيّن مosasعاً كهربائياً أسطواني الشكل، الحد الأقصى للطاقة الكهربائية التي يمكن تخزينها في المosasع بوحدة (ميكروجول) تساوي:


- (أ) ٠.٦
- (ب) ٣٧٥
- (ج) ١٥٠
- (د) ٧٥

١١- وصلت ثلاثة مosasعات متساوية في المواسعة على التوازي، وكانت المواسعة المكافئة للمجموعة تساوي

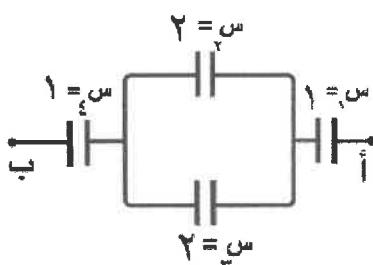(٦) ميكروفاراد، فإن مواسعة أيّ مosasع من المجموعة بوحدة (ميكروفاراد) تساوي:

- (أ) $\frac{1}{6}$
- (ب) ٦
- (ج) $\frac{1}{2}$
- (د) ٢


١٢- يبيّن الشكل المجاور مجموعة المosasعات بين النقطتين (أ، ب)، إذا علمت أنّ قيم المosasعات المثبتة في الشكل بوحدة (ميكروفاراد)، فإن المواسعة المكافئة للمجموعة بوحدة (ميكروفاراد) تساوي:



- (أ) $\frac{4}{9}$
- (ب) $\frac{9}{4}$
- (ج) ٦
- (د) ٣


الصفحة الثالثة

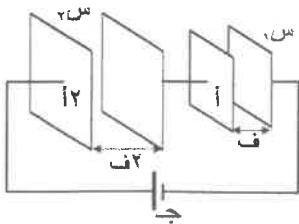١٣- مستعيناً بالبيانات المثبتة في الشكل المجاور، والذي يبيّن مواسعين كهربائيين متصلين معًا كما في الشكل، إذا كانت الكثافة السطحية للشحنة على الموضع (s_1) تساوي (5)، فإن الكثافة السطحية للشحنة على الموضع (s_2) تساوي:



- (أ) ٥ (ب) ٥٢ (ج) ٥٠,٥ (د) ٥٠,٢٥

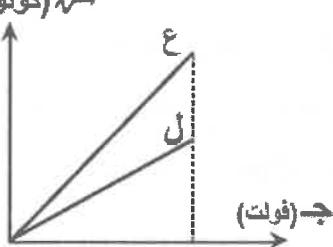١٤- يمثل الشكل المجاور منحنى (الجهد - الشحنة) لمواسعين متساوين في مساحة صفارهما، ومختلفين في المسافة بينهما (ف). العلاقة بين مواعنة كل من المواسعين، والمسافة بين صفيحتي كل منها على الترتيب:



- (أ) $V_E < V_F$, $d_E > d_F$ (ب) $V_E > V_F$, $d_E < d_F$
 (ج) $V_E > V_F$, $d_E > d_F$ (د) $V_E < V_F$, $d_E < d_F$

١٥- إذا كان لدينا مواسع كهربائي مواعنته ($0,2$) نانوفاراد، ويختزن طاقة وضع كهربائية (4) ميكروجول، فإن فرق الجهد بين طرفيه بوحدة (فولت) يساوي:


- (أ) ٤٠٠ (ب) ٢٠٠ (ج) ٢٠ (د) ٠,٤

١٦- وصل مواسعان كهربائيان متساويان في المواعنة على التوالي مع مصدر فرق جهد كهربائي (4) فولت، إذا علمت أن مواعنة كلٍّ منهما (5) ميكروفاراد، فإن الشحنة الكهربائية على أيٍّ من المواسعين بوحدة (ميكروكولوم) تساوي:

- (أ) ٠,٤ (ب) ١,٦ (ج) ٢,٥ (د) ١٠

١٧- وصل مواسع كهربائي ذو صفيحتين متوازيتين مع بطارية (ج) حتى شُحن تماماً، إذا زادت مساحة صفيحتي المواسع، فإن أحد الآتية يبقى ثابتاً للمواسع:

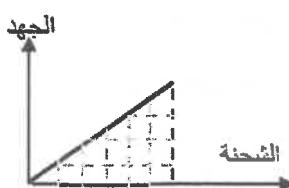- (أ) مواعنته (ب) شحنته
 (ج) فرق الجهد بين صفيحتيه (د) الطاقة الكهربائية المخزنة فيه



١٨- يبيّن الشكل المجاور التمثيل البياني للعلاقة الخطية بين شحنة المواسع الكهربائي وجده في أثناء عملية الشحن، المساحة المظللة تحت منحنى (الشحنة - الجهد) تمثل:

- (أ) مواعنة المواسع (ب) الطاقة المخزنة في المواسع
 (ج) مقلوب الطاقة المخزنة في المواسع (د) مقلوب مواعنة المواسع

١٩- مواسع ذو صفيحتين متوازيتين، وصل مع مصدر فرق جهد (40) فولت، وكانت الكثافة السطحية للشحنة على صفيحتيه ($17,7$) نانوكولوم/ م^2 ، البعد بين صفيحتيه بوحدة (متر) يساوي:

- (أ) ٥ (ب) ٥٠ (ج) ٠,٢ (د) ٠,٠٢

الصفحة الرابعة

٢٠- موصل فلزي يمر فيه تيار كهربائي (٦) أمبير، هذا يعني أن كمية الشحنة الكهربائية بوحدة (كولوم) التي تُعبر مقطع من الموصل خلال ثانيةين تساوي:

- (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ٢٤

٢١- التصادمات التي تحدث داخل موصل فلزي عند مرور تيار كهربائي فيه تؤدي إلى:

- (أ) زيادة اتساع اهتزازات ذرات الفلز، وانخفاض درجة حرارة الموصل
- (ب) زيادة اتساع اهتزازات ذرات الفلز، وارتفاع درجة حرارة الموصل
- (ج) نقصان اتساع اهتزازات ذرات الفلز، وارتفاع درجة حرارة الموصل
- (د) نقصان اتساع اهتزازات ذرات الفلز، وانخفاض درجة حرارة الموصل

٢٢- موصل فلزي مساحة مقطعه (٤×٠٠٠) مم^٢، وعدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم منه تساوي (١٠×١٠^٨) إلكترون/م^٣، إذا مر فيه تيار كهربائي مقدارها (٦,١) أمبير، فإن السرعة الانسيافية للإلكترونات الحرة في هذا الموصل بوحدة (م/ث) تساوي:

- (أ) ٢٥٠٠ (ب) ٢,٥ (ج) ١٦٠٠ (د) ١,٦

٢٣- موصل فلزي فرق الجهد بين طرفيه (١٢) فولت، إذا عبر (٩٠٠) إلكترون مقطع الموصل في زمن مقداره (٣) ثوان، فإن مقاومة هذا الموصل بوحدة (أوم) تساوي:

- (أ) ٢٥ (ب) ٠,٠٤ (ج) ٠,٢٥ (د) ٤

٢٤- وفق النظام العالمي للوحدات، الوحدة التي تُعرف بأنّها مقاومة موصل يمر فيه تيار كهربائي مقداره (١) أمبير، عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه (١) فولت هي:

- (أ) الأول (ب) الفاراد (ج) الأمبير (د) الفولت

٢٥- في المقاومات اللاأومية يتغيّر التيار الكهربائي المار فيها على نحو:

- (أ) غير خطّي بتغيير فرق الجهد بين طرفيها
- (ب) خطّي بتغيير فرق الجهد بين طرفيها
- (ج) غير خطّي بثبات فرق الجهد بين طرفيها
- (د) خطّي بثبات فرق الجهد بين طرفيها

٢٦- ثلاثة موصلات (١)، (٢)، (٣) من الألمنيوم، تختلف عن بعضها بمساحة المقطع (٢) والطول (١) كما يوضح الشكل المجاور.


الترتيب التصاعدي وفق التيار الكهربائي (ت) المار في كل

منها عند وصلها على التوازي بمصدر فرق جهد، هو:

- (أ) ت١، ت٢، ت٣ (ب) ت٢، ت٣، ت١ (ج) ت٣، ت١، ت٢ (د) ت٣، ت١، ت٢

الصفحة الخامسة

جـ (فولت)

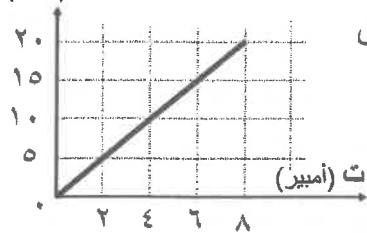

٢٧- معتمدًا على البيانات المثبتة في الشكل المجاور، والذي يمثل العلاقة البيانية بين فرق الجهد بين طرفي سلك من الحديد والتيار الكهربائي المار فيه، فإذا علمت أن طول السلك يساوي (٦٠٠) م، فإن مساحة مقطعه بوحدة (م٢) تساوي:

- (أ) ٢٤ (ب) ٠٠٤٢ (ج) ٢,٥ (د) ١٥

المادة	س	ص	ع	ز
المقاومية (Ω.م)	10×5	10×5	10×5	10×5

٢٨- مستعيناً بالبيانات المثبتة في الجدول المجاور، والذي يبين قيمة مقاومة الكهربائية لبعض المواد عند درجة حرارة (٢٠)°س، فإن المادة المناسبة لصناعة مقابض أدوات صيانة الأجهزة الكهربائية هي المادة:

- (أ) (ز) (ب) (ع) (ج) (ص) (د) (س)

٢٩- موصل نحاسيان (أ، ب) منتظماً المقطع، الموصل (أ) طوله (٢٠) م و مقاومته (١٠٨) أوم، والموصل (ب) طوله (٥) م، إذا علمت أن مساحة مقطع الموصل (ب) تساوي ثلاثة أمثال مساحة مقطع الموصل (أ)، فإن مقاومة الموصل (ب) بوحدة (أوم) تساوي:


- (أ) ٨١ (ب) ٢٧ (ج) ٩ (د) ٦

٣٠- نستطيع زيادة مقاومة الموصل الكهربائية إذا زدنا:

- (أ) درجة حرارته (ب) طوله (ج) مساحة مقطعه (د) قطره


٣١- عند وصل المقاومات (٧، ٨، ١٥) Ω على التوالي، تكون المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات بوحدة (Ω) تساوي:

- (أ) ٨ (ب) ٥ (ج) ٣٠ (د) ١٢

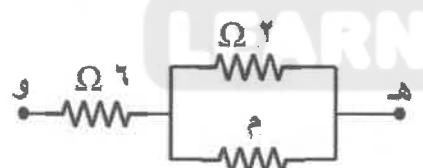

٣٢- في الشكل المجاور، إذا علمت أن المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات بين النقطتين (هـ، وـ) تساوي (٧) Ω، فإن قيمة المقاومة (مـ) بوحدة (Ω) تساوي:

- (أ) ٢ (ب) ١ (ج) ٧ (د) ٨

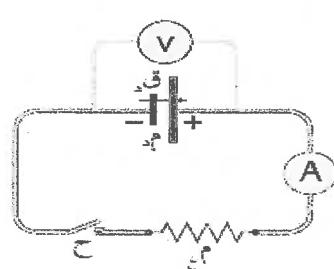

❖ يُبيّن الشكل المجاور دارة كهربائية تتكون من بطارية ومقاومة وفتحة، فإذا كانت قراءة الفولتميتر (V) والمفتاح مفتوح (٢٠) فولت، وعند إغلاق المفتاح تصبح قراءة الفولتميتر (١٥) فولت وقراءة الأميتر (٢) أمبير. أجب عن الفقرات (٣٣، ٣٤، ٣٥) الآتية:

٣٣- مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية بوحدة (فولت) يساوي:

- (أ) ٥ (ب) ٢,٥ (ج) ٧,٥ (د) ٢٠

٣٤- المقاومة الداخلية للبطارية بوحدة (أوم) تساوي:

- (أ) ٥ (ب) ٢,٥ (ج) ٧,٥ (د) ٢٠

٣٥- قراءة الأميتر (A) والمفتاح (حـ) مفتوح بوحدة (أميـر) تساوي:

- (أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٢٠ (د) ١٥


الصفحة السادسة

٣٦- يُعرف الشغل الذي تبذله البطارية لدفع وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب إلى القطب الموجب داخلها بـ:

- ب) مقاومة البطارية الداخلية
- ج) مقاومة الدارة الخارجية
- أ) القوة الدافعة الكهربائية
- د) التيار الكهربائي المار في البطارية

❖ وصلت دارة كهربائية كما في الشكل المجاور، معتمداً على البيانات

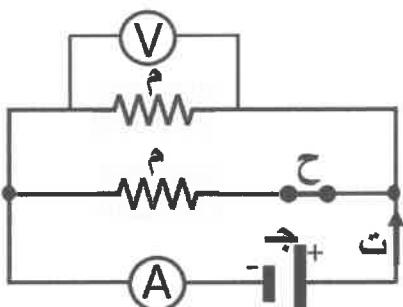المثبتة في الشكل، أجب عن الفقرتين (٣٧، ٣٨) الآتيتين:



د) تتعذر

أ) تزداد ج) تبقى ثابتة

د) تتعذر

أ) تزداد ج) تبقى ثابتة

٣٧- عند فتح المفتاح (ح)، فإن قراءة الأميتر (A):

- د) تتعذر
- ب) تقلّ
- ج) تبقى ثابتة
- أ) تزداد

٣٨- عند فتح المفتاح (ح)، فإن قراءة الفولتميتر (V):

- د) تتعذر
- ب) تقلّ
- ج) تبقى ثابتة
- أ) تزداد


٣٩- العبارة الرياضية: $(\emptyset = 5 + 0)$ تعني أن:

أ) اتجاه المجال المغناطيسي يوازي سطحاً ما معموراً في المجال

ب) اتجاه المجال المغناطيسي متبع مع متوجه المساحة لسطح ما

ج) خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق سطحاً ما داخلة فيه

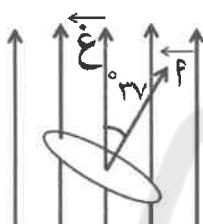
د) خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق سطحاً ما خارجة منه



٤٠- الشكل المجاور يبين سطحاً مساحته (٢٠) سم^٢، معموراً في مجال مغناطيسي منتظم مقداره

(٢) تسلا. التدفق المغناطيسي عبر السطح بوحدة (ويبر) يساوي:

أ) ٢٤ ب) ٣٢ ج) ١٠٠٠٢٤ د) ١٠٠٠٣٢

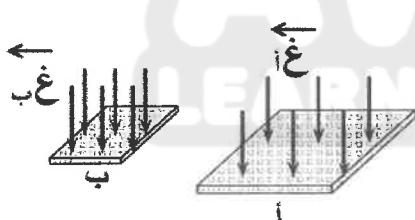

٤١- سطحان (أ، ب) يخترق كلاً منها مجال مغناطيسي كما في الشكل.

العبارة التي تصف العلاقة بين كل من المجال المغناطيسي (غ)

والتدفق المغناطيسي (\emptyset) الذي يخترق كلاً من السطحين هي:

أ) $(غ_أ > غ_ب)$ ، و $(\emptyset_أ > \emptyset_ب)$ ب) $(غ_أ < غ_ب)$ ، و $(\emptyset_أ = \emptyset_ب)$

د) $(غ_أ = غ_ب)$ ، و $(\emptyset_أ < \emptyset_ب)$ ج) $(غ_أ = غ_ب)$ ، و $(\emptyset_أ = \emptyset_ب)$

٤٢- الكمية الفيزيائية التي تفاس بوحدة (تسلا. م/ث) هي:

أ) التيار الحثي ب) المجال المغناطيسي

د) القوة الدافعة الكهربائية الحثية ج) التدفق المغناطيسي

٤٣- وفق قانون فارادي في الحث الكهرومغناطيسي، متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في ملف يتاسب:

أ) طردياً مع المعدل الزمني لتغيير التدفق المغناطيسي الذي يخترقه

ب) طردياً مع التدفق المغناطيسي الذي يخترقه


ج) عكسيًا مع المعدل الزمني لتغيير التدفق المغناطيسي الذي يخترقه

د) عكسيًا مع التدفق المغناطيسي الذي يخترقه

الصفحة السابعة

٤٤- يتغير التدفق المغناطيسي الذي يعبر حلقة من (٦٠٠) ويبر إلى (٣٠٠) ويبر خلال (٦٠٠) ثانية. متوسط مدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الحلقة بوحدة (فولت) يساوي:

- (أ) ٥٠٠
 (ب) -٥٠٠
 (ج) ٢
 (د) -٢

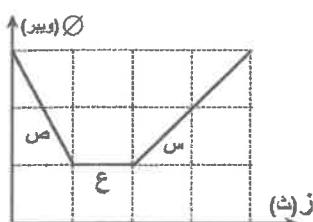


٤٥- إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يختلف ملفاً ما مع الزمن وفق المنحنى الموضح في الشكل المجاور، فإنه سيتولد في الملف قوة دافعة كهربائية حثية في:

- (أ) الفترة الزمنية (س) فقط
 (ب) الفترتين الزمنيتين (ص، ع)
 (ج) الفترة الزمنية (ع) فقط
 (د) الفترتين الزمنيتين (س، ص)

٤٦- يبين الشكل المجاور التمثيل البياني للعلاقة بين متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية والزمن في الفترات (أ، ب، ج)، إذا علمت أن عدد لفات الملف يساوي (١٠٠٠) لفة فإن مدار التغير في التدفق المغناطيسي في الفترة (ج) بوحدة (وبير) يساوي:

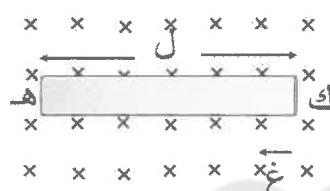- (أ) 10×2^{-4}
 (ب) 10×2^{-4}
 (ج) -10×2^{-4}
 (د) 10×2^{-4}



٤٧- موصل مستقيم (ك ه) موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كما في الشكل المجاور، إذا أردنا أن يكون الطرف (ه) أقل جهداً من الطرف (ك)، فإنه يتبع التأثير بقوة خارجية لتحريك الموصل باتجاه:

- (أ) (+ س)
 (ب) (- س)
 (ج) (+ ص)
 (د) (- ص)


٤٨- موصل مستقيم طوله (٠.٨) م، ويعتمد طوله مع مجال مغناطيسي منتظم مداره (٥) نتسلا، إذا تحرك الموصل بسرعة ثابتة مدارها (٢) م/ث عمودياً على طوله وعلى المجال المغناطيسي، فإن متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الموصل بوحدة (فولت) تساوي:

- (أ) ٠.٢
 (ب) ٢
 (ج) ٠.٨
 (د) ٨

٤٩- "اتجاه التيار الحثي في ملف يكون؛ بحيث ينتج منه مجال مغناطيسي حتى يقاوم التغير في التدفق المغناطيسي المسبب له" ، هو نص قانون:

- (أ) فارادي
 (ب) كولوم
 (ج) لنز
 (د) أوم

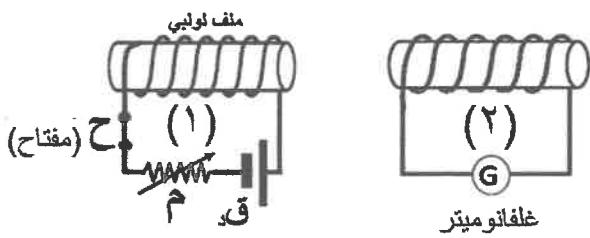٥٠- يمثل الشكل المجاور دارتين كهربائيتين (١، ٢)، يتولد تيار حثي في الدارة الكهربائية (٢) في الحالات الآتية جميعها، ما عدا:



- (أ) لحظة فتح الدارة (١)
 (ب) في أثناء تغيير قيمة مقاومة الدارة (١)
 (ج) في أثناء إبعاد الدارة (٢) والدارة (١) مفتوحة
 (د) في أثناء إبعاد الدارة (٢) والدارة (١) مغلقة

(انتهت الأسئلة)

