


مدارس العقيق العالمية ورقة عمل (1) البوابات المنطقيه والدارات الكهربائيه



لاسم: الصف: الثاني ثانوي الشعبة:


اليوم: التاريخ: / ٢٠١٩ المادة: الحاسوب

تمارین محلوله:

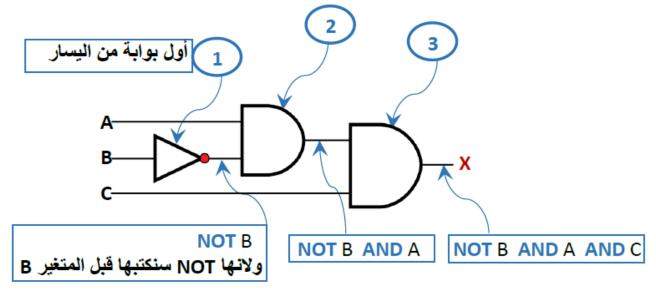


الإجابة:

X= NOT B AND A AND C

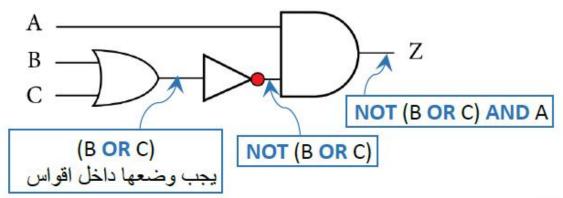

الاجابة


Z = NOT (B OR C) AND A

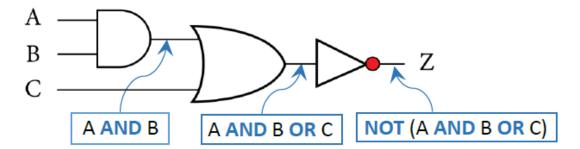

الإجابة:

Z = NOT (A AND B OR C)


A = 1 , B = 1 , C = 0 , D = 1

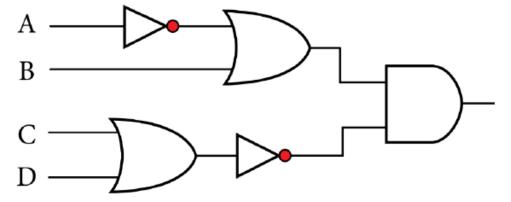

الإجابة:

١- العبارة المنطقية:


(NOT A OR B) AND NOT(C OR D)

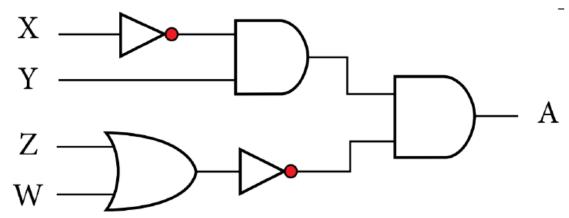


الاحاية.

١- العبارة المنطقية:


A = (NOT X AND Y) AND NOT(Z OR W)

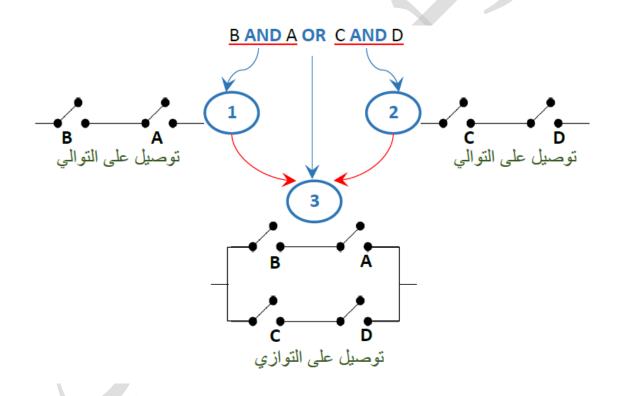


(A OR C) AND (D OR B)

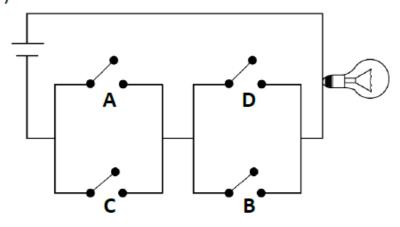

(A OR B) AND C

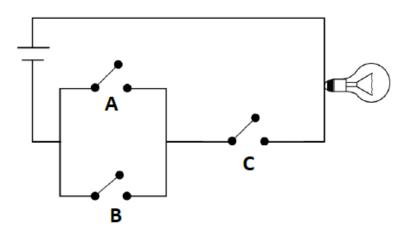

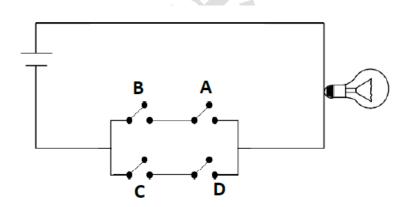

الجواب:

B AND A OR C AND D

