



طلبة الدراسة الخاصة



جـ فـ عـ حـ

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي

٥ - ٦

(وثيقة صحية/محلية)

المبحث: الرسم الصناعي / الاتصالات والإلكترونيات / خطة ٢٠٢٠ + ٢٠١٩

مدة الامتحان: ٢٠٢١/١٩

الفرع: الصناعي

اليوم والتاريخ: السبت

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول : (٥٠ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من (٦) فقرات لكل فقرة (٤) إجابات واحدة منها فقط صحيحة، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها.

١- يتكون "جهاز استقبال الإشارة الراديوية المعدلة ترديدياً" من وحدات متعددة لكل وحدة منها وظيفة، والوحدة التي وظيفتها (تكبير الإشارة السمعية بعد الكشف عنها) تسمى:

- (أ) مكبر سمعي (ب) مكبر وسيط (ج) مكبر راديوبي (د) محدد

٢- يسمى الجزء المكون لجهاز "استقبال الإشارة الراديوية المعدلة ترديدياً" والذي وظيفته (تكبير الأمواج الراديوية القادمة من الهوائي):

- (أ) مكبراً راديوياً (ب) مكبراً سمعياً (ج) مكبراً وسيطاً (د) سماعة

٣- يسمى الجزء المكون لجهاز "الاستقبال التلفزيوني" والذي وظيفته (انتقاء القناة المرغوب فيها):

- (أ) شاشة (ب) كاشفًا (ج) ناخباً (د) هوائيًا

٤- البناء المتكامل الذي يؤدي وظيفة معينة، ويكون من عدد من الوحدات المتصلة بعضها، وتقوم كل وحدة من وحداته بأداء دور فرعي، بحيث تشكل مجموعة الأدوار الفرعية الوظيفة الرئيسية التي يؤديها هو:

- (أ) مخطط تمثيلي (ب) مخطط وظيفي (ج) النظام الكهربائي أو الإلكتروني (د) مخطط تفصيلي

٥- وظيفة الهوائي في جهاز الاستقبال هي:

- (أ) تحويل إشارة المعلومات الكهربائية لإشارات كهرومغناطيسية وبنها في الفضاء
(ب) التقاط الأمواج الراديوية من الفضاء
(ج) توليد إشارة ذات تردد بيني مناسب
(د) تكبير الإشارة المستقبلة (٨٠٠٠) مرة

يتبع الصفحة الثانية ...

الصفحة الثانية

٦- الرمز  يمثل:

- أ) ترانزستور NPN ب) ترانزستور PNP ج) مقوم سيليكوني محكم د) ثانوي

ب) ارسم رسمًا فنيًّا رمز كل من العناصر الأساسية الكهربائية والإلكترونية الآتية:

- ١- مقاومة متغيرة بتغير الفولطية ٢- مكثف إمرار
٣- ثانوي انبعاث ضوئي ٤- ترانزستور ضوئي

السؤال الثاني : (٥٠ علامة)

أ) ما اسم كل من رموز الوحدات الأساسية الكهربائية والإلكترونية الآتية:



ب) ارسم بمقاييس رسم مناسب دائرة مقوم موجة كاملة قنطرى أحادي الطور.

ج) ارسم منحنى الاستجابة التردية لمكبر ذي نطاق تردد ضيق مبيناً عليه اسم كل من محاوره.

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من (٦) فقرات لكل فقرة (٤) إجابات واحدة منها فقط صحيحة، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها.

(٢٠ علامة)



١- الرمز الفني المجاور يمثل:

- أ) مفتاحاً حثياً ب) مفتاح ضغط
ج) مفتاحاً تقاريراً د) مفتاح حرارة ذا اتجاهين (NC-NO)
٢- العناصر التي تُستخدم لوصل الدوائر الكهربائية وفصلها، هي:
أ) القواطع الكهربائية ب) المفاتيح الكهربائية
ج) المصيرات د) ملف إطفاء

يتبع الصفحة الثالثة ...

الصفحة الثالثة

٣- المفاتيح اليدوية التي يتم تشغيلها بحركة لف دائرة لزر علوي، وتتضمن عدداً كبيراً من الأطراف هي:

- أ) المفاتيح المفصلية ب) المُرجلات ج) المفاتيح الدوارة د) المفاتيح الحديثة

٤- المفاتيح الحديثة والمفاتيح الحرارية والمفاتيح التقاريبية، هي أمثلة على:

- أ) المفاتيح الآلية ب) المفاتيح اليدوية ج) مفاتيح التلامس د) المفاتيح الإلكترونية

٥- تمتاز أجهزة قياس الفولطية بمقاومة داخلية:

- أ) عالية ب) منخفضة ج) حسب الحمل د) متغيرة

٦- الرمز  يمثل:

- أ) نظاماً رقمياً ب) بوابة شوتكي ج) بوابة (لا / و) د) بوابة (و)

ب) أجب ب(نعم) للعبارة الصحيحة وأجب ب(لا) للعبارة الخطا:

١) توصل أجهزة قياس شدة التيار على التوازي لقياس الصحيح

٢) تُجرى عملية ضبط الصفر للأجهزة المرجعية لإعطاء القراءات الدقيقة

ج) اذكر أنواع مخططات الشبكات الهانفية الأرضية والهوائية.

د) ارسم رسمياً فنياً كل من الرموز الفنية المستخدمة في الشبكات الهانفية الأرضية والهوائية الآتية: (٧ علامات)

- ١- مُقْسِمٌ جَدِيدٌ ٢- كَابِينَةٌ سَنْتَشَا ٣- مَنْهَلٌ مُوجَودٌ بِغَطَاءٍ مَعْدُونِي مَرْبَعٌ

السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(أ) دائرة مكبر يتكون من مرحلتين وسيلة الربط بينهما (المحول)، والمطلوب:

١- ذكر مساوى الربط بهذه الطريقة مقارنة مع المكثف والمقاومة؟

٢- بيان الميزة الأساسية للربط بهذه الطريقة؟

ب) ارسم باستخدام مكبر العمليات الدوائر الآتية:

١. مكبر يستخدم كمكامل

٢. مكبر عازل

٣. مكبر طارح

ج) ارسم دائرة مسجل إزاحة من اليسار إلى اليمين حالته الابتدائية (١٠١) وذلك باستخدام نطاطات

(ج) لتخزين العدد (١١٠)، واعمل جدولأً يبين طريقة عمله.

» (انتهت الأسئلة) «