

طلبة الدراسة الخاصة



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة




امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي

مدة الامتحان: $\frac{٣}{٢}$
اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢١/١/٩

(وثيقة معبأة/ملونة)
المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء المركبات / خطة (٢٠٢٠+٢٠١٩)
الفرع: الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جمِيعها وعدها (٤)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).
سؤال الأول: (٥٠ علامة)

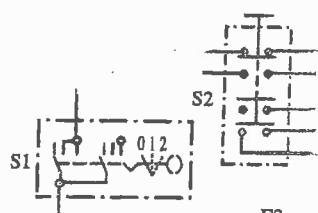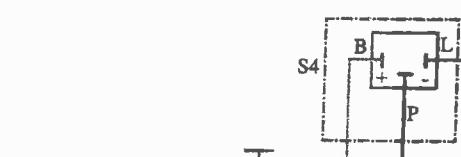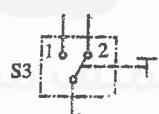يبين الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة إضاءة مصابيح الإشارة والرفاعي (الغمازات).
المطلوب: رسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة بالطريقة الصحيحة بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثانية


الصفحة الثانيةسؤال الثاني: (٥٠ علامة)

الس

يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة مصباح غرفة المركبة.

المطلوب:

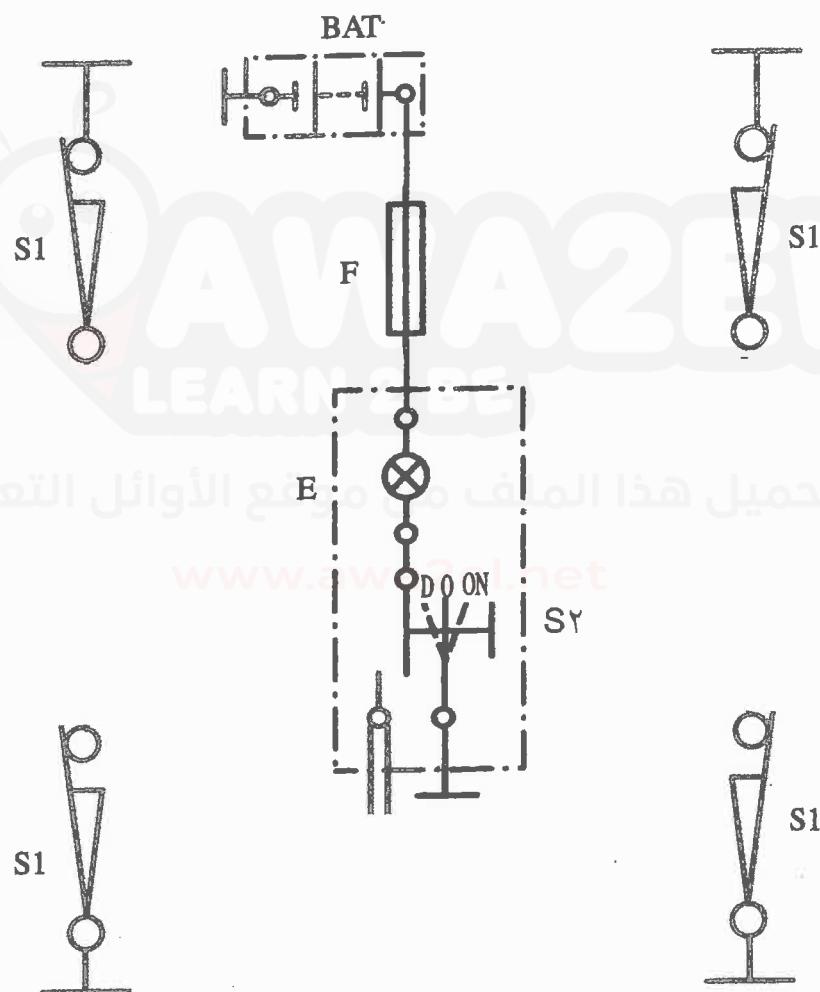- ١- سُمّ العناصر والأجزاء (F, E, S₁, S₂).
- ٢- ارسم المخطط التفصيلي بعد وصل الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثةسؤال الثالث: (٥٠ علامة)






أ) يبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة مبيّن مستوى الوقود من النوع الحراري.

(٣٠ علامة)

المطلوب:

١- سُمّ العناصر والأجزاء (S, K, R, P).

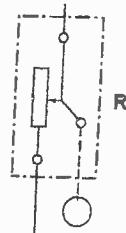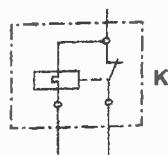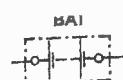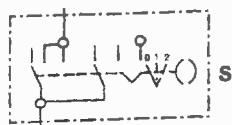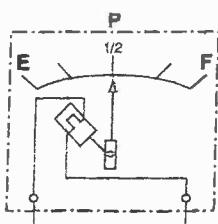٢- ارسم المخطط التفصيلي بعد وصل الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.




(٢٠ علامة)

ب) يبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لنظام مانع التكافث في المركبة.

المطلوب: سُمّ العناصر والأجزاء (S₁, S₂, F, R, K) وبدون رسم.

LEARN2BE

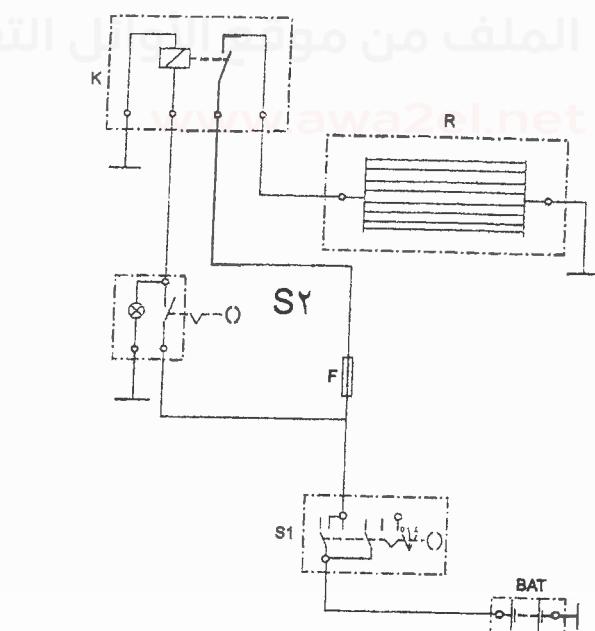

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعةسؤال الرابع: (٥٠ علامة)

يتكون هذا الفرع من (١٠) فقرات، ولكل فقرة أربعة بدائل، بديل واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة واكتب أمامه رمز البديل الصحيح.

- | | |
|---|--|
| ١- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مرحل ب- مكبر عمليات |
| د- تشغيل بالضغط ج- مصهر | أ- مرحل توصيل التيار ب- وحدة الغمازات |
| ٢- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مرحل ب- وحدة الغمازات |
| د- تشغيل بالضغط ج- مصهر | أ- مرحل ب- وحدة الغمازات |
| ٣- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مرحل ب- وحدة الغمازات |
| د- تشغيل بالضغط ج- مرشح | أ- مرحل ب- وحدة الغمازات |
| ٤- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مرحل ب- وحدة الغمازات |
| د- هوائي مستقبل الإشارة ج- مصهر | أ- مرحل ب- مقاومة |
| ٥- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مرحل ب- خط شخصي |
| د- مصباح اشارة ج- ملف | أ- مركم ب- ضاغط |
| ٦- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مركم ب- خط شخصي |
| د- ملف ج- مواسع | أ- مركم ب- ضاغط |
| ٧- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مركم ب- ترانزستور |
| د- مفتاح توصيل ج- تشغيل يدوي | أ- مركم ب- مفتوح |
| ٨- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مركم ب- مفتوح |
| د- اتصال ميكانيكي ج- دايمود | أ- مركم ب- ترانزستور |
| ٩- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- مركم ب- ملف |
| د- مفتاح تشغيل رئيس ج- مواسع | أ- مركم ب- خط شخصي |
| ١٠- الرسم الرمزي () يدل على: | أ- خط شخصي ب- مصهر |
| د- دايمود ج- مقوم قنطرة | |

{انتهت الأسئلة}