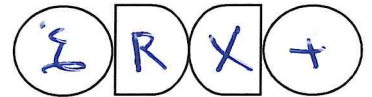


طلبة الدراسة الخاصة



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠

(وثيقة محمية/محدود)


المبحث: الرسم الصناعي (كهرباء المركبات) / م٣، ف١ / خطة (٢٠١٨ فما قبل) مدة الامتحان: ٠.٥ : ١ س
الفرع: الصناعي اسم الطالب:
اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٧/١٤
رقم الجلوس:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٢)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (٣٠ علامة)

أ (يبين الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة إضاءة المصابيح الأمامية ذات المرحلات.

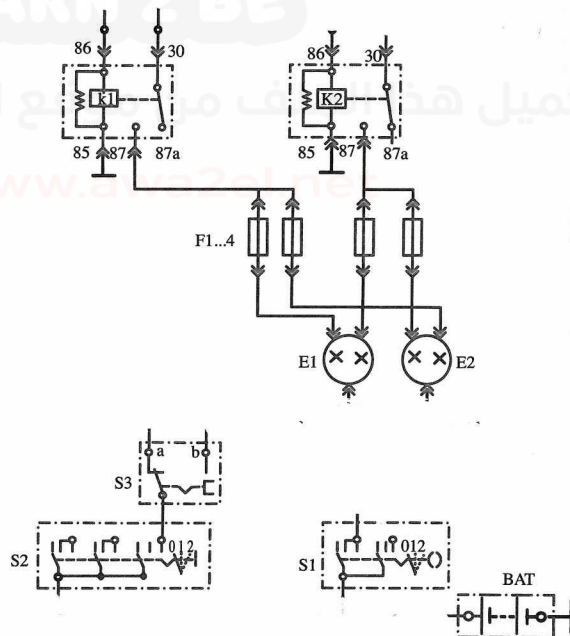المطلوب: صل عناصر الدارة بالطريقة الصحيحة بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانيةالسؤال الثاني: (٢٠ علامة)

(٨ علامات)


أ) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

- ١- وحدة الغمازات.
- ٢- مفتاح عصا صندوق السرعات.
- ٣- مفتاح التحكم في مصابيح التحذير.
- ٤- مصابيح الإضاءة المنخفضة والمرتفعة.

ب) يبين المخطط أدناه المخطط التفصيلي لدارة الضوء العالي والمنخفض ودارة الإضاءة الخافتة وإضاءة لوحة المركبة من غير مرحلات.

(١٢ علامة)

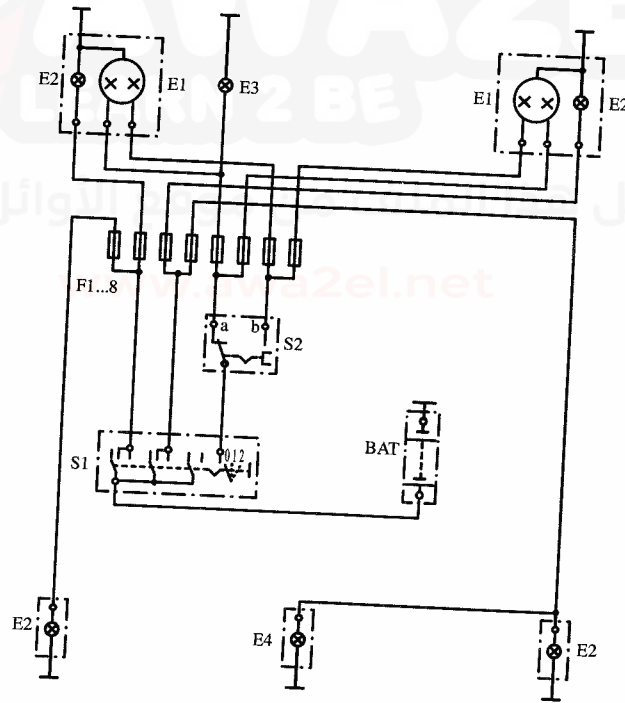المطلوب: سمّ العناصر والأجزاء (S2, E1, E2, E3, E4, F1...8).



﴿ انتهت الأسئلة ﴾