

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

#### **المبحث : الرسم الصناعي (الإلكترونيات)/المستوى الرابع**

الفرع : الصناعى

**ملحوظة :** أحب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).


## سؤال الأول: (٢٠ علامة)

( علمات )

أ ) يُبيّن الشكل أدناه مخططاً لدارة تكبير صوتية، والمطلوب:

١- ما نوع المخطط؟

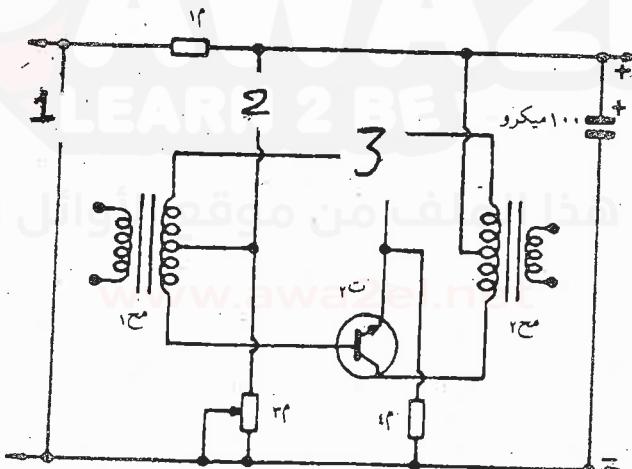٢- يمقياس رسم الدارة الكهربائية بعد إكمال القطع الناقصة المرقمة من (٣-١).



(١٢) علامة

ب) ارسم رسمًا فنيًّا كل من الرموز الآتية:

- |   |   |
|---|---|
| ٢ - واط ميتر.<br>٤ - لوحة بيان أفقية.<br>٦ - جهاز بмагناطيس دائم وملف متحرك.<br>٨ - جهاز نسبي بحديدة متراكبة. | ١ - مقياس التردد.<br>٣ - مقياس الطاقة.<br>٥ - ضبط الصفر.<br>٧ - جهاز بмагناطيس دائم متراكب. |
|---|---|

يتبع الصفحة الثانية ،،،

## الصفحة الثانية

## سؤال الثاني: (٣٠ علامة)

السد


(٩ علامات)

أ) يُبيّن الشكل أدناه إحدى طرق الربط لمراحل التكبير، أجب بما يأتي:

١- ما هي طريقة الربط المستخدمة؟

٢- اعمل جدولًا يُبيّن أسماء العناصر المرقمة من (١-٤).

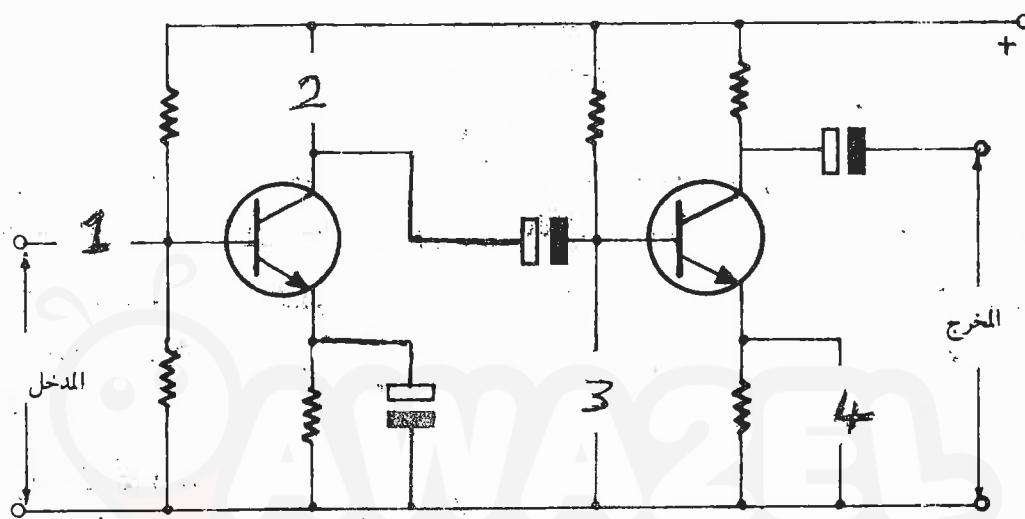٣- ارسم الشكل بمقاييس رسم مناسب بعد إكمال رسم العناصر عليه ورقمها.



(٥ علامات)

ب) ارسم رسمًا فنيًّا مذبذب من نوع قنطرة وين يستخدم مكّبر عمليات.

(٧ علامات)

ج) ارسم رسمًا فنيًّا مكّبر عمليات يقوم بطرح إشارة من إشارة أخرى.



(٩ علامات)

د) يُبيّن الشكل المجاور مخطط الأشرطة النحاسية

ومواقع مكونات جهاز فحص الاستمرارية.

المطلوب: اسقط مكونات جهاز فحص

الاستمرارية على مخطط الدوائر المطبوعة.

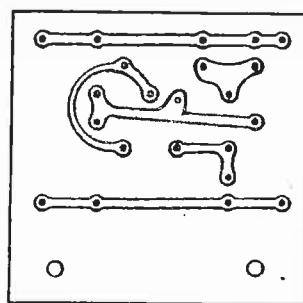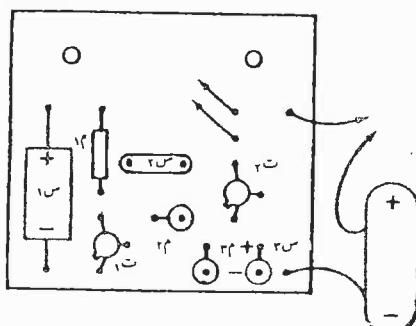

يتبع الصفحة الثالثة ،،،،

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ ) ارسم مسجل إزاحة من اليسار إلى اليمين يتكون من أربعة نطاطات (JK) وبين كيفية عمل المسجل إذا كانت الحالة الابتدائية له (1, 0, 1, 0). (١٣ علامة)

ب) ارسم رسمًا فنيًّا كل من الرموز المستخدمة في الشبكات الهاتفية الآتية:

- ١- مقسم جديد.
- ٢- حدود منطقة المقسم.
- ٣- منهل موجود بخطاء معدني مربع.
- ٤- كابينة موجودة.
- ٥- خط مواسير مياه.
- ٦- مأسورة كابل فارغة.
- ٧- خط كابل كهرباء.

ج) اذكر أنواع المخطوطات المستخدمة في تمثيل الشبكات الهاتفية. (٣ علامات)

«انتهت الأسئلة»

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوليال التعليمي




## الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: ٣ س  
التاريخ: ٢٠١٨ / ١١ / ٢٠١٨المبحث: الرسم الصناعي / الراوترات  
الفرع: الصناعيرقم الصفحة  
في الكتاب

الاجابة النموذجية:

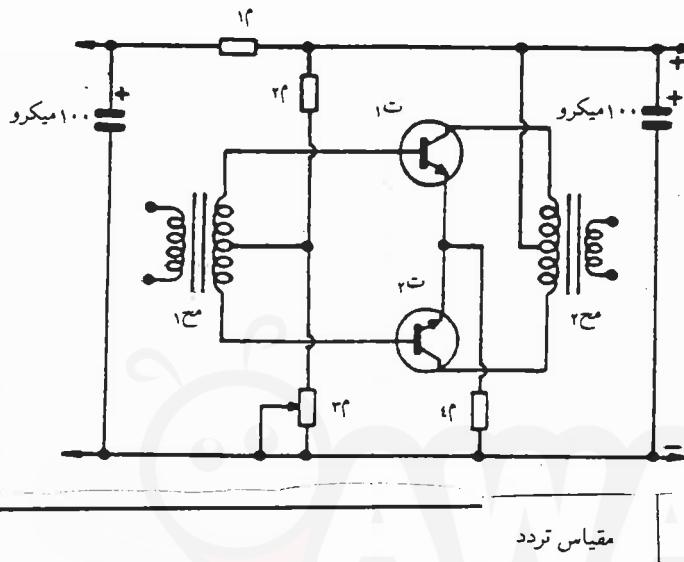

سؤال رقم (٢٠١٨)

- ١- مخطط عمل (عمر قيارات)  
٢- الرسم بعد إكمال القاطع التناوبية (الإيجازات)

١٣٤

مقياس تردد



-١ (٥)

٩٦

واط ميتر



-٢

مقياس الطاقة



-٣

لوحة بيان أفقية

ضبط الصفر



-٤

جهاز بعنانطيس دائم وملف متحرك



-٥

جهاز بعنانطيس دائم متتحرك



-٦

جهاز نسي بحديدة متراكبة



-٧


$$(١٢ \times ٨) = ١٠٠$$

رقم الصفحة  
في الكتاب

## السؤال الثاني (- ٢ درجة)


- (م) ١ - الربط بالستخدام متنفس ومتاو معه (٤ درجات)  
 ٢ - متنفس ٣ - متنفس  
 ٤ - متاو معه (٤ درجات)

83

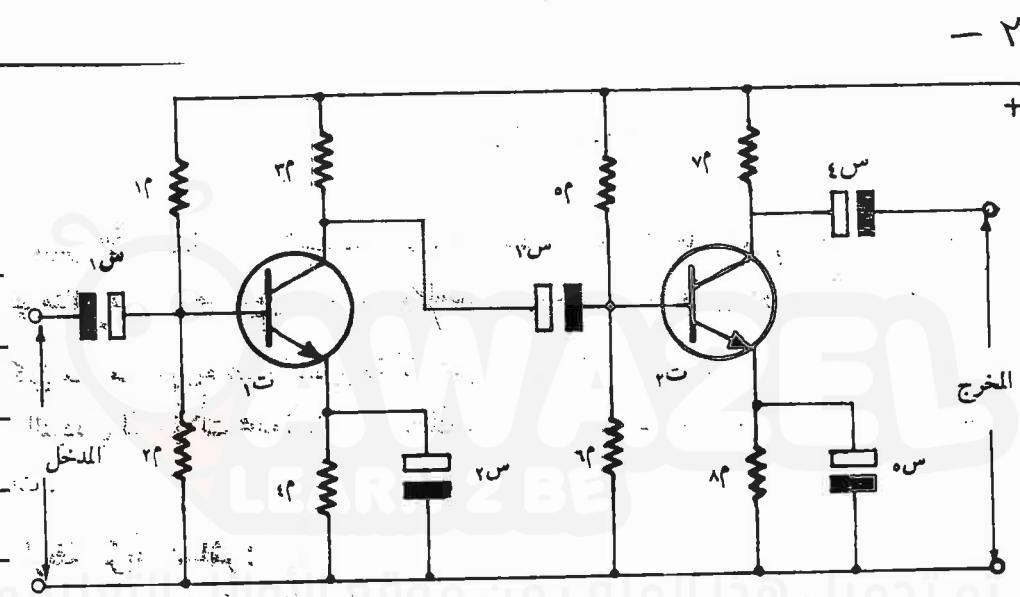

عدد المراحل + عدد المكالمات = (٥ درجات)

91

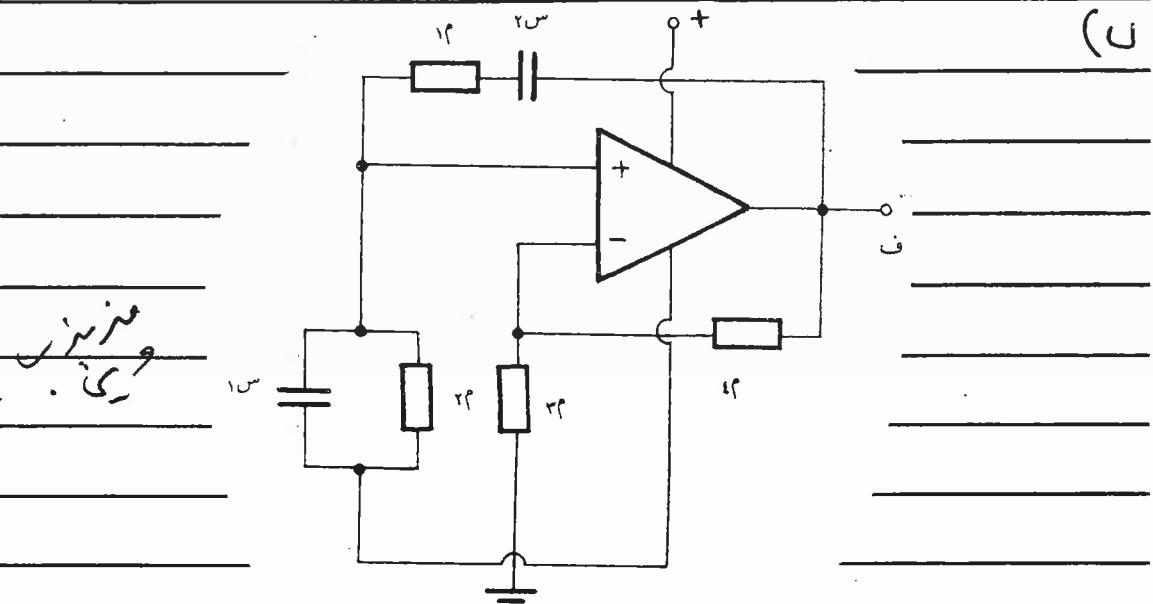


(٥ درجات)

رقم الصفحة  
في الكتاب

## تابع ، مدول معاكس


٨٩

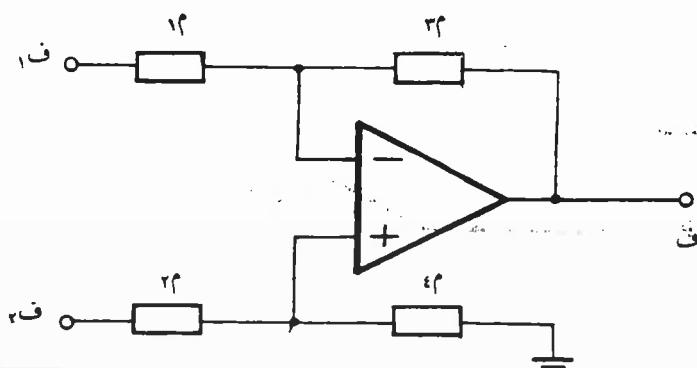

(٧ ملخص)

(٤)

١١٥

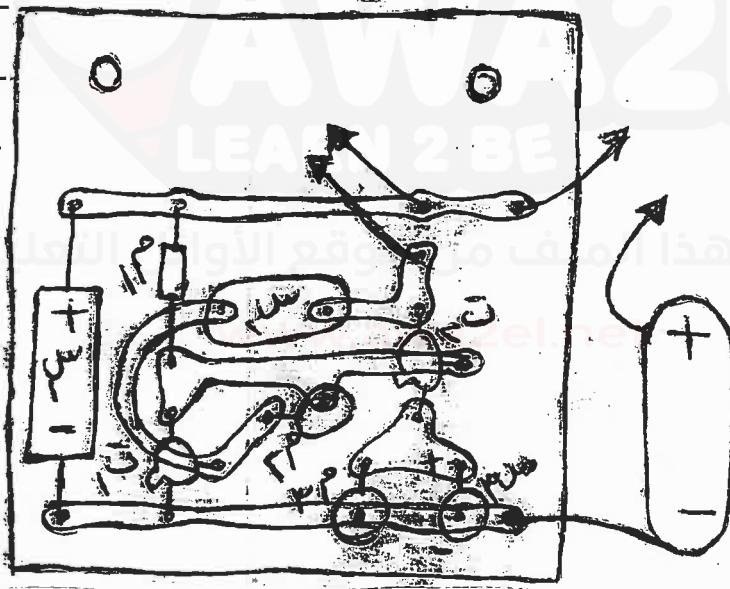


(٩ ملخص)

(٥)

# الموارد الطبيعية (-3 متر)

10

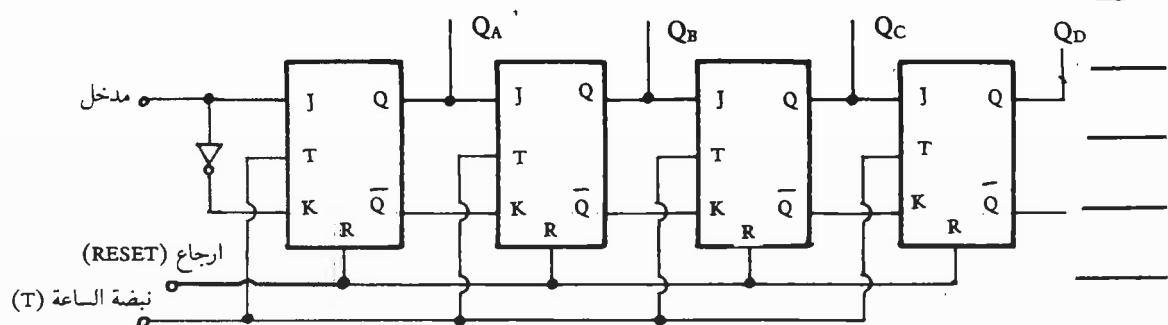

122

الحالة الابتدائية

بعد نبضة الانزياح الأولى

بعد نبضة الاتزياح الثانية


بعد نبضة الانزياح الثالثة

بعد نبضة الانزياح الرابعة

٥ كوب عصايم + ٨ كوب عصايم للبروكولي

(۱۳) ملک

(5)

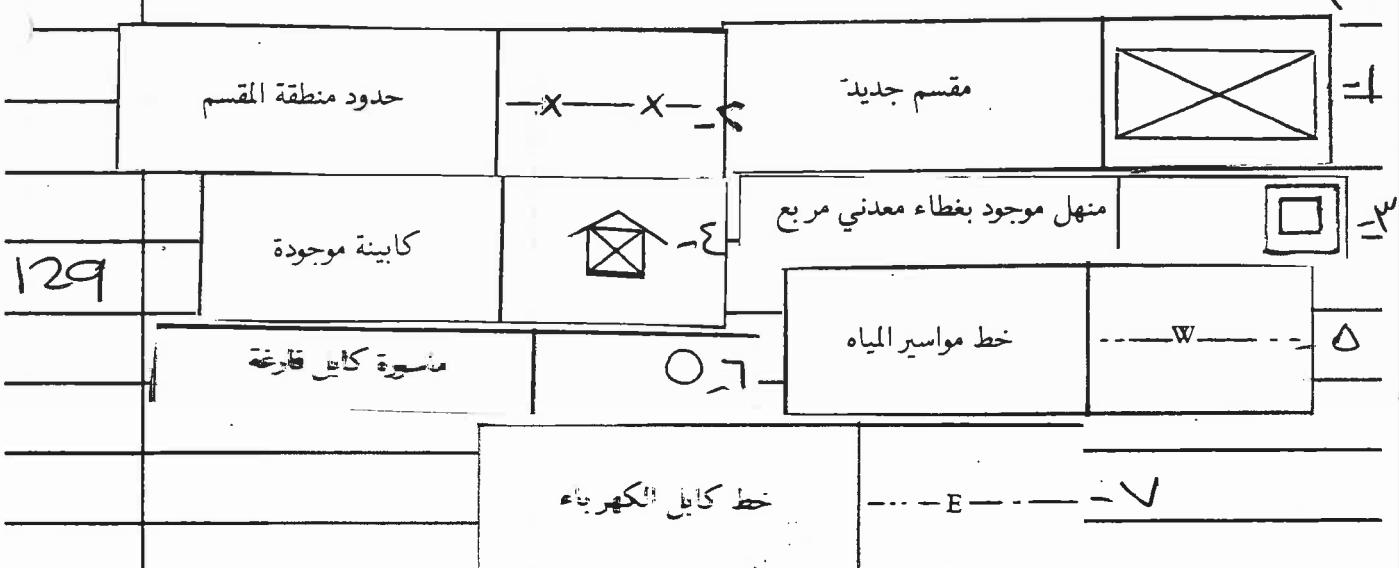

$$\cos \theta = cx$$

## نحو ، سؤال مماثل

(٢-

١٣٠

١ - خطأ الموضع

١٣١

٢ - خطأ الماء

٣ - خطأ الموايل

$٣ \times ١ = ٣$  درجات