

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان : ٢٠ م + ٤ م

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠١٨/٧/١٧



ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

توضّح الأشكال أدناه (أ ، ب ، ج ، د) عناصر مخطّط دارة تقويم نصف موجة بمواضع.


المطلوب مستعيناً بالأشكال أدناه وبنقياس رسم مناسب:

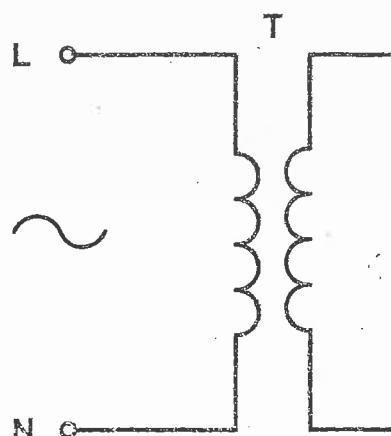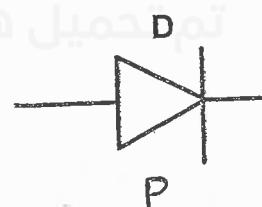- ١ - رسم دارة تقويم نصف موجة بمواضع.
- ٢ - رسم إشارة فولطية الدخل (Vin) لهذه الدارة.
- ٣ - رسم إشارة فولطية الخرج (Vout) لهذه الدارة مع بيان فترة الشحن وفترة التفريغ للمواضع على الرسم.



يتابع الصفحة الثانية

2.

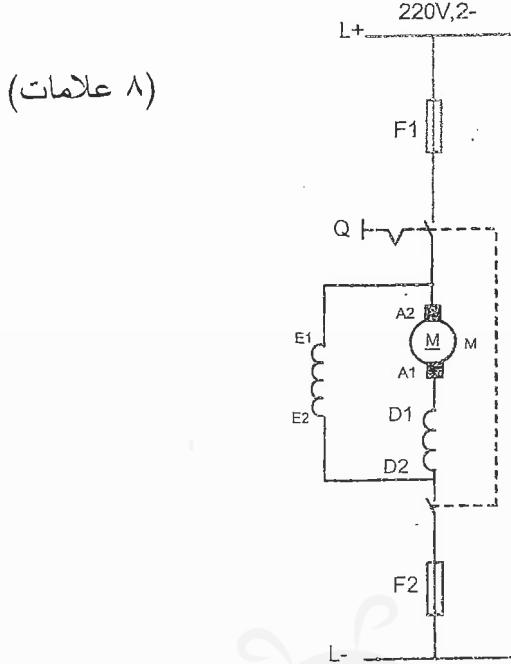**السؤال الثاني: (١٥ علامة)**

(٨ علامات)

- أ) يمثل الشكل المجاور مخطط مسار التيار لدارة محرك تيار مباشر ذي تحريض مركب يدور بعكس اتجاه عقارب الساعة (دوران يساري).

المطلوب: رسم المخطط التفصيلي بالاستعانة بمخطط مسار التيار.

ب) يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة تشغيل محرك تيار مباشر (M) ذي تحريض على التوازي يدور باتجاه عقارب الساعة (دوران يميني) باستخدام المفتاح المغناطيسي (Q). (٧ علامات)



المطلوب:

- ١ - أكمل المخطط التفصيلي بعد نقله إلى دفتر إجابتك بمقاييس رسم مناسب.
- ٢ - رسم المخطط الرمزي لهذه الدارة مع بيان عدد الخطوط على الرسم.

L+ L-

تم تحميل هذا الملف من موقع الأولي التعليمي

www.awa2el.net

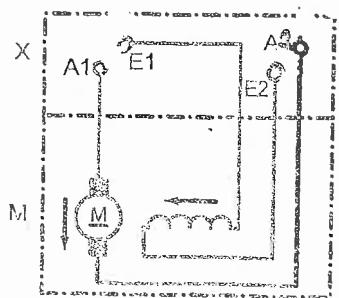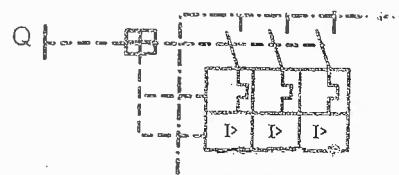


يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

سؤال الثالث : (٢٠ علامة)

الأسئلة

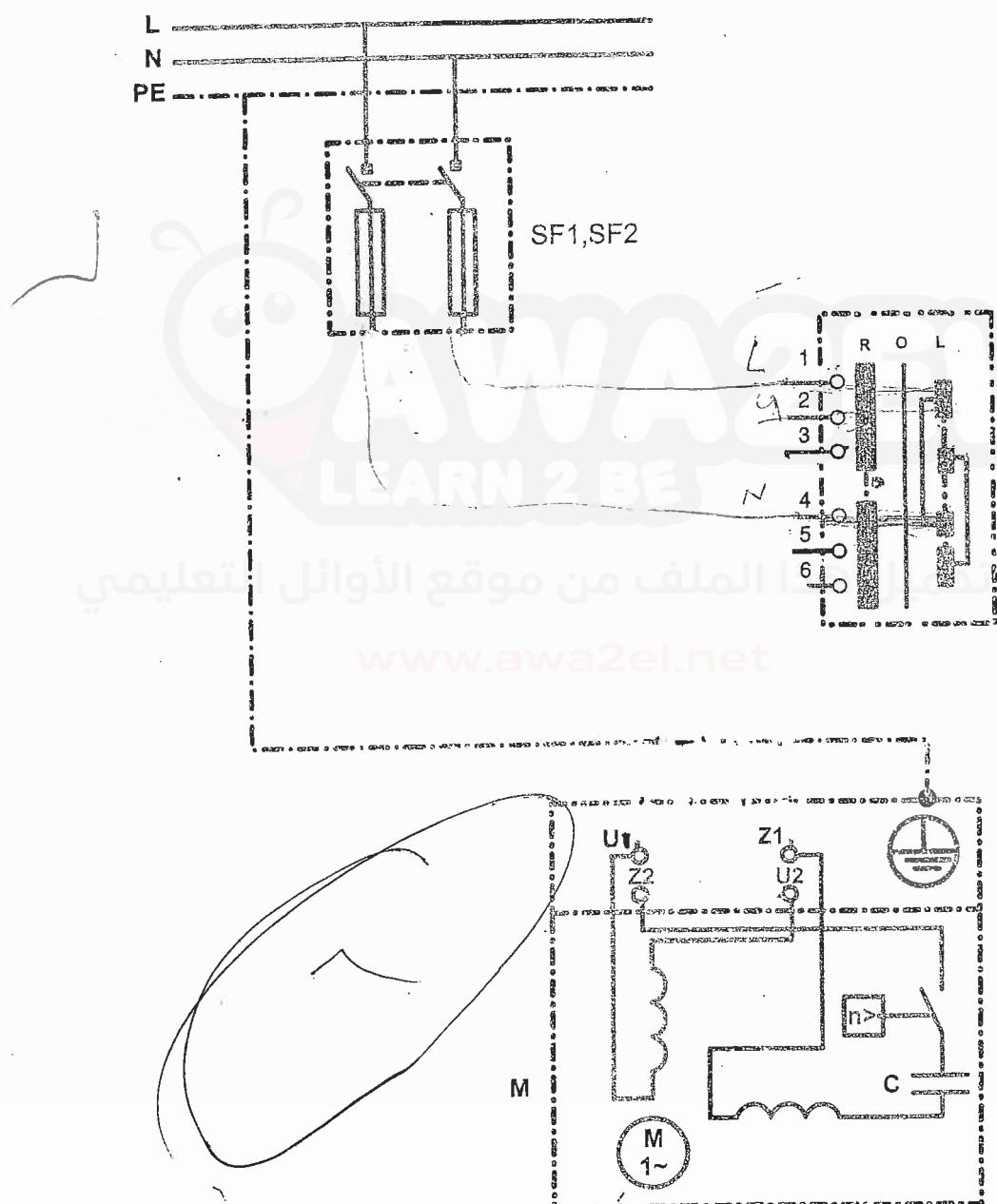- أ) يبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لتشغيل محرك أحاديث الطور وعكس اتجاه دوزانه.
- المطلوب :
- (٢) علامات
- أعد رسم المخطط التفصيلي بعد رسم الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.




يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

ب) يبين الشكل أدناه مخطط مسار التيار (دارة التحكم) لتشغيل محرك أحادي الطور من مكان واحد (٦ علامات)


المطلوب:

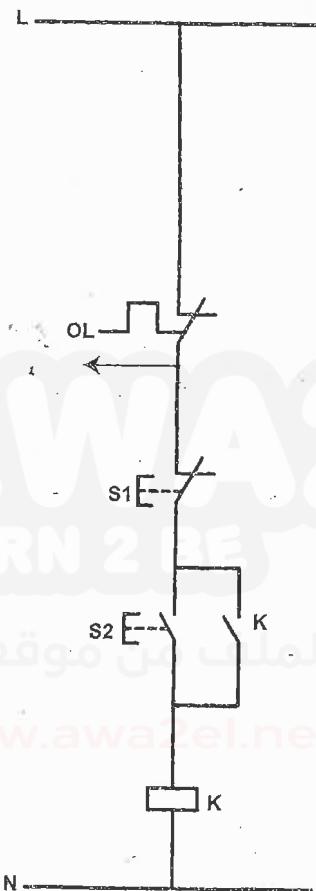رسم المخطط السلمي لهذه الدارة بمقاييس رسم مناسب.



تم تحميل هذا الملف من موقع الأولي التعليمي


www.awa2el.net

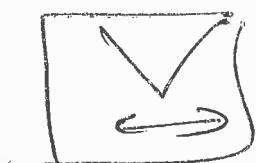

(٨ علامات)

ج) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

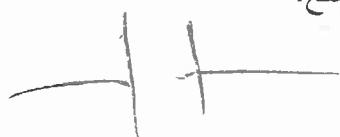- ١- محرك ثلاثي الطور (توصيل نجمة).
- ٢- مفتاح عكس اتجاه الدوران.
- ٣- محرك تيار مباشر لمغناطيس دائم.
- ٤- مواسع.



﴿انتهت الأسئلة﴾





امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨/ الدورة الصيفية

صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة
المبحث : الرسم الصناعي (الكتاب)

مدة الامتحان: $\frac{٣}{٢} \text{ ساعه}$

التاريخ: ٢٠١٨ / ٧ / ١٧

الفرع: الصناعي


الإجابة النموذجية:

$$\frac{١٥}{١٥}$$

رقم الصفحة
في الكتاب


١٤

السؤال الأول (١٥ علامة)

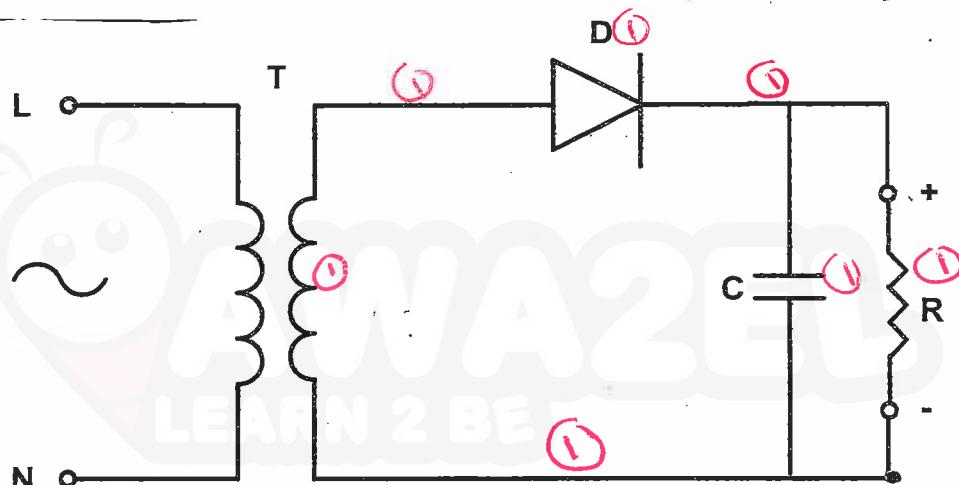

الشكل (١-٣): مخطط دارة تقويم نصف موجة بمواسع.

٤
٢
٣
١

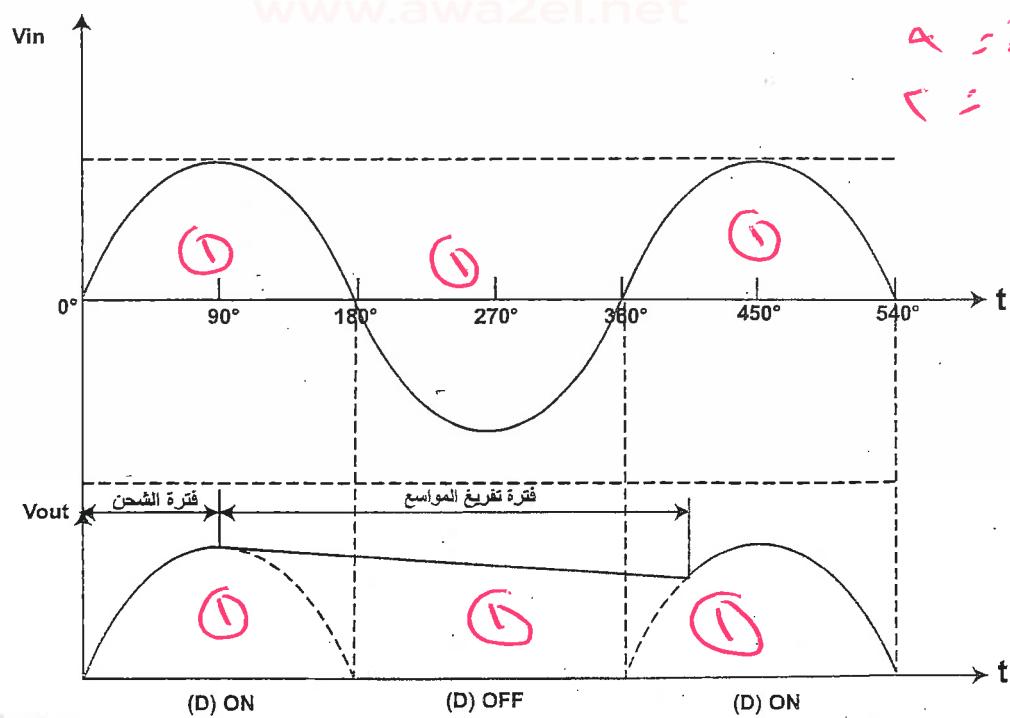

صفحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة الثانية (٢)

٧٣



٣ = ٤



٣ = ٥


٣ = ٦

٣ = ٧

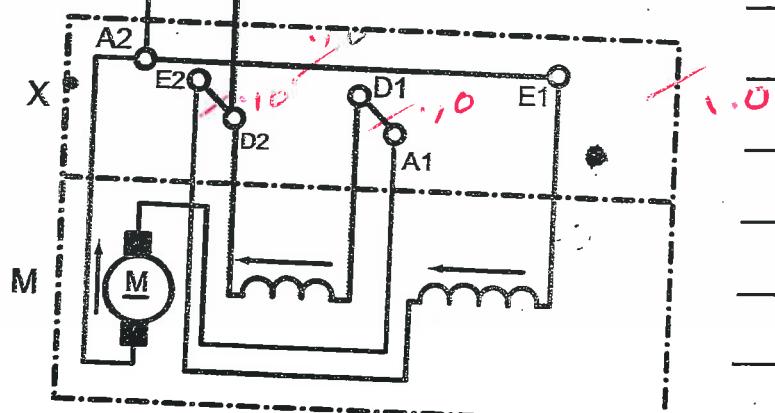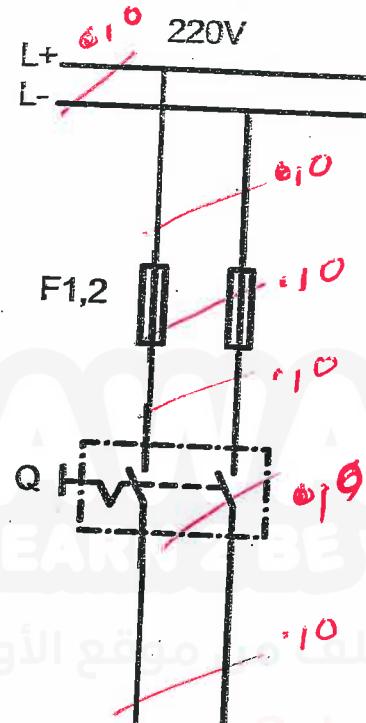

رقم الصفحة
في الكتاب

الحل الـ ٣

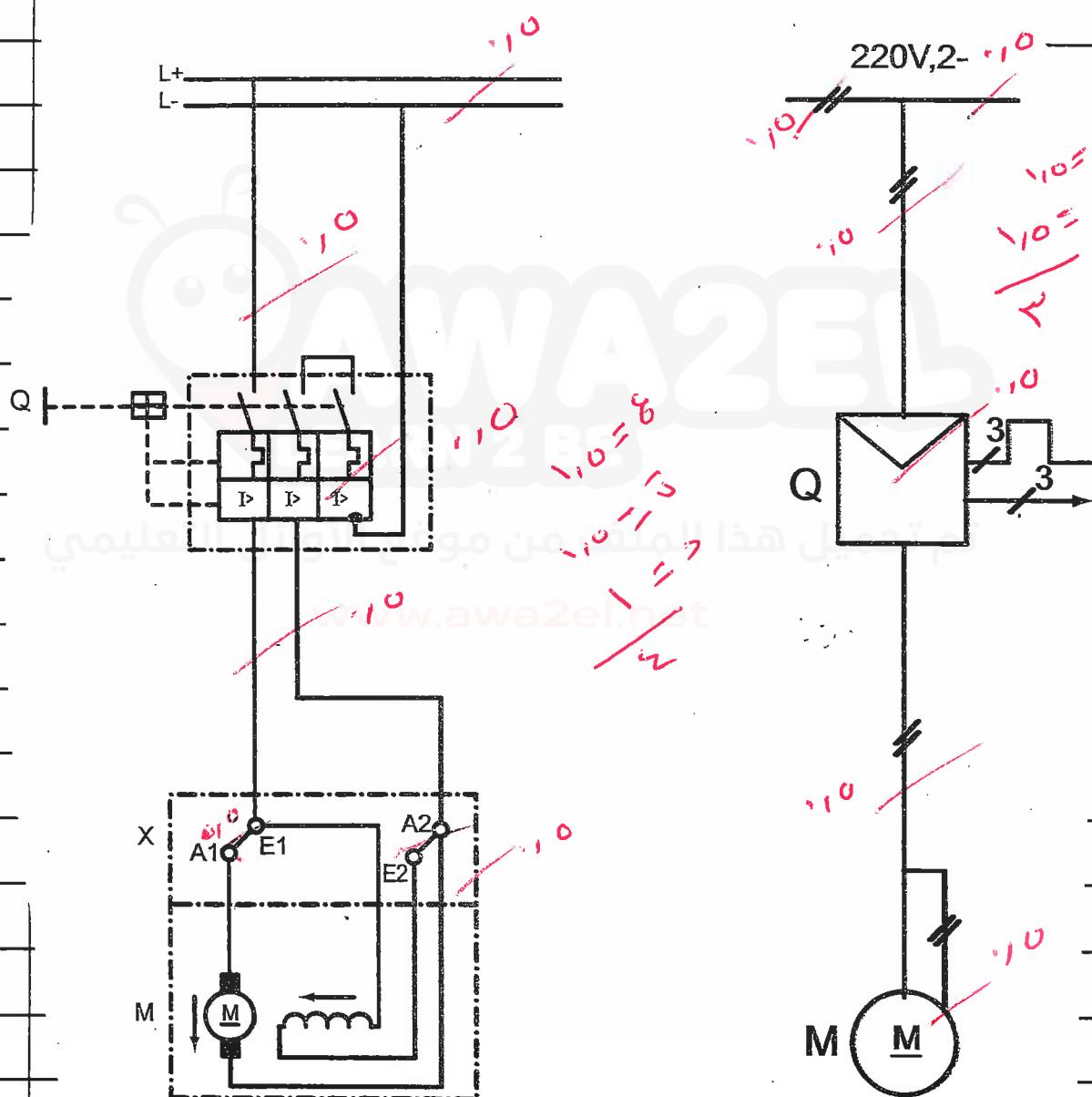

التعديل

المرجع


صفحة رقم (٤)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

L
N
PE



SF1,SF2

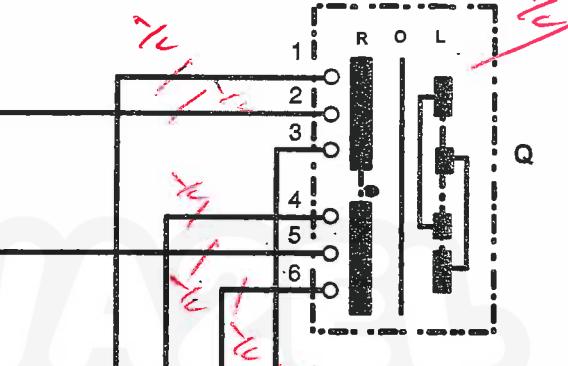


$$\text{عایار} = ۱۰۰$$

$$\text{موجة} = ۳$$

$$\text{دورة} = ۲۰$$

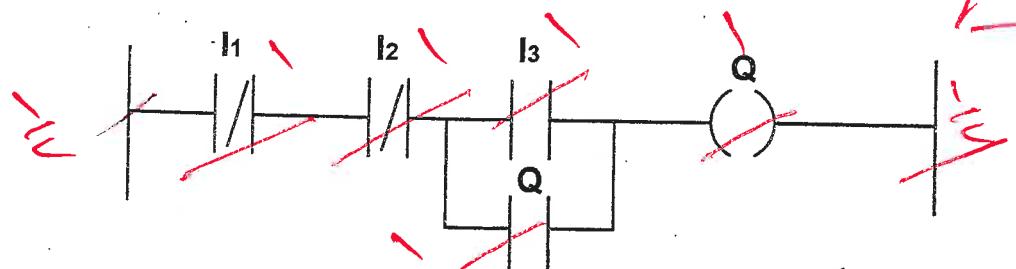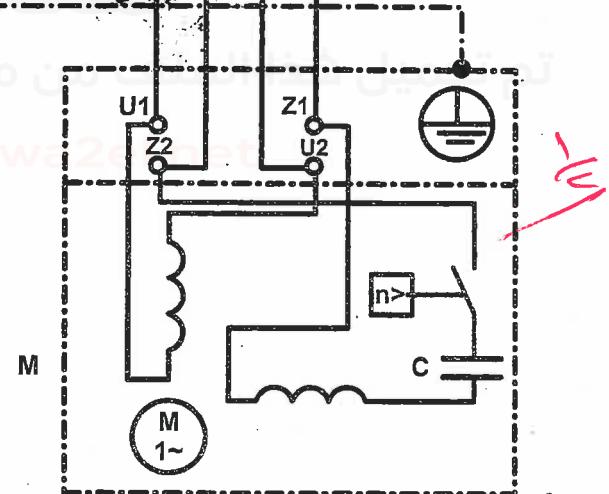

صفحة رقم (٥)

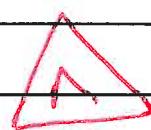رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال السادس

٩٦



(٨) حمله ملذى الفو - (توصيله بخطه)


٩٧



(٩) قصاع حكم ائمه الوراث


١٠.

(١٠) حمله ينها - حكمه يعثمه داعم

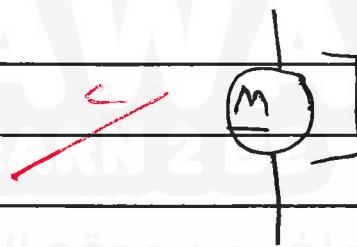

١١

موسيقى

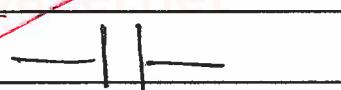

(١١)