

بسم الله الرحمن الرحيم




الجمهورية الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الإلمانات والإخبارات
قسم الإلمانات العامة

٤



٣

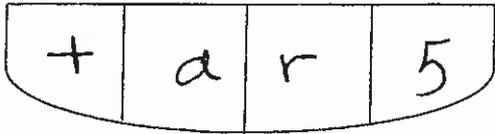

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محمود)

س

مدة الامتحان : ٢:٠٠

المبحث : الرسم الصناعي / الالكترونيات / م٣

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٣/١/٢٠١٨




الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

(٦ علامات)

أ) اكتب مسمى الوحدات الأساسية الآتية:

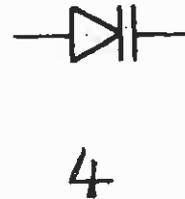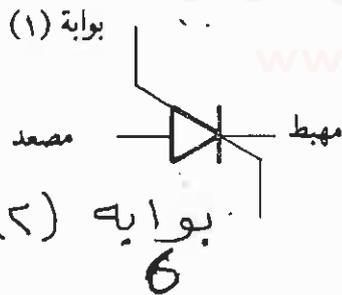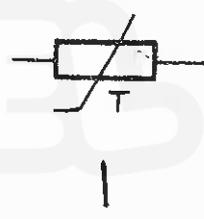

(٨ علامات)

ب) ارسم مخطط تمثيلي لدارة مقوم قنطري موجة كاملة أحادي الطور.

(٦ علامات)

ج) ارسم رسماً فنياً رموز العناصر الكهربائية والالكترونية الآتية:

٢- مكثف متغير ضبط دقيق

١- مقاومة ضبط غير خطي

٤- مقوم محكوم دياك

٣- ملف بنقطة تفرع

٥- ترانزستور تأثير المجال من نوع JFET

٦- مقوم سيليكوني محكوم SCR

يتبع الصفحة الثانية/،،،،،

الصفحة الثانيةالسؤال الثاني: (٣٠ علامة)

(١٠ علامات)


أ) ارسم رسماً فنياً العناصر الكهربائية والالكترونية الآتية:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ١- محرك تيار مباشر | ٢- محوّل ثلاثي الأطوار |
| ٣- سماعة | ٤- جرس هاتف |
| ٥- الميكروفون | ٦- هوائي فرايت |
| ٧- دائرة متكاملة | ٨- المقوّم القنطري |
| ٩- مرشح تمرير منخفض | ١٠- مسجل إشارة |

(١٢ علامة)

ب) في الشكل أدناه، أجب عما يأتي:

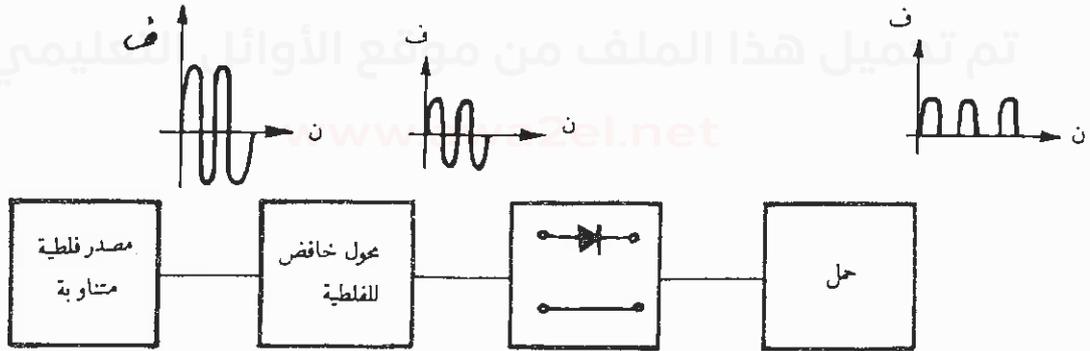- ١- ما نوع المخطط؟
- ٢- ما النظام الذي يمثله هذا المخطط؟
- ٣- استنتج المخطط التمثيلي للنظام، وارسمه بمقياس رسم مناسب رسماً فنياً.



(٨ علامات)

ج) عدّد أنواع المخططات التي تمثّل النظم الكهربائية والالكترونية.

يتبع الصفحة الثالثة / ،،،،


الصفحة الثالثةالسؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ) ارسم موجة جيبية اتساعها (٧,٥) فولط، وترددتها (١٠٠٠) هيرتز بمقياس رسم (٢,٥) فولط/سم، و(١٠٠) ميكروثانية/سم. (١٠٠ علامة)

ب) يُبين الشكل أدناه منحنى الخواص لمقوم محكوم من نوع ترياك (Triac)، والمطلوب: (١٠٠ علامة)

١- ارسم منحنى الخواص بمقياس رسم مناسب.

٢- اذكر أسماء المناطق المرقمة من (١-٤).

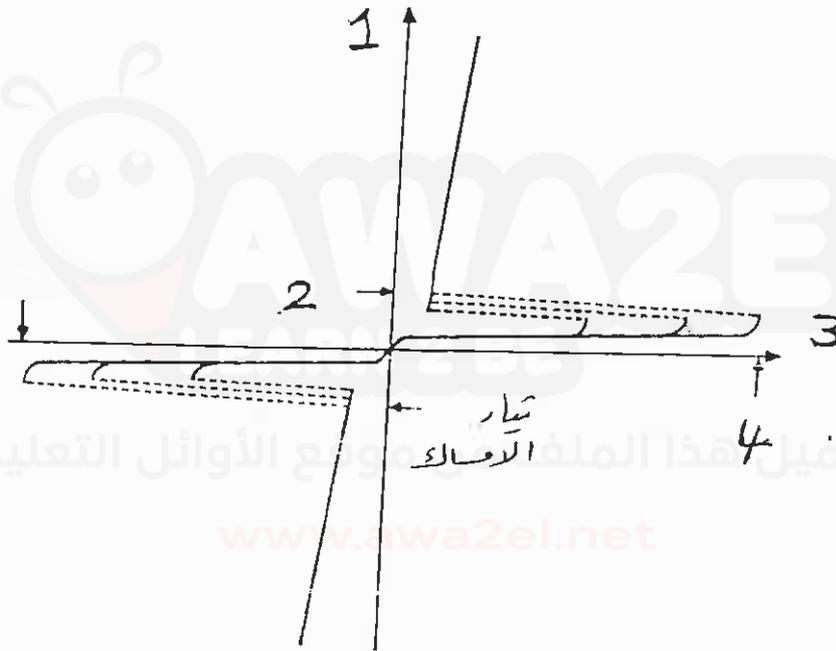


ج) يُبين الشكل أدناه دارة كهربائية لإحدى البوابات المنطقية، أجب عما يأتي: (١٠٠ علامة)

١- ما العملية المنطقية التي تجريها هذه البوابة؟

٢- ارسم الرمز الفني للبوابة رسمًا فنيًا.

٣- ارسم الشكل بمقياس رسم مناسب.

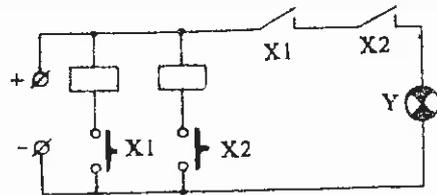

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



امتحان شهادة الدراسات الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

الإجابة النموذجية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

صفحة رقم (١)

المبحث: الرسم الصناعي / الإلكترونيات ٣٣

الفرع: الصناعي

مدة الامتحان: ٤٥

التاريخ: ١ / ٢٣





٢٠١٧

| رقم الصفحة في الكتاب | الإجابة النموذجية: |
|----------------------|-------------------------------------|
| | السؤال الأول (٢٠ علامة) |
| ١٢ | ١- مقاومه وتغيره بتغير درجة الحرارة |
| ١٣ | ٢- مكثف كهربائي قطبي |
| ١٣ | ٣- ملف ذو قلب حديدي |
| ١٥ | ٤- سنابك هوائي |
| ١٦ | ٥- ترانزستور هوائي |
| ١٧ | ٦- مفتاح هيلوني محكوم (SCS) |
| | ١٤٦ (٦ علامات) |
| | (٤) |
| ٤٤ | ٨. ملامح |
| | |
| | (٥) |
| ١٢ | |
| ١٣ | |
| ١٤ | |
| ١٥ | |
| ١٦ | |
| ١٧ | |
| | ٦ |
| | ٥ |

١٤٦ = ٦ علامات

رقم الصفحة
في الكتاب


الأسئلة (٣ أسئلة)

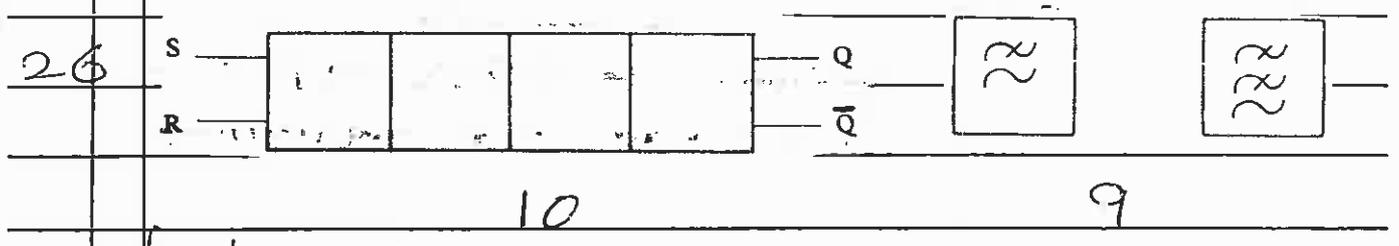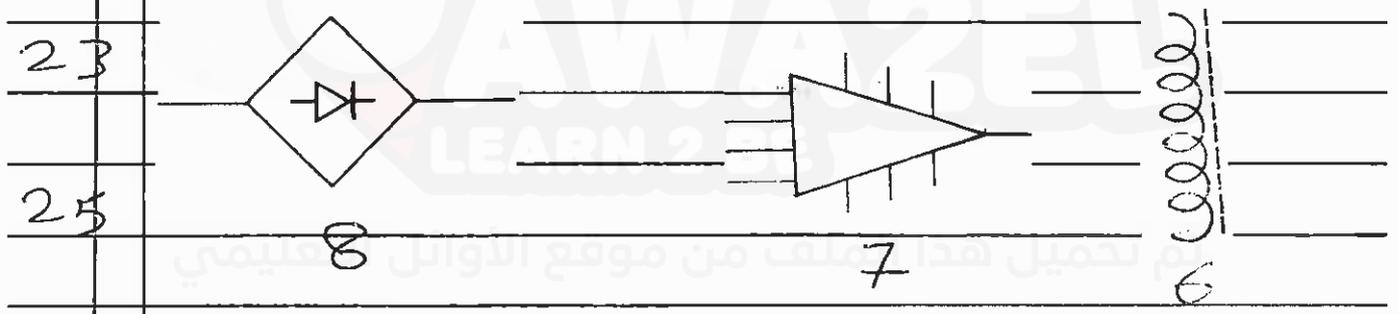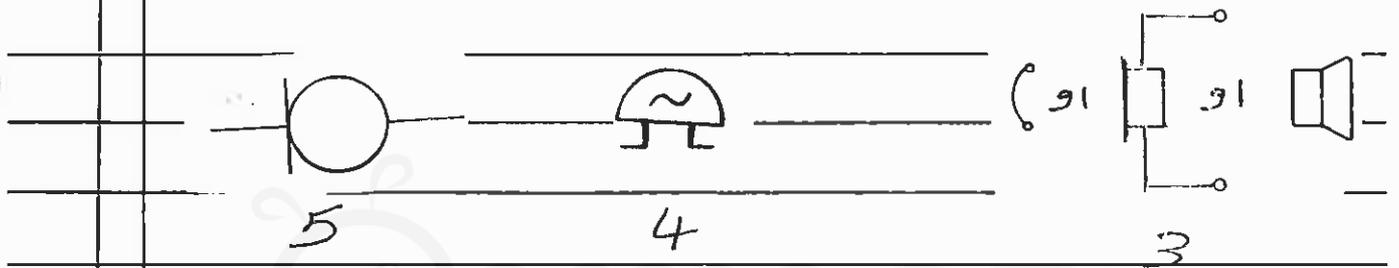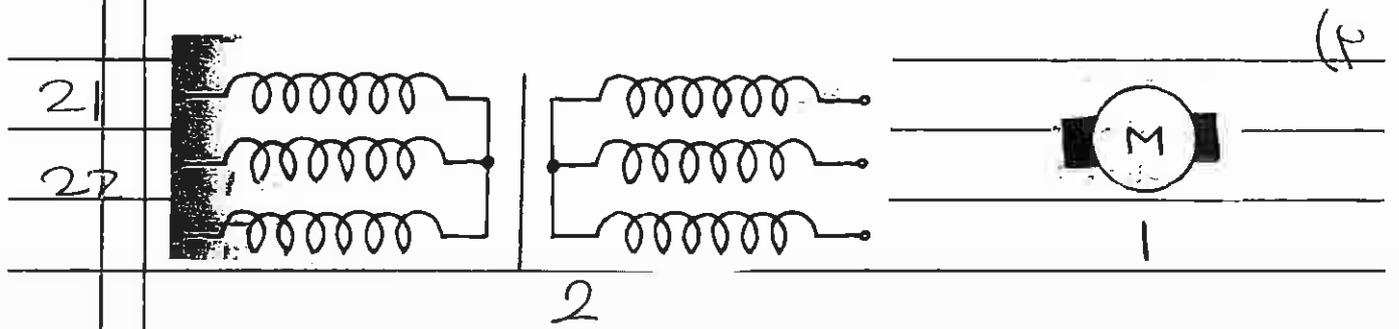

١. x ١ (٤ أسئلة)

١ - خلية بطارية (٤ أسئلة)

٢ - مقاوم نصف عوينة (٤ أسئلة)

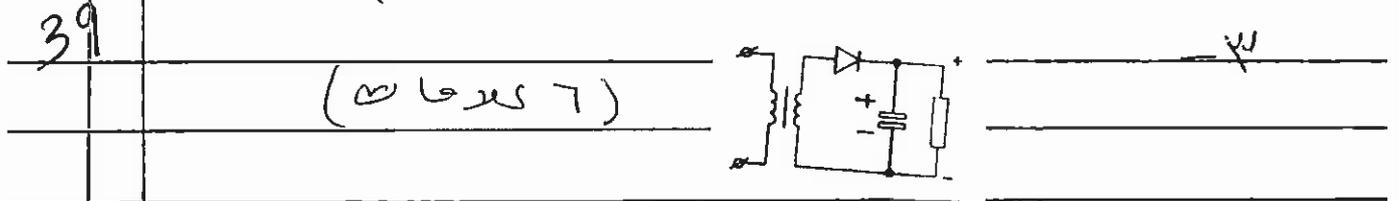

رقم الصفحة
في الكتاب

تابع السكال الثاني

(ع)

١- المخطط الهندسي او مخطط المربعات

28

٢- المخطط الوظيفي

٣- المخطط التمهيلي او المخطط التفصيلي

٤- مخطط التوجيهات الداخلية والخارجية

$$2 \times 2 = (4 \text{ خلاصات})$$

تم التحميل من موقع الأوائل التعليمي


www.awa2el.net

رقم الصفحة
رقم الكتاب


الزمن الدوري = $\frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ميلي ثانية}$
 (10 علامة =)

(9)

55

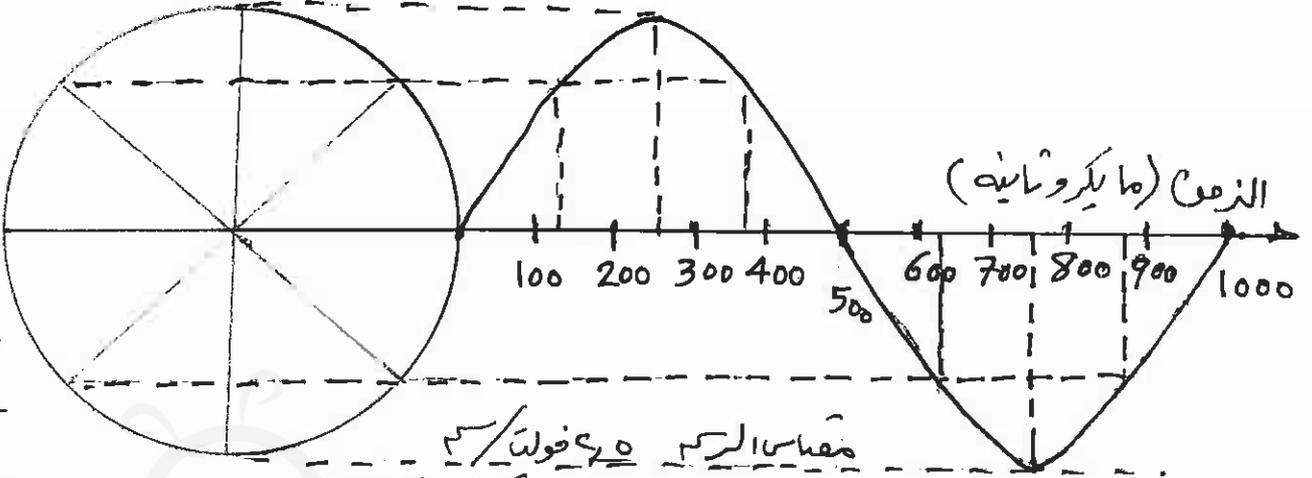

62

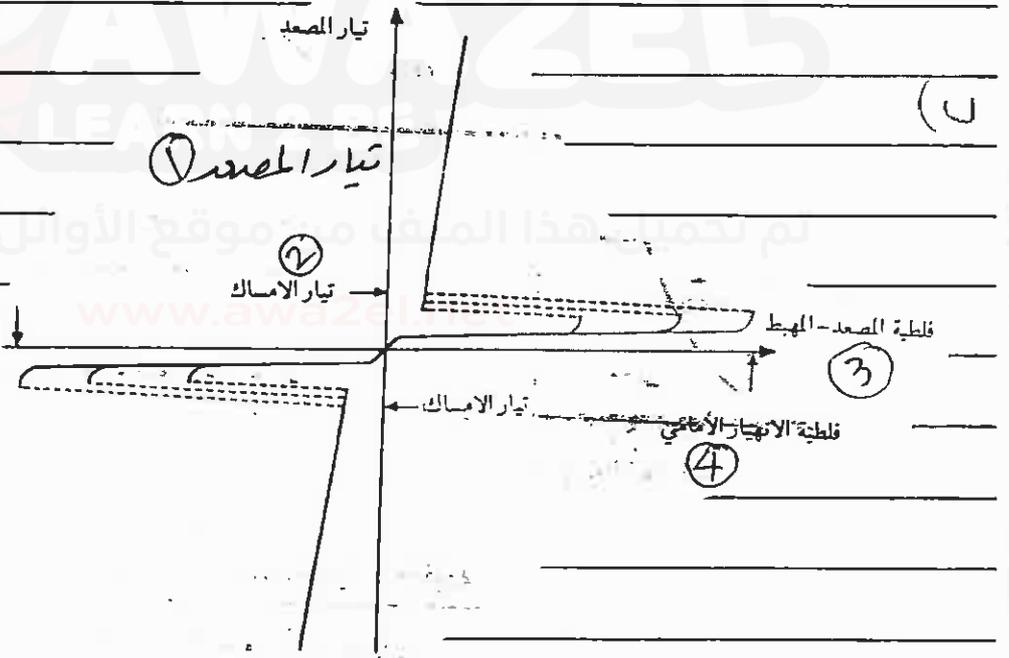

6 كلاس الرسم
 4 درجات لذكر المناهج

(10 درجات)

صفحة رقم (5)

رقم الصفحة
في الكتاب

تابع السؤال الثالث

(2)

(4) عملية ضرب المنطقية (مدعيات)


(5)

74

(3 مدعيات)

$$X_1 \rightarrow D \rightarrow X_2 \rightarrow D \rightarrow Y = X_1 \times X_2$$

(5 مدعيات)

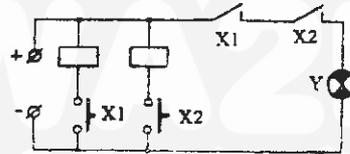

(2)

(10 مدعيات)