



J

V

N

m

٨٩

٤

٣

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

د س

مدة الامتحان : ٣٠

(وثيقة محمية/محظوظ)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/ الكهرباء/ المستوى الرابع

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠١٧/١/٨ م

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) محول أحادي الطور قدرته الظاهرية KV-A 110 ، يعمل بفولطية (240/4000) فولط. إذا كانت المفاسيد النحاسية على الحمل الكامل (3000) واط ، والخسائر الحديدية (1500) واط. فجد كفاءة المحول عند

الحمل الكامل بمعامل قدرة (0.8) متأخر (٨ علامات)

ب) مستعيناً بالرسم وضح آلية عمل محول الفولطية.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) يبيّن الشكل المجاور دارة التحكم لتشغيل محرك ثلاثي الطور وإيقافه باستخدام مفتاح تلامسي وضواغط تشغيل وإيقاف، ومصابيح إشارة، والمطلوب:


١- وضح ماذا يحدث عند الضغط

على ضواغط التشغيل (S2).

٢- ماذا يحدث عند الضغط على

ضواغط الإيقاف (S1) ؟

٣- متى يضيء المصباح H3 ؟

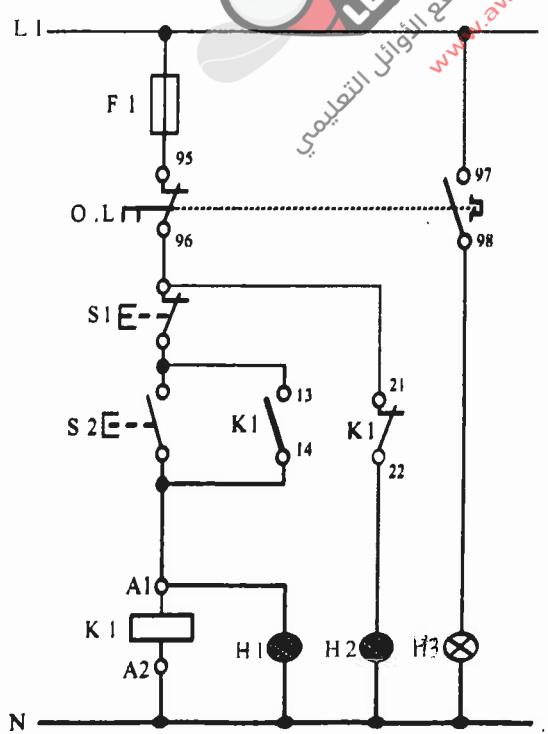

الصفحة الثانية

ب) ارسم دارة محول ذاتي أحادي الطور رافع لفولطية الملف الابتدائي وفولطية الملف الثانوي.
 (٦ علامات)

ج) إذا كان العطل عدم إغلاق الملامسات عند الضغط على ضاغط التشغيل في دارات التحكم للمحركات الكهربائية، اذكر أربعاً من الأسباب المحتملة لهذا العطل.
 (٦ علامات)

د) قارن بين ضاغط الإيقاف وضاغط القفل من حيث مبدأ العمل.
 (٤ علامات)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

أ) ما الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تحدث في المحركات الكهربائية؟
 (٩ علامات)

ب) ارسم دارة تشغيل وإيقاف محرك ثلاثي الطور باستخدام مفتاح يدوي.
 (٧ علامات)


ج) قارن بين المداخل الرقمية والمدخل التشابهية في وحدة المداخل للحاكمات المنطقية المبرمجة. (٣ علامات)

د) تتكون وحدة المسح في الحاكمات المنطقية المبرمجة (PLC) من ثلاثة خطوات رئيسية، اذكرها. (٦ علامات)

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

أ) يتكون المفتاح التلامسي من عدة أجزاء، اذكرها.
 (١٠ علامات)

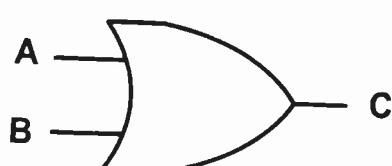ب) للبوابة المنطقية في الشكل المجاور أجب عما يلي:



- ماذا تمثل هذه البوابة؟

- ارسم الدارة الكهربائية المكافئة لهذه الدارة.

- اكتب جدول الحقيقة للبوابة.

ج) وضح طريقة عمل العداد التنازلي.
 (٦ علامات)



صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: ٣٠ دقيقة
التاريخ: ١٨/١٧/٢٠١٧رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية:

أجزاء الموجات

الفقرة (٦) (١٨ علامة)

$$P_{av} = S \cdot \cos \varphi = 110 \times 0,8 = 88 \text{ kW} \quad 4$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{88}{88 + 3 + 1,5} \times 100\% \quad 1$$

$$= 0,941 \cdot \% \quad 1$$


الجزء (٦) (١٨ علامة)

عمل ممحول فيزيائي على مصل (جهاز)

لهذه وظيفة المتصاوغ على المدخل من مدخل الفولاذية لجهزة

صادراته، لهذا فالطاقة وكذا الجهد الكهربائي ولهذا فضل عدم توزيع

جهاز الصناعي على دار المفواطي، لعلكم

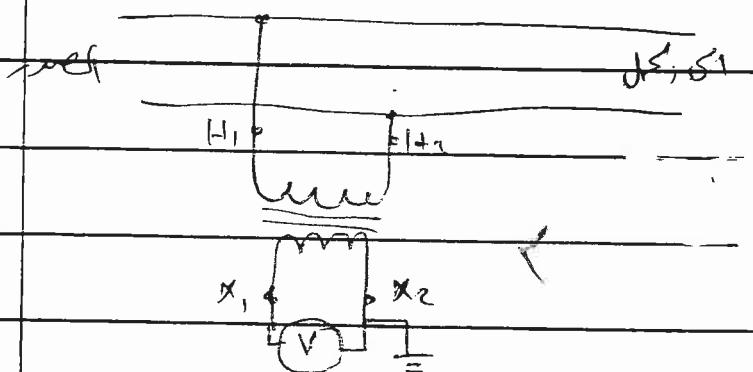

أصحاب المقالات في

الغرض (جامعة)

١٣٥ مبروك العزيز على الانتهاء من دراسة المنهجية

الكتاب المكتسي A_A الذي نعلم عدده ونحوه


خلفه صنفه الصنف (H1) وطبقه الصنف (H2)

ذلك فهو يختلف في حجمها لا يختلف في ديفصلها

الكتاب المكتسي مختلف عن المكتب (H1) (طبقه الصنف H2)

وهي صنف (H2)

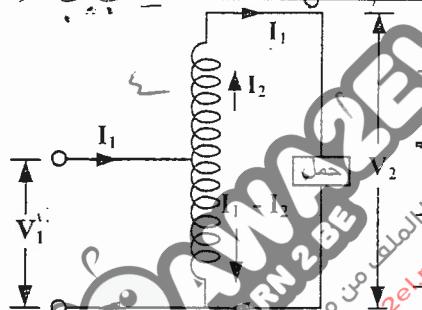٢- يغير الصنف (H2) كل معناته بحسب المنهجية



الغرض (جامعة)

٣- وهو يفتح في المنهجية

وهو يفتح في المنهجية - وهو يفتح في المنهجية

- وهو يفتح في المنهجية - وهو يفتح في المنهجية

- وهو يفتح في المنهجية - وهو يفتح في المنهجية

الغرض (جامعة)

٤- وهو يفتح في المنهجية

٥- وهو يفتح في المنهجية

٦- وهو يفتح في المنهجية

٧- وهو يفتح في المنهجية

٨- وهو يفتح في المنهجية

٩- وهو يفتح في المنهجية

امانه لخوار

(16) (9) الـ

الآن نحن في مرحلة التعلم والتجربة

الآن نحن نعلم أن الماء هو مادة مكونة من ذرة водجين وذرة أكسجين

مِنْزِلَةِ

ـ زنـة الـعـدـدـ الـوـاـمـ


الآن نحن في المقدمة

نَجْمَةُ الْكَوَافِرِ - نَجْمَةُ الْكَوَافِرِ

10

70

لفرع بـ (نـ عـ لـ عـ حـ اـ رـ)

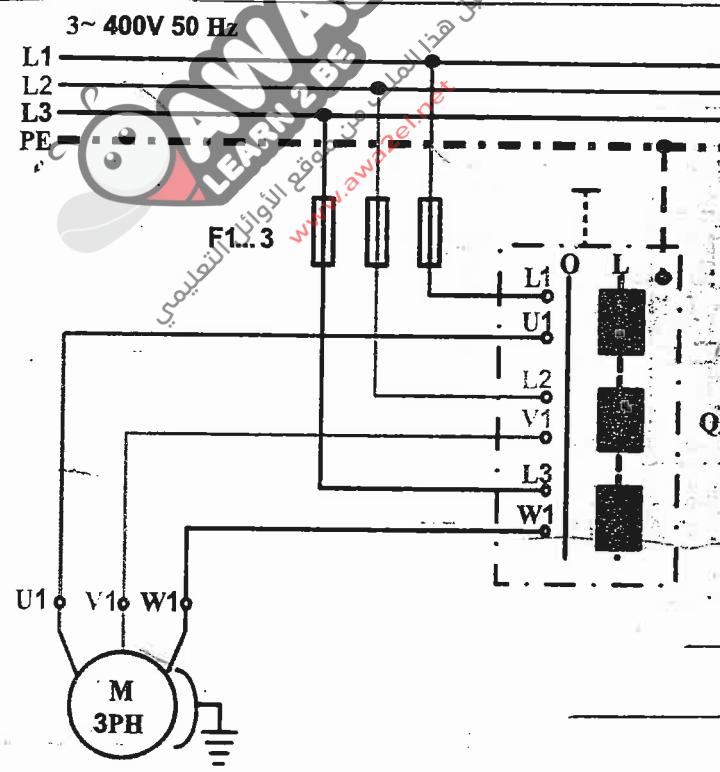

رقم الصفحة
في الكتاب

٦٢ - حرف الـ (N)

الفرع ج (N) (معجم)

أ - في المرضي بمتداول لما قبل المضي مع الاستثناء الصدمة
 ب - بحراً التي تسمى في صلبه بـ (N)، او بفتحه (off).
 ج - بفتحه تتعامل بالافق مع ما ينبع عنه بفتحه التي تسمى
 التغيرات التي تحدث في الكامنة مترتبة على


الفرع د (معجم)

١ - حرف الـ (N) (معجم)

٢ - متعدد البراجي

٣ - مجرى ماء اكتاف

C

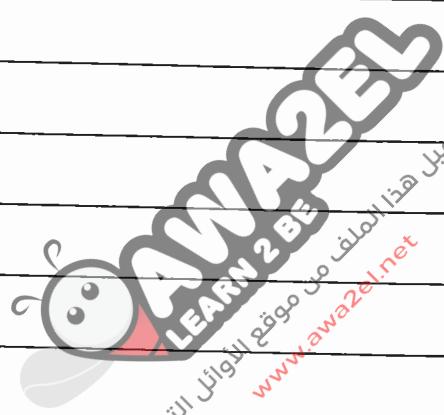


تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي
www.awa2el.net

السؤال الرابع

الفرع ب (١٦ علامة)

- العدد المزدوجي يختلف عن مختلفه
 ١.٠ \rightarrow العدد المزدوجي هو العدد المزدوج (عدد زائد بـ ٢)

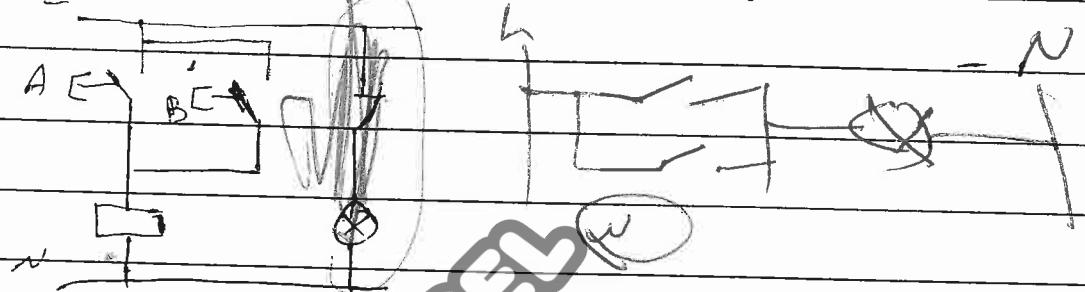الفرع ب. (١٦ علامة)
 $(N \cdot OR)$ - المماثلة لـ OR



A	B	$A \oplus B$	$Not(A \cdot OR \cdot B)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

الفرع ج (٧ علامة)

مذكرة من العدد الثنائي

١- عدد ترتيب العدد الثنائي هو العدد الثنائي مكتوب في المعرفة عشرية

٢- حسب الطريقة المعمولية العدد الثنائي يكتب في المعرفة عشرية كالتالي

٣- (١) هي طالع كانت فيه العدد ليس صادراً عنها

٤- تأدي أبى سعى العدد (١) إذا كانت عينته كافية لاتخاذها

٥- هذه الخطوة تسمى في المفهوم (R) فالقيمة كافية للعدد متقدمة

هذه الخطوة الأخيرة