
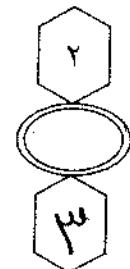


بسم الله الرحمن الرحيم

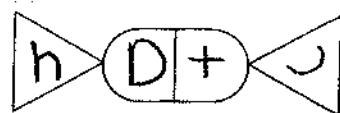

الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
دارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

د س

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٢٠ : ٠٠

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (الكهرباء)/الورقة الثانية/ف

اليوم والتاريخ: الإثنين ٢٠١٩/٠٨/٠٥

الفرع : الصناعي (خطة ٢٠١٩)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٥٠ علامة)

أ) محول كهربائي أحادي الطور نسبة التحويل له ١:٣ وفولطية الملف الثانوي ٢٥٠ فولط والمطلوب: (١٢ علامة)

١- احسب قيمة فولطية الملف الابتدائي.

٢- هل هذا المحول خافض لفولطية أم رافع لها؟

(١٠ علامات)

ب) للمحول الكهربائي ما المقصود بالرموز الآتية:

IL , VL , I , V , S

(٦ علامات)

ج) تصنّف المحوّلات تبعًا لطريقة التبريد إلى عدة أنواع، اذكر رموزها.

د) يمثل العمود الأول رمز العنصر في مخطط دارة تشغيل وإيقاف محرك ثلاثي الطور والعمود الثاني يبيّن دلالة

هذا الرمز، صِل رمز العنصر بما يلائمه من دلالة هذا الرمز في العمود الثاني بعد نقله إلى دفتر إجابتك:

(١٠ علامات)

رمز العنصر	دلالة رمز العنصر
F1	ضاغط إيقاف
O.L	مفتاح تلامسي
S1	مرحل حماية حراري
S2	ضاغط تشغيل
K1	مصهر حماية


(١٢ علامة)

هـ) للشكل المجاور أجب عما يأتي:

١- ماذا يمثل هذا الشكل؟

٢- ارسم الدارة الكهربائية المكافئة له.

٣- اكتب جدول الحقيقة.

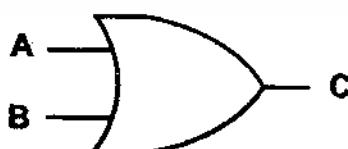

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(٦ علامات)

أ) قارن بين محول التيار ومحول الفولطية من حيث التوصيل مع الشبكة.

(١٠ علامات)

ب) ما المقصود بكل من الآتي في أنظمة التحكم الكهربائية:

١- كاشف الأشعة فوق البنفسجية.

٢- الخلية الضوئية.

٣- مفتاح التحكم بالضغط.

(١٤ علامة)


ج) ما هي أبرز المواصفات والمعايير التي ينبغي توافرها في أنظمة الحماية الكهربائية؟

(١٢ علامة)

د) للشكل المجاور أجب عما يأتي:

١- ماذا يمثل هذا الشكل؟

٢- سُمّ الأجزاء من (١ - ٩).

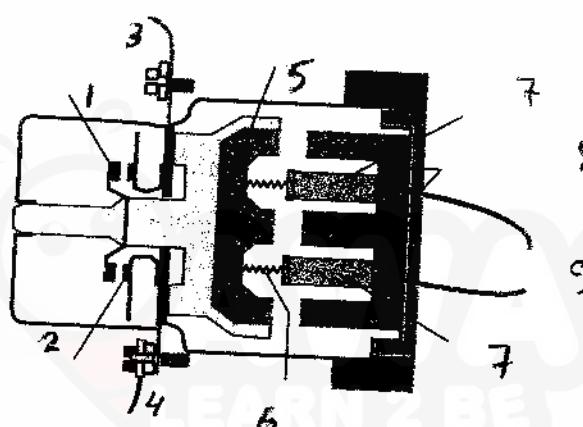

(٨ علامات)

هـ) قارن بين ضاغط الإيقاف وضاغط الفعل من حيث مبدأ العمل.

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٦ علامات)

أ) على ماذا تعتمد قيمة المفائق النحاسية؟ وعن ماذا تنتج؟

(٨ علامات)

ب) يتكون القاطع الحراري المغناطيسي من عدة أجزاء، اذكرها.

(٩ علامات)

ج) لمصابيح البيان الكهربائية عدة أنواع، اذكرها مع بيان لون المصباح.


(١٥ علامة)

د) إذا كان العطل في دارة التحكم في المحركات الكهربائية (عدم عمل المحرك عند تشغيل دارة التحكم)،

ما إجراءات الإصلاح لهذا العطل؟

(١٢ علامة)

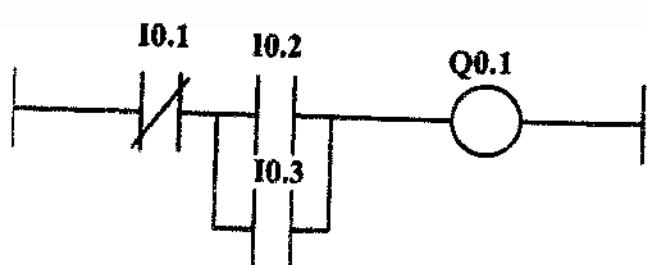هـ) ارسم المخطط الصنديقي المكافئ للمخطط السلمي للشكل أدناه:




يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

سؤال الرابع: (٥٠ علامة)

- (٦ علامات) أ) يخضع اختيار نظام الحماية الكهربائية لعدة عوامل، اذكرها.
- (٨ علامات) ب) تتلخص أهمية القواطع الكهربائية في أمرين رئيسيين، اذكرهما.
- (١٦ علامة) ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة:
- ١- أدى التطور الكبير في صناعة الدارات الالكترونية إلى ظهور وحدات جديدة من (PLC) تميزت بـ:
- أ) كبر حجمها
 - ب) رخص ثمنها فقط
 - ج) كبر حجمها ورخص ثمنها
 - د) صغر حجمها وفاعلية أدائها
- ٢- ذاكرة الوصول العشوائي من مكونات الذاكرة في الحاسوب المنطقى وهي:
- أ) ذاكرة سريعة لكنها تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي
 - ب) ذاكرة بطيئة لكنها تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي
 - ج) ذاكرة سريعة لكنها تحفظ بمحتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي
 - د) ذاكرة بطيئة لكنها تحفظ بمحتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي
- ٣- ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح من مكونات الذاكرة في الحاسوب المنطقى وهي:
- أ) ثيرموج مثلاً ذاكرة (ROM) ولكن يمكن مسح محتوياتها باستخدام الأشعة فوق بنفسجية
 - ب) ثيرموج مثلاً ذاكرة (ROM) ولكن لا يمكن مسح محتوياتها باستخدام الأشعة فوق بنفسجية
 - ج) لا تستطيع برمجتها نهائياً
 - د) يمكن مسح محتوياتها باستخدام فولطية معينة
- ٤- مبدأ عمل وحدة (PLC):
- أ) إجراء عملية مسح دوري ومستمر للبرنامج
 - ب) إجراء عملية تخزين دوري ومستمر للبرنامج
 - ج) تحويل الإشارات المنطقية المرسلة من وحدة المعالجة المركزية
 - د) لا شيء مما ذكر
- د) ما وظيفة كل من الأجزاء الآتية في الحاسوب المنطقى المبرمج:
- ١- وحدة المعالجة المركزية. ٢- وحدة التغذية الكهربائية.
- ٣- وحدة المدخلات.
- هـ) تتكون عملية المسح في الحاسوب المنطقى من ثلاثة خطوات أساسية، اذكرها.
- و) ما المقصود بالرموز الآتية في الحاسوبات المنطقية المبرمجة:

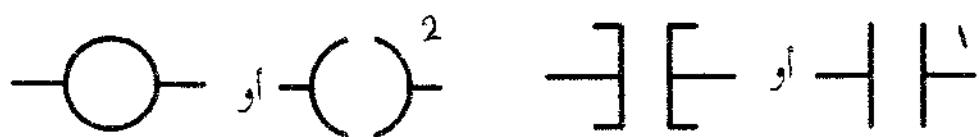

(انتهت الأسئلة)

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩



صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة
المبحث : المحلول لمنابع (نماذج (لكرابر) لبرقها في مدة الامتحان : ٣ ساعتين

الفرع : الصادق (خطوة ٢٠١٩)
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

أ) الفرع (١١) (الدول)

الفرع ب (١٢) (الدول)

$$a = \frac{V_1 - V_2}{V_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$3 = \frac{V_1}{250} \Rightarrow V_1 = 250 \times 3 = 750 \text{ V.}$$

- المحول خارج الخطوط . لذا $V_2 < V_1$

الفرع ب (١٠) (اعداد)

- ٥ - قدر المحول V - لغة فيه الحركة المعاكسة
٦ - التيار الأصلي I_1 عدده 3 آمبير ، اتجاه

الفرع ب (٧) (اعداد)



١ - محولات معادلة $\frac{dI}{dt}$ مفهومها

٢ - درجة الحرارة T بزاوية θ ، مترددة بزاوية ω ، مترددة بزاوية ϕ

خط (١) ايقاف	f_1	خط (٤)
متناهية	S_1	(٢٦١٤)
مرحل بمحارف	S_2	
متناهية تضليل	K	
بعضها	O	

الفرع ب (٦) (الدول)

ـ مترددة بزاوية θ ، مترددة بزاوية ω

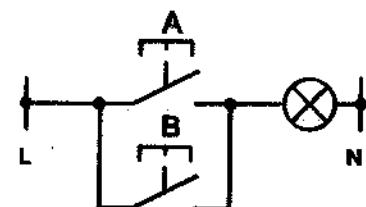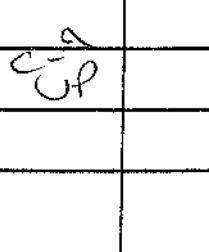

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

صفحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

الفحص (٦ عروض)

- تمثل النسبة المئوية كنسبة مئوية مبنية على عدد مائة وتحل محل العدد المكتوب في المائة.

- يتحول العدد المكتوب إلى نسبة مئوية بقسمة العدد على المائة.

الفحص (٧ عروض)

- لا يتحقق المطلب في كل الأحوال.

- يتحقق المطلب في كل الأحوال.

٧٧ - تتحقق المعاشرة في كل الأحوال.

الفحص (٨ عروض)

+ لا تتحقق المعاشرة في كل الأحوال.

- تتحقق المعاشرة في كل الأحوال.

الفحص (٩ عروض)

١٤ - يمثل العدد المكتوب في المائة كنسبة مئوية.

١٥ - يتحقق المطلب في كل الأحوال.

١٦ - يتحقق المطلب في كل الأحوال.

١٧ - يتحقق المطلب في كل الأحوال.

الفحص (١٠ عروض)

- هنا يتحقق المطلب في كل الأحوال.

- يتحقق المطلب في كل الأحوال.

- يتحقق المطلب في كل الأحوال.

١٣ - يتحقق المطلب في كل الأحوال.

صفحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني

الفقرة ٢ (٨ علامات)

لقد تعلم العناصر (١٧) سيدعى مربع ثابت وكل في قسمها وستكون
عن لفظها في المفهوم كالتالي في المنهج.

الفقرة ٣ (٩ علامات)

١- ذراع المدخل ٢- ذراع المدخل ٣- المدخل ٤- المدخل

٥- المخرج ٦- المخرج ٧- برج المدخل ٨- برج المخرج

الفقرة ٤ (٩ علامات)

- صناعي بسيط، المدخل صغير باللغة بالفعل

- صناعي بسيط المخرج دفع باللغة بالفعل

- صناعي بسيط المدخل دفع باللغة البرمجي او باللغة

الفقرة ٥ (١٥ علامات)

- مجموع المدخلات برج المدخل المدخلات او المدخلات المدخلات



- ترتيب المدخلات او ترتيب المدخلات المدخلات

- إدخال صناعي بسيط، برج المدخل المدخلات المدخلات

- وصول دفع المدخلات المدخلات المدخلات

- مجموع المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات

الفقرة ٦ (١٥ علامات)

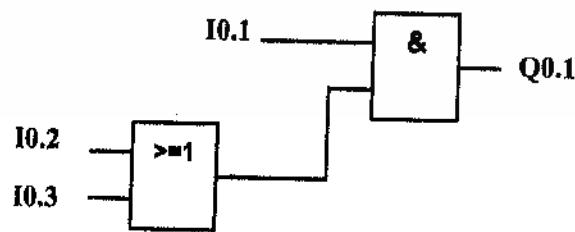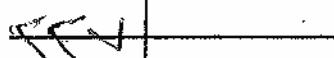

رقم الصفحة
في الكتاب

الفصل الرابع - الفرع م (جاءوا)

٦٠
كلأ - الفعل المضارع المبني على المضارع
ب - ممارضنا (المعنى والخلفية)

٣ - أمثال (جاءوا) مثل غير ماض فيكون أقرب (فليذهبوا)

الفرع ب (جاءوا)

٧٥
كل١ - كل يوم يجيء طلاق العبايم بالمال يعني
والآن كلام ومهام
٢ - عند أحد صور الغولفة بطرق الله من خط النسا، أو
مربع مصر في الـ ٢٠٠٠

الفرع ج (جاءوا)

٩٩
كل

٥ - ١

٩ - ٥

٩ - ٤

٩ - ٣

الفرع د (جاءوا)

١ - ملحوظة بارزة - تشمل وطبقها (جاءوا) في المخاطب
 الفعل المضارع (يرتاج) الذي هو امر (ما) في
 وعده، لافهم، لا مستقبل لا مستقبل المخاطب ولعله العادم ومحظى
 الى انتقام منه فنعنيه عينه به تضليل معه وعنه العاشر (جاءوا)
 وعده، لافهم - فهو عذر تحويل مؤلفته الى فعل ادى لعنده فهو فيه عذر
 العذر المكتوب لكي لا يكتفى المبرح

رقم الصفحة
في الكتاب

نحو المفردات

مفرد (٦٢١)

- مفرد الماء

- تعدد الماء

- مفرد الماء

الفرود (٦٢٣)

١ - مفرد مفرد (٦٠٥)

٢ - مفرد (٦٢٤)