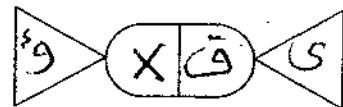


بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة التربية والتعليم  
إدارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

د ٣

(وثيقة معمية/محدود)

مدة الامتحان: ٢٠٠

١

اليوم والتاريخ: الإثنين ٢٠١٩/٠٨/٠٥

١

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

### السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٦ علامات)

أ) ارسم رسمًا فنيًّا رمز كل من الوحدات الأساسية الآتية:

١- جهاز الهاتف.

٢- مسجل الإشارة.

٤- مرشح تمرير النطاق.

٣- دايبول مطوي.

(٩ علامات)

ب) ما اسم كل من رموز العناصر الكهربائية والإلكترونية الآتية:



-٢



-٢



-١



-٦



-٥



-٤

### السؤال الثاني: (١٥ علامة)


(٩ علامات)

أ) يُبيّن الشكل أدناه، مخطط لدارة إلكترونية، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- ما اسم النظام الذي يمثله هذا المخطط؟

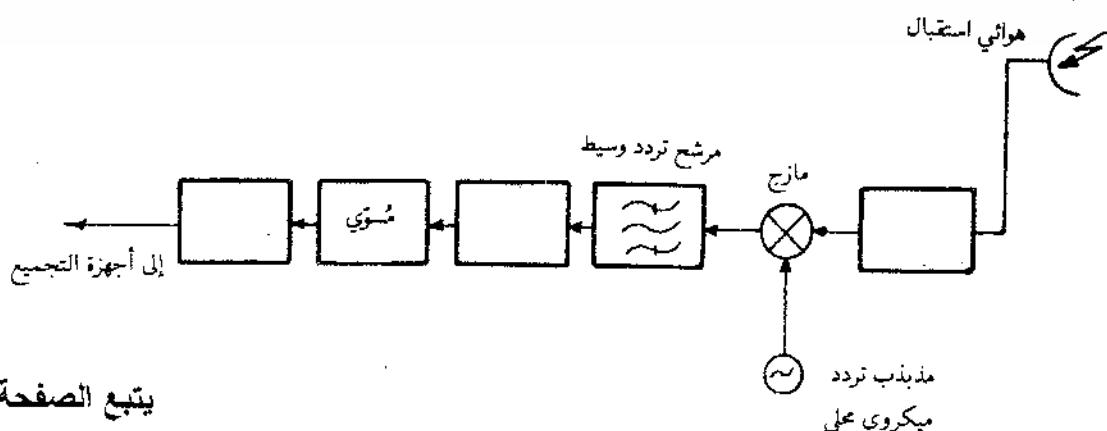
٣- ارسم هذا المخطط بمقاييس رسم مناسب، ثم املأ الصناديق الفارغة بأسماء الوحدات التي تمثلها.



يتبع الصفحة الثانية ....
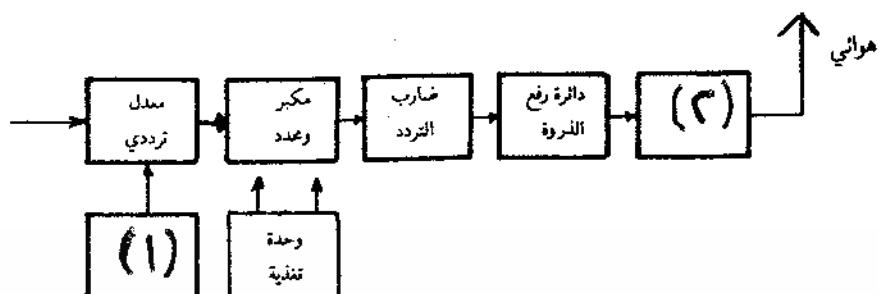
## الصفحة الثانية

ب) بالأعتماد على الشكل أدناه، انقل إلى نقر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها: (٦ علامات)



١- نوع هذا المخطط هو:

- أ) وظيفي      ب) صندوقى      ج) تمثيلي      د) التوصيات الداخلية والخارجية

٢- النظام الذي يمثله هذا المخطط يُسمى جهاز:

- أ) إرسال ذي تعديل اتساعي      ب) إستقبال ذي تعديل تردد

- ج) إرسال ذي تعديل تردد      د) إستقبال ذي تعديل اتساعي

٣- أسماء المراحل المشار إليها بالأرقام (٢،١) هي على الترتيب:

- أ) (مبين، محدد)      ب) (مبين بلوري، مكبر قدرة)

- ج) (مبين مطابق، مكبر سمعي)      د) (مكبر قدرة، مازج)


## السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

أ) من الشكل أدناه، أجب بما يأتي:

١- ما اسم النظام الذي يمثله هذا المخطط؟

٢- اكتب أسماء المراحل المشار إليها بالأرقام (٤ ، ٣ ، ٢ ، ١).

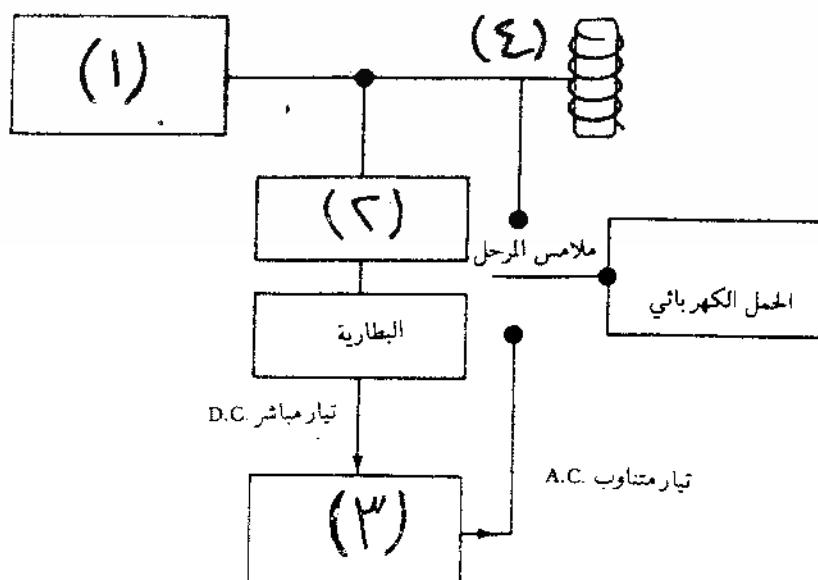٣- ارسم هذا المخطط بمقاييس رسم مناسب بعد ملء الصناديق الفارغة.



يتبع الصفحة الثالثة ....

### الصفحة الثالثة

ب) ارسم موجة مثالية ترددتها (١٠) كيلوهرتز، علماً بأن زمن صعودها يساوي زمن هبوطها، واتساعها (١٢) فولط بمقاييس رسم (٢) فولط/سم و (١٠) ميكروثانية/سم، إذا علمت أن الموجة تحصر بين محور الزمن والقيمة العظمى الموجبة.

(٨ علامات)

ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها:

١- في مولد موجات جيبية ومرتبطة ومثلثة، نحصل على الموجة المرיבعة من خلال إدخال الموجة الجيبية على دائرة تحديد يستخدم فيها:

أ ) ثانوي ومصدر فولطية مباشرة      ب) ثانوي ومصدر فولطية متناوبة

ج) ثانيان ومصدراً فولطية متناوبة      د ) ثانيان ومصدر فولطية مباشرة

٢- من العناصر الأساسية في مصدر التغذية بالتيار المياشر، ونتم بوساطته عملية تحويل التيار المتناوب إلى تيار مباشر هو:

أ ) المقوم الكهربائي      ب) المحدد      ج) المميز      د) الكاشف

٣- يتم تمثيل النظم الكهربائية والإلكترونية بعدد من المخططات منها:

أ ) المخطط الوظيفي      ب) المخطط التمثيلي      ج) (أ + ب)      د) المخطط الرزمي

٤- مرشح إيقاف النطاق، يقوم بتمرير جميع الترددات باستثناء:

أ ) الترددات المنخفضة فقط      ب) الترددات العالية فقط

ج) الترددات المنخفضة والعالية      د ) نطاق محدد

﴿انته الأسئلة﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩



صفحة رقم (١)

الامتحانات

وزارة التربية والتعليم  
ادارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

المبحث : الرسم الصناعي (الاتصالات والالكترونيات)

الفرع : الصناعي

الاجابة النموذجية :

مدة الامتحان: ٢ ساعتان  
التاريخ : الاثنين ٨/٥/٢٠١٩رقم الصفحة  
في الكتاب

(السؤال الأول : ١٥ عرض)

(P)



(٦ عرض)

(P)

١٧ - مفهوم حكم من نوع ترياك (Triac)

١٣ - حلقة ذو قلب من القراءة (Ferrite)

١٢ - وكيف تتحقق بالفولت

١٢ - فوائد متغير التيار (Transformer)

١٣ - حلقة ذو قلب هادئ

١٧ - ترانزistor الموصل من نوع شوكى

## صفحة رقم ( ٢ )

رقم الصفحة  
في الكتاب

(السؤال الثاني) (١٥ عرف)

٣٣

(ج)

١- مخطط صندوق


٢- مخطط استقبال ميكرو في

- ٤-

هواي استقبال




مرشح تردد ميكرو

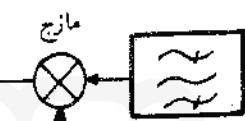

مرشح تردد وسيط

مكبر تردد وسيط  
ذو كسب آلي

ماوج

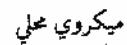مدرب تردد  
ميكرو ميلي

إلى أجهزة التجميع



٣٤

(ج)

(ج)

٣٥

- ٢

(ج)

٣٦

- ٣

(ج)

## صفحة رقم ( ٣ )

رقم الصفحة  
في الكتاب

السؤال الثالث ( ٣ ) عرض

( ٤٤ ) عروض

( P )

١ - مصدر تغذية حول السيار المعاشر إلى معاشر متاوب.


٢ - خطوط التغذية بالسيار المتاوب A.C.

( ٣ ) بطارية

( ٣ ) عاكس القدرة D.C - A.C

( ٤ ) ملف المراحل

- ٣ -

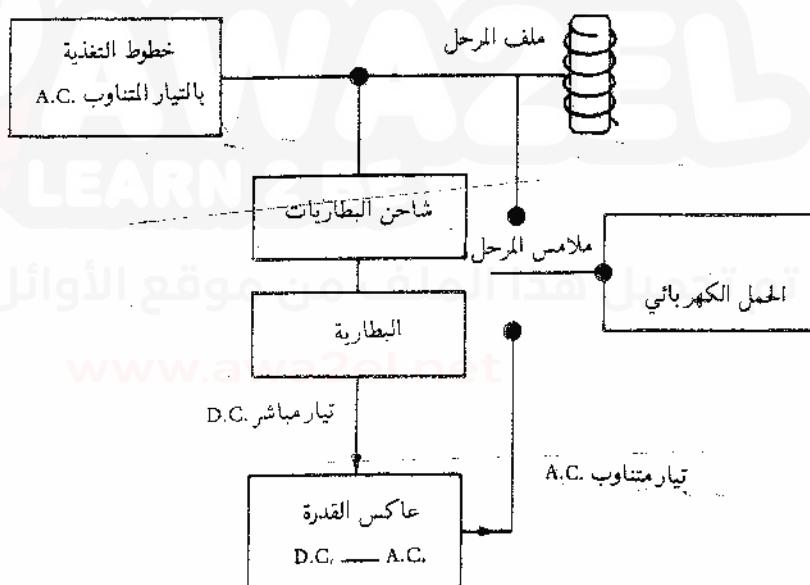

صحيحة (٤)

الإجابة النموذجية :

تابع لسؤال الثالث

٥١ (٦ عدوات)

التردد = (١) كيلو هيرتز

$$\text{الرسان للدوران} = \frac{1}{\frac{1}{2} \times 1.1} = \frac{1}{0.55} =$$


$$= 1.81 \text{ ثانية}$$

$$= 100 \times 1.81 \text{ ثانية}$$

زمن الصعود = زمن الهبوط

= ٣٠ ثانية  
 (ما يزيد عن ٣٠ ثانية)

(النوكليين)

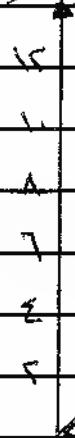

٥٢

(٢)

(٥) - ١

٤٣

(٩) - ٢

&lt;٨

(٧) - ٣

&lt;٥

(٥) - ٤