



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية


المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء المركبات/ المستوى الثالث  
الفرع : الصناعي  
(وثيقة محمية/محدود)  
مدة الامتحان : ٢:٠٠  
اليوم والتاريخ: الأحد ١٧/١/٢٠١٧

**ملحوظة :** أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).
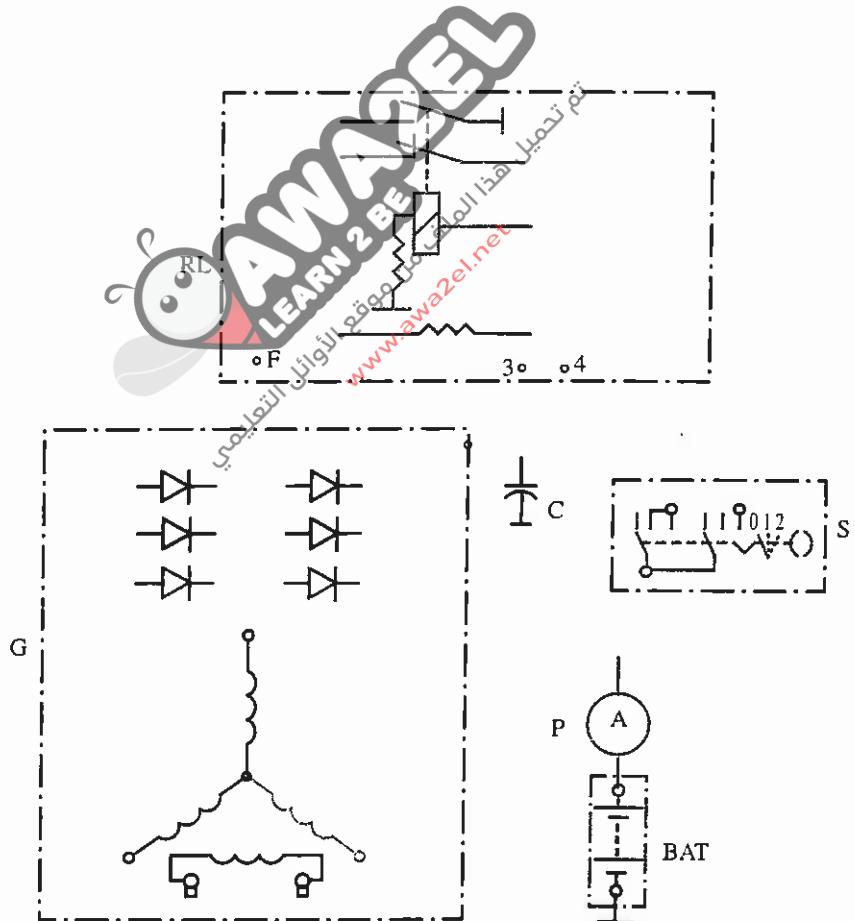
## السؤال الأول: (٢٠ علامة)

يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة منظم الفولطية والتيار لمولد تيار متذبذب تغذية منفصلة بخلية واحدة.



**المطلوب:** أعد رسم المخطّط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

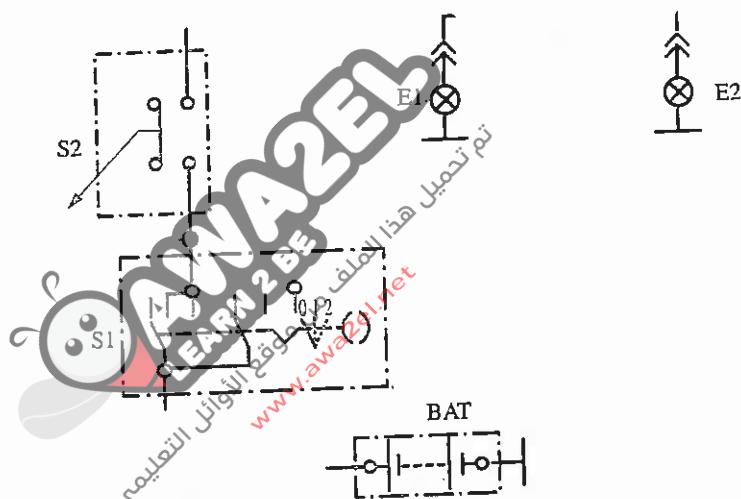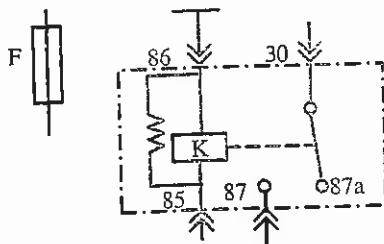- (٢٢ علامة) أ ) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي لإضاءة مصابيح الرجوع إلى الخلف باستخدام مرحل.  
المطلوب: أعد رسم المخطط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



يتابع الصفحة الثالثة / ...


### الصفحة الثالثة

(٨) علامات

ب) للشكل أدنى أجب عن الآتي:

١ - ماذا يمثل الشكل؟

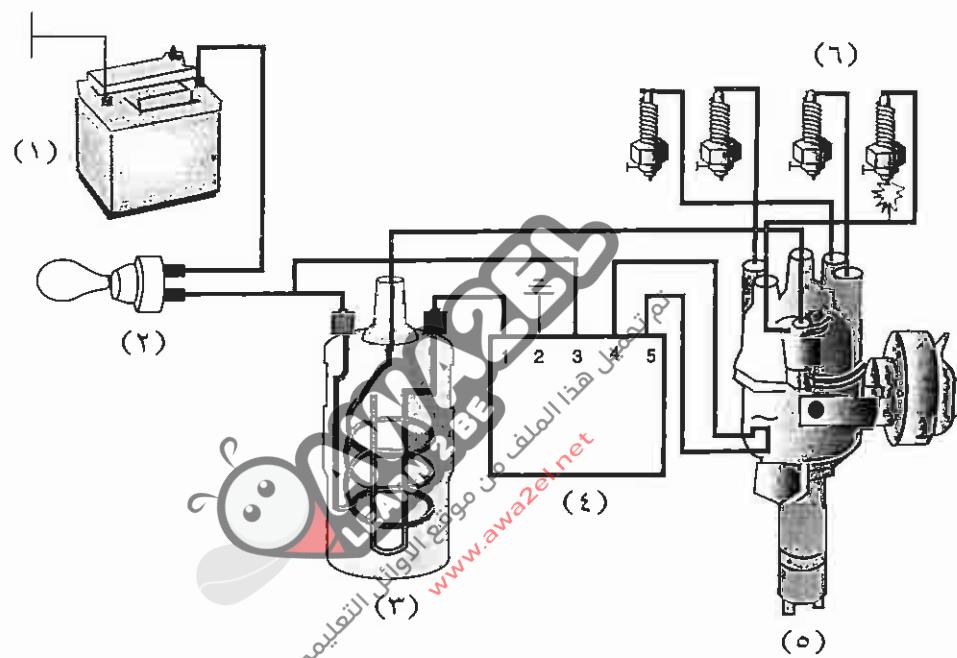٢ - سُمِّي المكونات المشار إليها بالأرقام من (١ - ٦).




يتبع الصفحة الرابعة / ...

الصفحة الرابعة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)


(٢١ علامة)

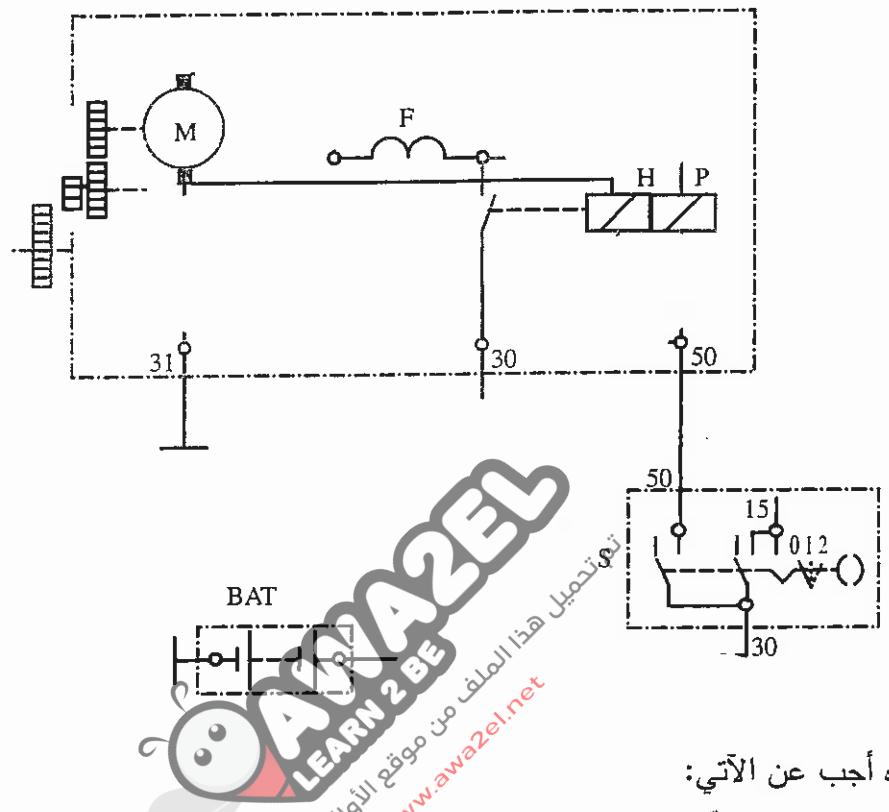- أ) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي لمحرك بدء الحركة ذي ترس تقليل السرعة.  
المطلوب: أعد رسم المخطط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



(٩ علامات)

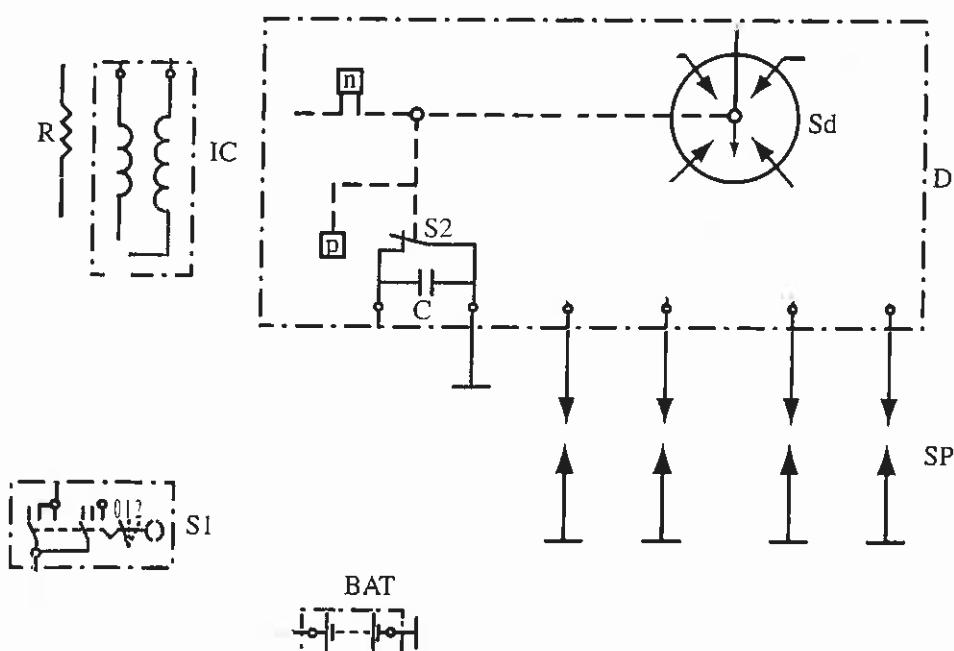- ب) للشكل أدناه أجب عن الآتي:  
المطلوب: أعد رسم المخطط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



انتهت الأسئلة



صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم  
ادارة الامتحانات والاختبارات


قسم الامتحانات العامة  
المبحث : كهرباء المكثف - الفرع الصناعي

الفرع : الصناعي

مدة الامتحان:  $\frac{٣}{٢} \text{ ساعة}$   
التاريخ : ١٦/١١/٢٠١٧


رقم الصفحة  
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

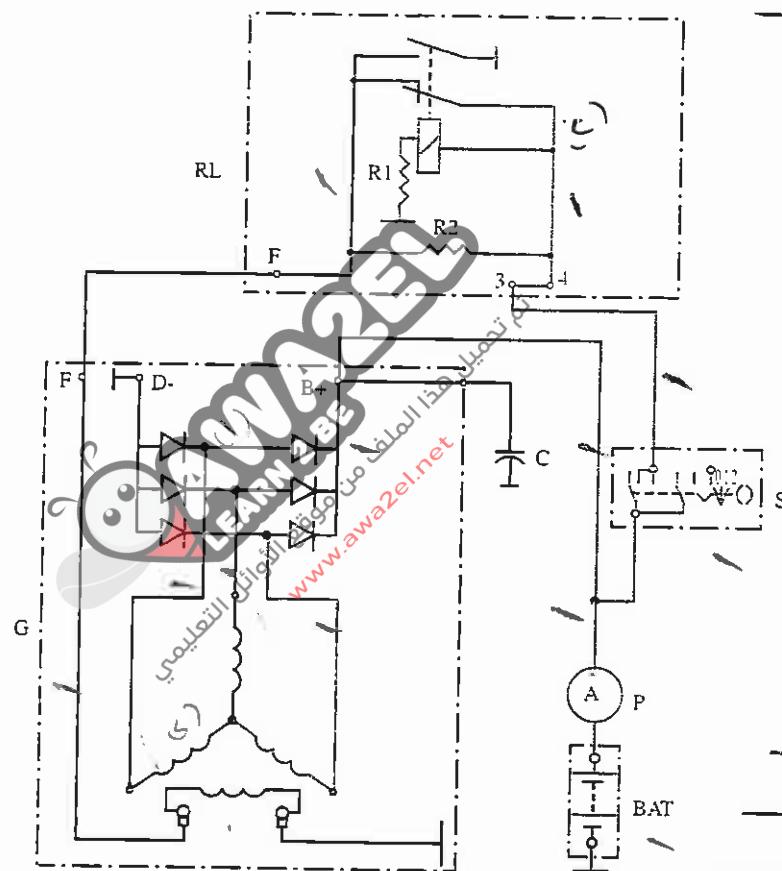

المخطط التفصيلي لدارة منظم الفولطية والتيار لمولد تيار متغير تعددية منصلة بمحبة واحدة.

(٤٠ عارض)

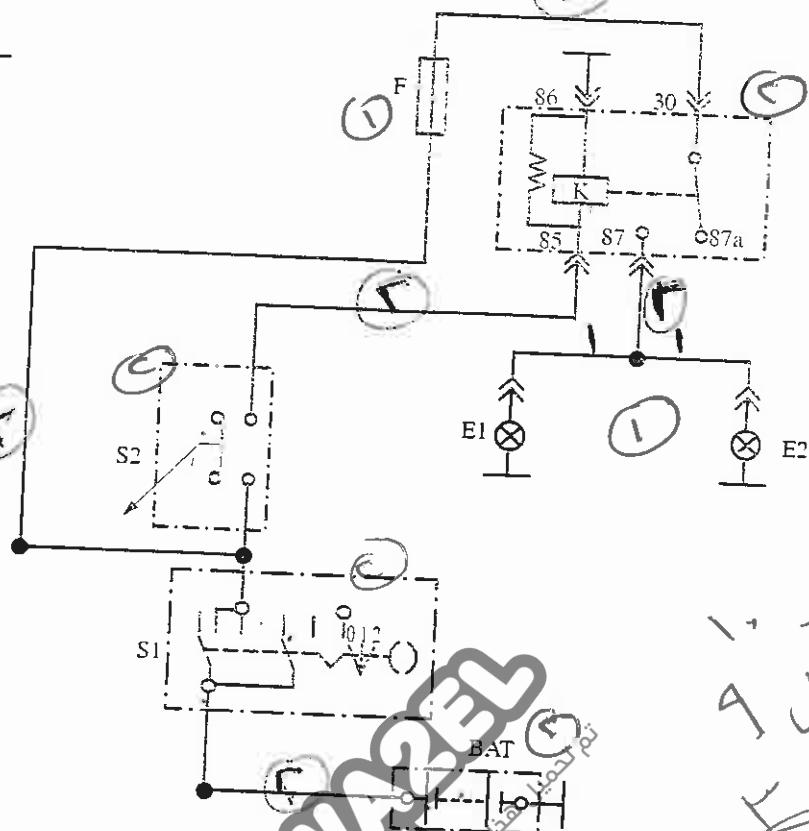

المخطط التفصيلي لإضافة مصادر الجهد إلى المخطط باستبداله بمدخل.

١-  
٢-  
٣-

٤-  
٥-

(٢٢) .

١- (١) مفتاح اتصال : مفتاح التوصيل بالجبل لكتلة نظام الرفع

العدادي الكي بولو

(٢) حكم .

(٣) مفتاح اتصال .


(٤) وحدة الحاسوب الالكتروني .

(٥) صریع کیوبہ على مفتاح تبديلات .

(٦) شعارات الاصوات .


٩٧

(٢٠٢٠)

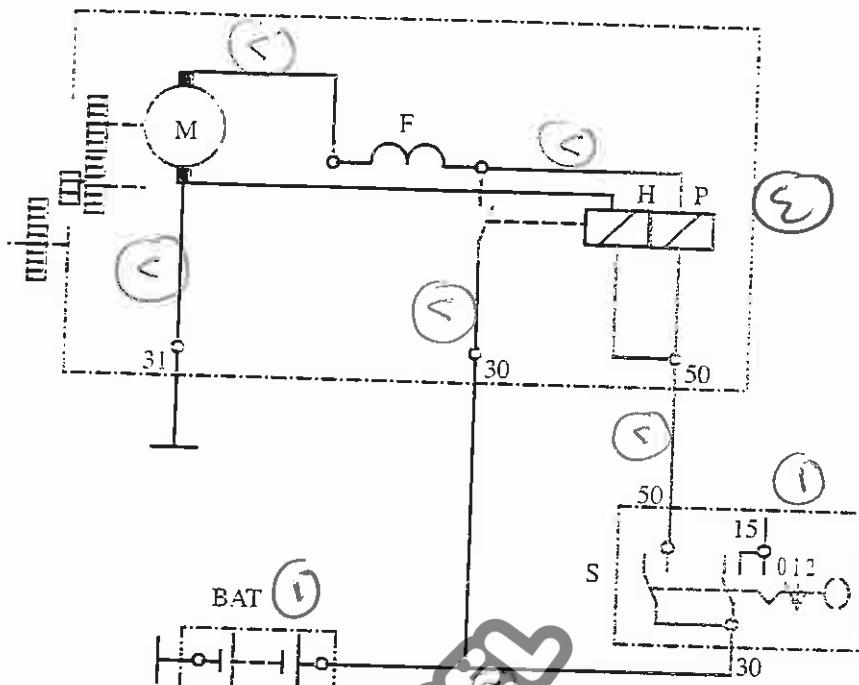

المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لمحرك بدء الحركة ذي ترس تقليل السرعة.

( ملخص )

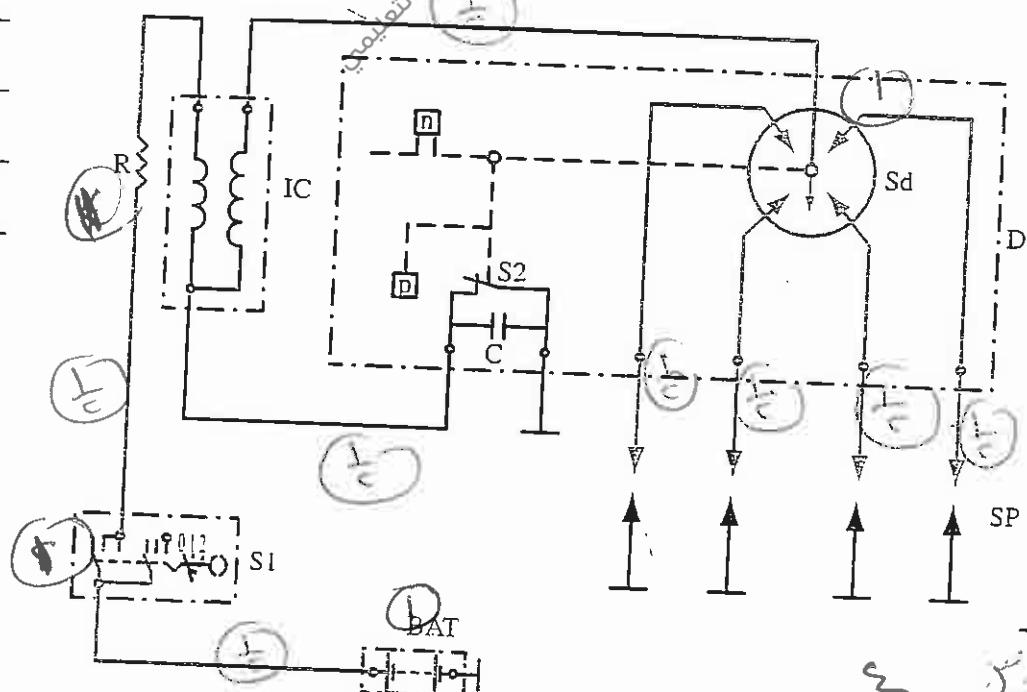

المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام الإشعال ذي نقاط التلامس (العادي).

( ملخص )