



B H N S

١٧٧  
٤  
٣

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

د س

مدة الامتحان : ٢:٠٠

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء المركبات / المستوى الرابع

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/١/١٢ م


الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).
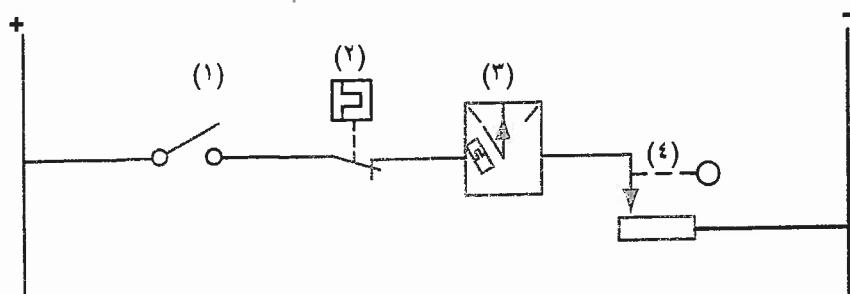
### السؤال الأول: (٢٠ علامة)

يمثل الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدارة مبين مستوى الوقود ذي الذراع الحساسة، تتكون هذه الدارة من المركم (+ ، -)، وفتحة تشغيل (١)، ومرحل حراري (٢)، ووحدة استقبال (عداد) مثبتة بلوحة القيادة (٣)، ووحدة مرسل (عوامة) مثبتة بخزان الوقود (٤).


المطلوب: ارسم المخطط التفصيلي مستعيناً بمخطط مسار التيار بمقاييس رسم مناسب.



## الصفحة الثانية
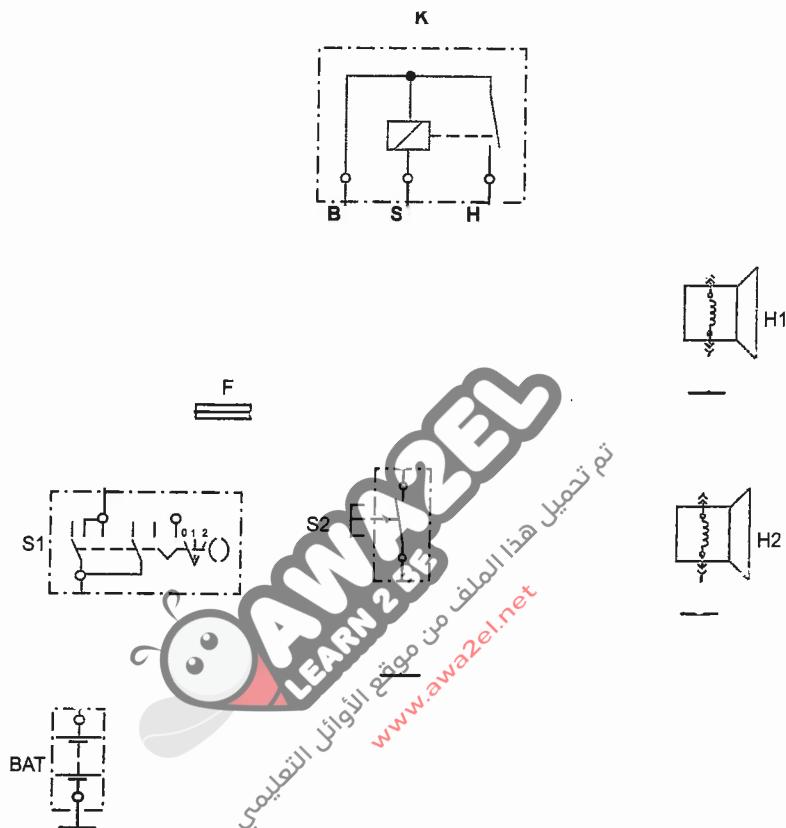
### السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

- أ ) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام التبديل (الزامور) في المركبة.  
**المطلوب:** أعد رسم المخطط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



- ب) ارسم الرمز الفني لكلّ من الآتي:  
 ١ - مرحل.  
 ٢ - مشع حراري (روديتر).  
 ٣ - تشغيل يدوي.  
 ٤ - محرك ماسحة زجاج من سرعتين ذو مغناطيس دائم.  
 ٥ - سماعة.


يتبع الصفحة الثالثة / ...

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(١٦ علامة)

أ ) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة تشغيل الوسائل الهوائية في المركبة.

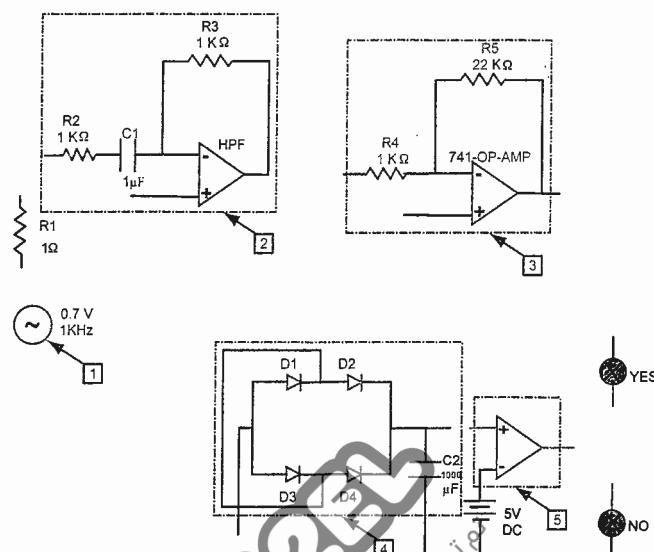المطلوب: أعد رسم المخطط بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



(٦ علامات)

ب) ارسم الرمز الفني لكل من الآتي:

١- مبيّن ذو ملفين.

٢- حساس مستوى الوقود.

٣- مرحل حراري.

(٨ علامات)

ج) ماذا يمثل رمز كل من الآتي:




(٤)



(٣)



(٢)

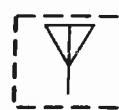

(١)



صفحة رقم (١)

وزارة التربية والتعليم  
ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

المبحث : ١) الفيزياء / كهرباء / مركبات / ٢٠١٧

الفرع : ١) اجتماعي

مدة الامتحان: ٢ ساعتان  
التاريخ: ١١/١٢/٢٠١٧



رقم الصفحة  
في الكتاب

٤

الإجابة النموذجية :

١) (عتر ون عرار)

(C1)  
(C2)

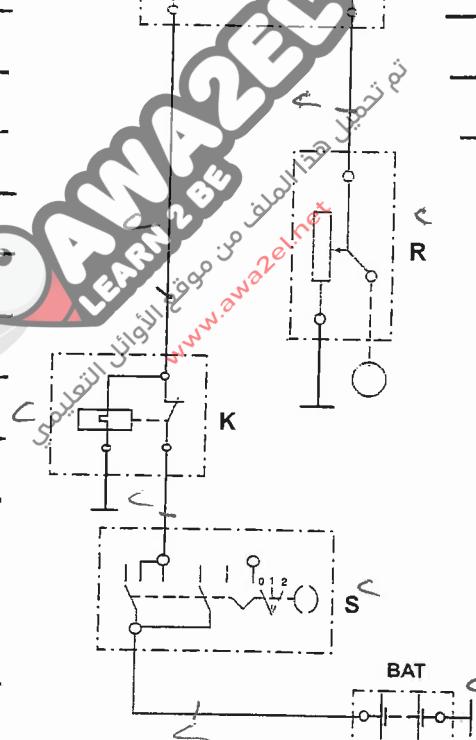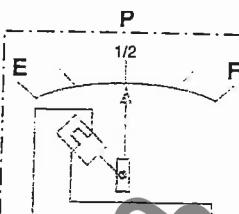

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي  
[www.awa2el.net](http://www.awa2el.net)



(٢٠ عرار)

١١ عرار


A عرار

C عرار

(C1)


صفحة رقم ( ٢ )

رقم الصفحة  
في الكتاب

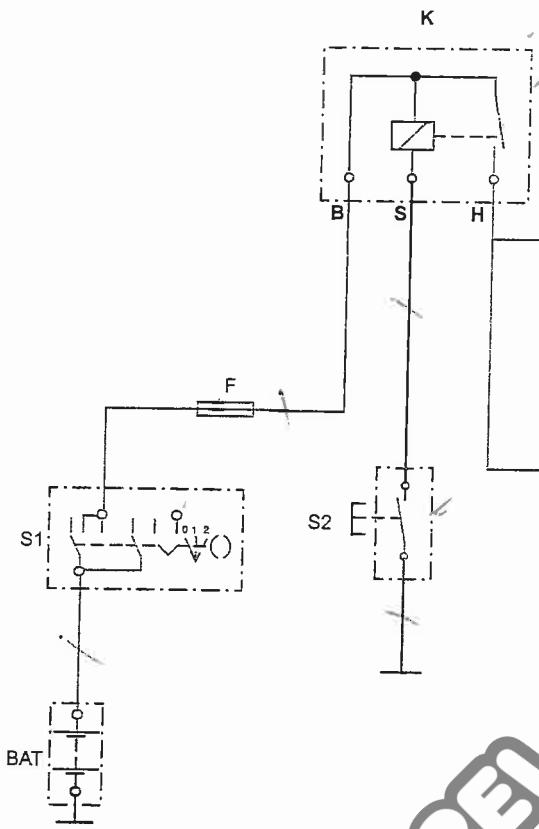

المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام التبيه (الرامور) في المركبة.

( ٢٠ ) ملخص

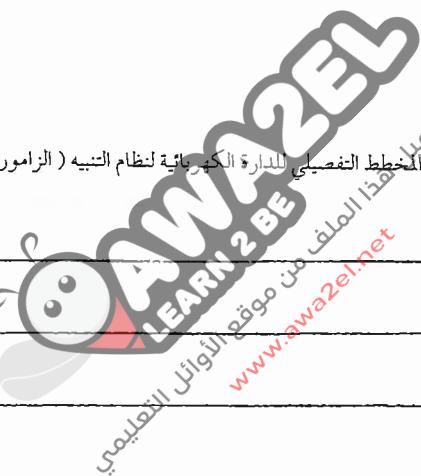


تم تحميل هذا الملف من موقع الأذواق التعليمي  
[www.awa2el.net](http://www.awa2el.net)


٥٥

٥٧

( ١- عموماً )

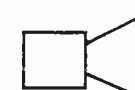

( ٥ )

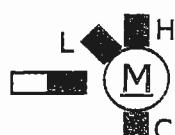

( ٤ )



( ٣ )




( ٢ )



( ١ )

رقم الصفحة /  
في الكتاب

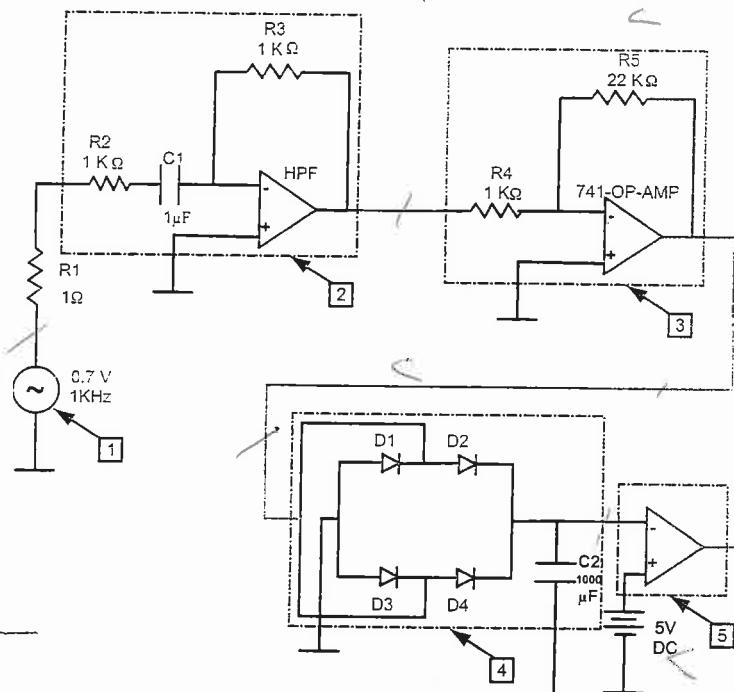

المخطط التفصيلي لدائرة تشغيل الوسائد الهوائية في المركبة.


(P ٣)

A = 9

B = 0

C = 5

١١

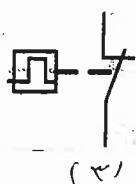

(٢)

(٧) عمليات



(٤)

(١)

تم تحميل هذا الملف  
من الأدوات التعليمية  
www.awa2el.net

١ - هوائي مستقبل الاستارة .

٢ - مصباح التذير للوسادة الهوائية .

٣ - مصباح التذير لمنع ازلاع الجلد . (ABS).

٤ - صاحل توصيل السيار .

٩٣

( - A )