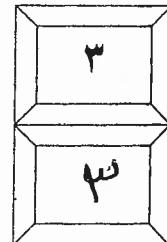


بسم الله الرحمن الرحيم



ي ف ق ي



الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان : ٢٠٠

المبحث : الرسم الصناعي (الكهرباء) ف ١ + ٣

الفرع : الصناعي



اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٣/٠١/٢٠١٨

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

يبين الشكل أدناه عناصر وأجزاء الدارة الكهربائية والتي تستخدم جهاز قياس القدرة ثلاثي الطور (W) لقياس قدرة حمل ثلاثي الطور موصول على شكل نجمة (M)، متصل بالمصدر الكهربائي ثلاثي الطور عن طريق قاطع الحماية (C.B)، ومفتاح التشغيل (S)، ويستخدم في الدارة ثلاثة أجهزة أمبير (A₁, A₂, A₃) موصولة على التوالي بخطوط الأطوار الثلاثة لقياس تيار كل خط.

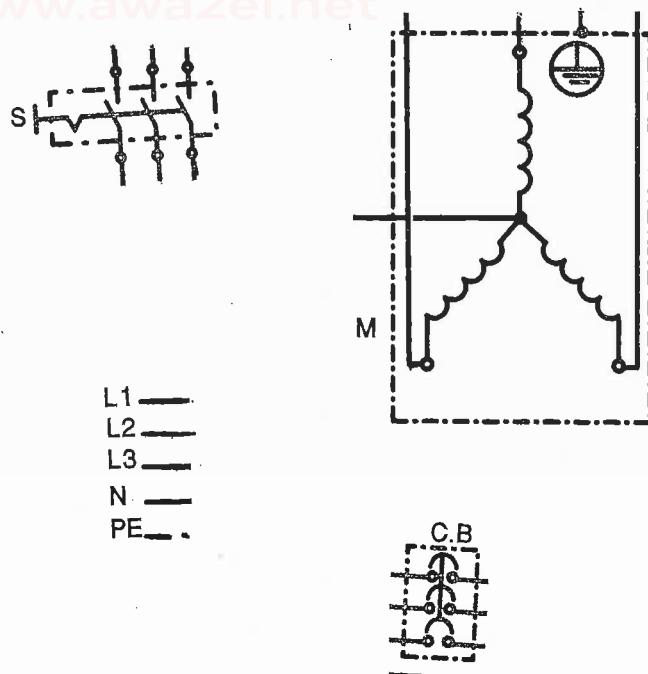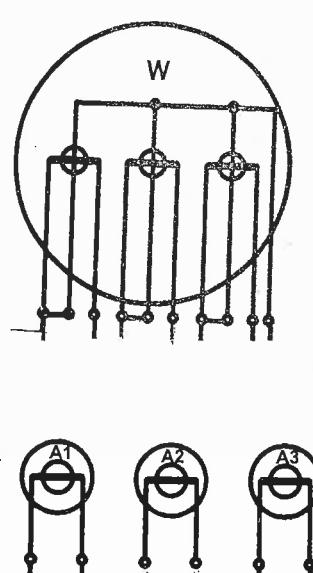المطلوب: إعادة رسم وتوصيل الأجزاء والعناصر مع بعضها للحصول على المخطط التفصيلي الصحيح للدارة حسب المطلوب بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

سؤال الثاني: (١٥ علامة)


أ) ما المقصود **بالمخطط التنفيذي** (الرمزي) ؟ موضحاً أنواع المخططات التنفيذية التي تتفق طبقاً له.

(٧ علامات)

ب) يمثل الشكل أدناه المخطط التنفيذي لإنارة موزع في شقة دارته الكهربائية مكونة من وحدتي إنارة يمكن إضاءتها من ثلاثة مواقع (أماكن) مختلفة.

(٨ علامات)

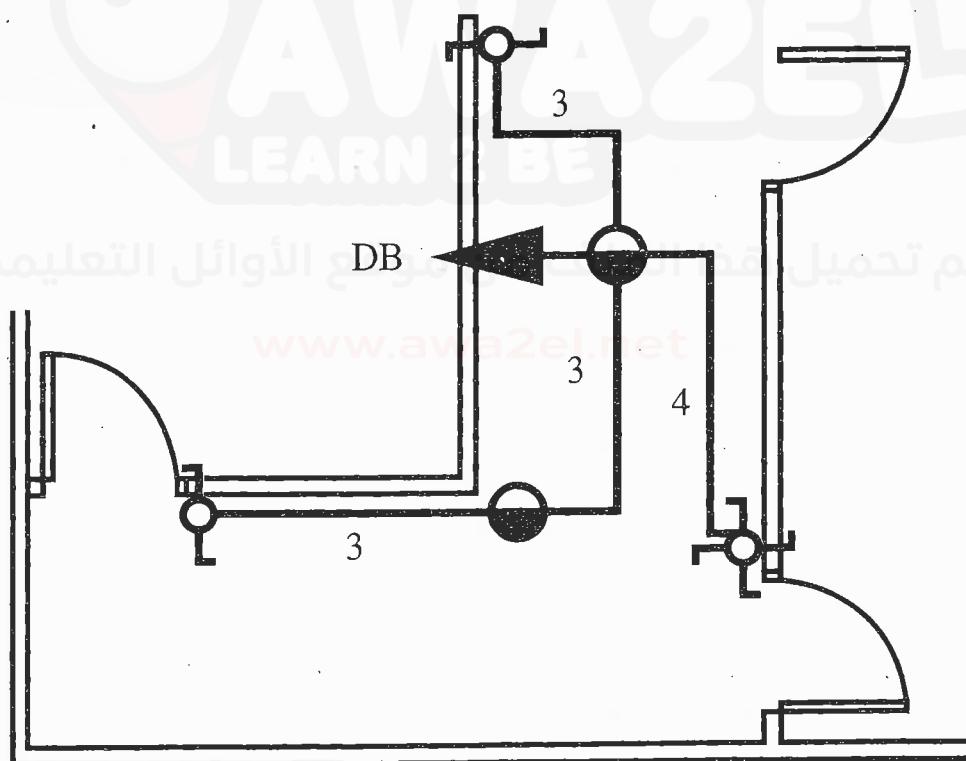المطلوب: رسم المخطط التفصيلي لإنارة موزع الشقة مستعيناً بالمخطط التنفيذي بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

(٨ علامات)

أ) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:


- ١ - محرك أحادي الطور ذو مواسع.
- ٢ - لوحة توزيع كهربائية رئيسية.
- ٣ - مفتاح طرد مركزي.
- ٤ - محرك عام.

ب) يبيّن الشكلان (أ ، ب) أدناه ملفات المجموعة الأولى من ملفات التشغيل والبدء على الترتيب لملفات العضو الساكن لمحرك أحادي الطور يحوي (١٢) مجرى وقطبين علمًا بأن نوع اللف متداخل وهو ذو طبقة واحدة.


(١٢ علامة)

المطلوب بعد نقل الرسم أدناه إلى دفتر إجابتك بمقاييس رسم مناسب:

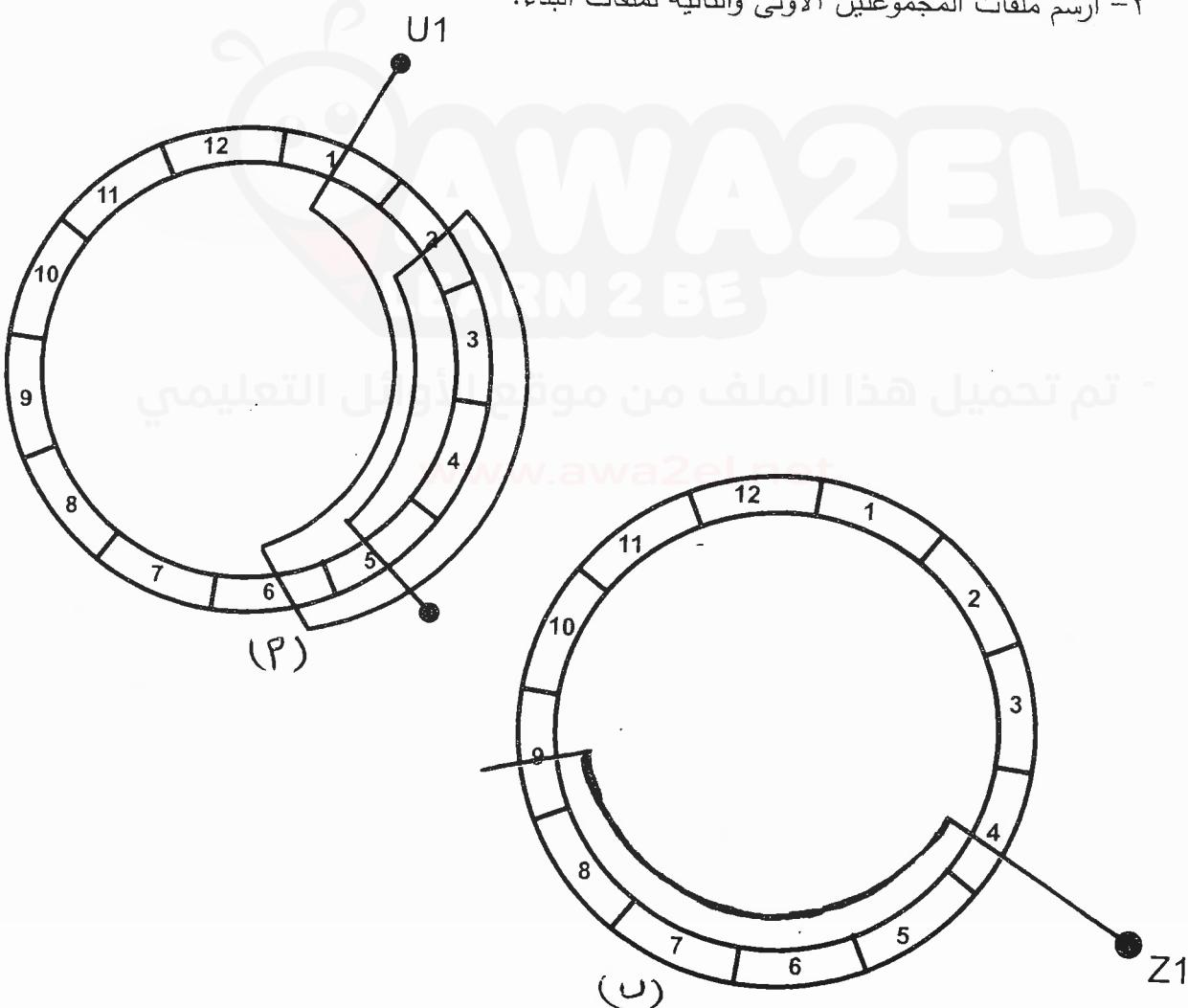- ١ - ارسم ملفات المجموعتين الأولى والثانية لملفات التشغيل.
- ٢ - ارسم ملفات المجموعتين الأولى والثانية لملفات البدء.



﴿انتهت الأسئلة﴾

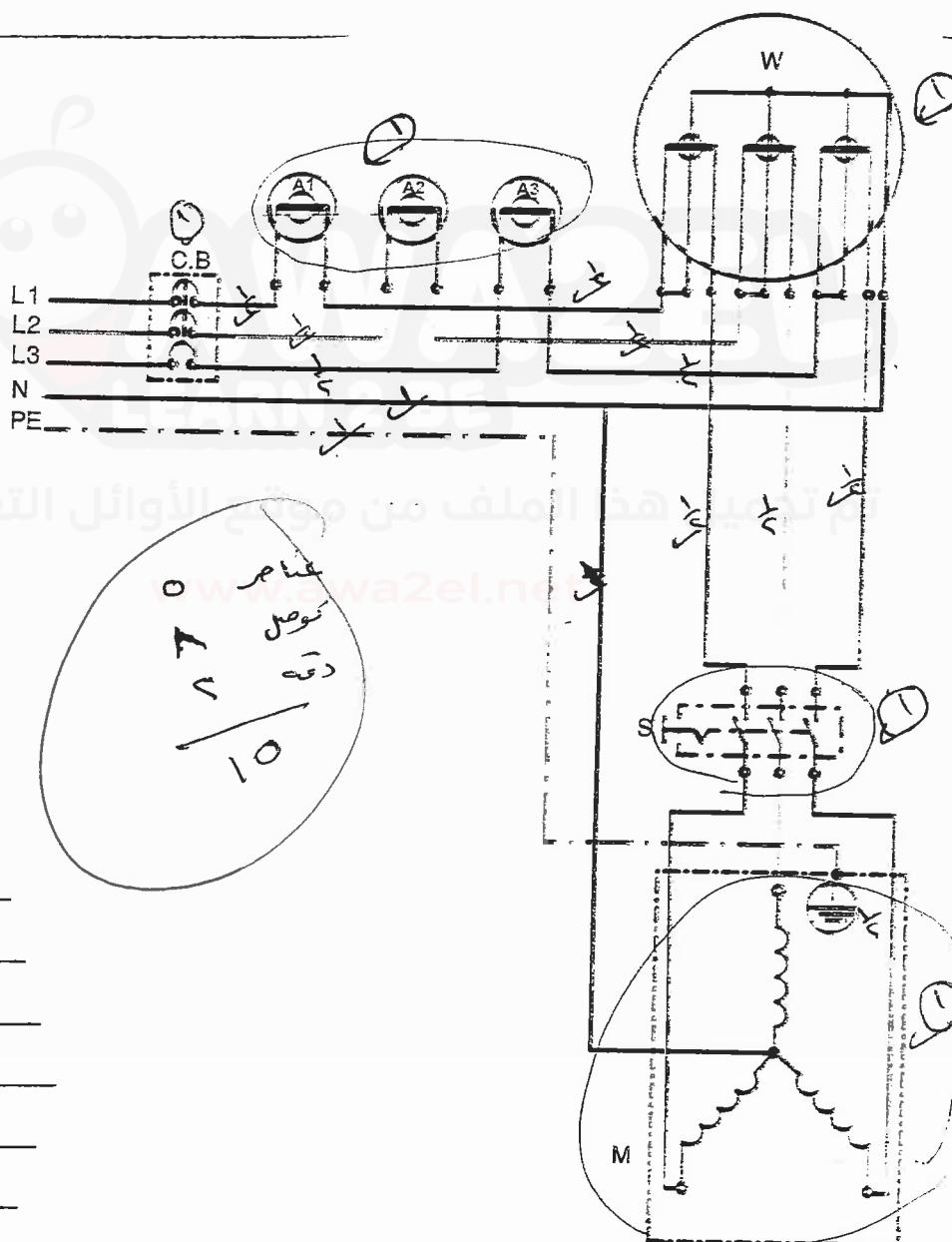

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الثاني (١٥ علامة)

م رقم (P) ↪ (٧ علامة)

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

المخطئ التعمدي (الدمعي) يعرف بـ تمام الخطأ الواحد

المخطئ المزدوج

علامة

١- خطأ الارتفاع

علامة

٢- خطأ القراءة

علامة

٣- خطأ الفوقيات المختفية

(بتالي، هانغ، تلغافن ...)

علامة

٤-

خطأ التأثير

علامة

٥- خطأ لوحات التوزع الكهرومغناطيسية


رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية : المسمى الصناعي / الكهرباء / مذكرة ٢٣ / ٤٢

السؤال الثاني (١٥ علامة)

فرع (ب) - (٨ علامات -)
السؤال ٦٦

أجزاء

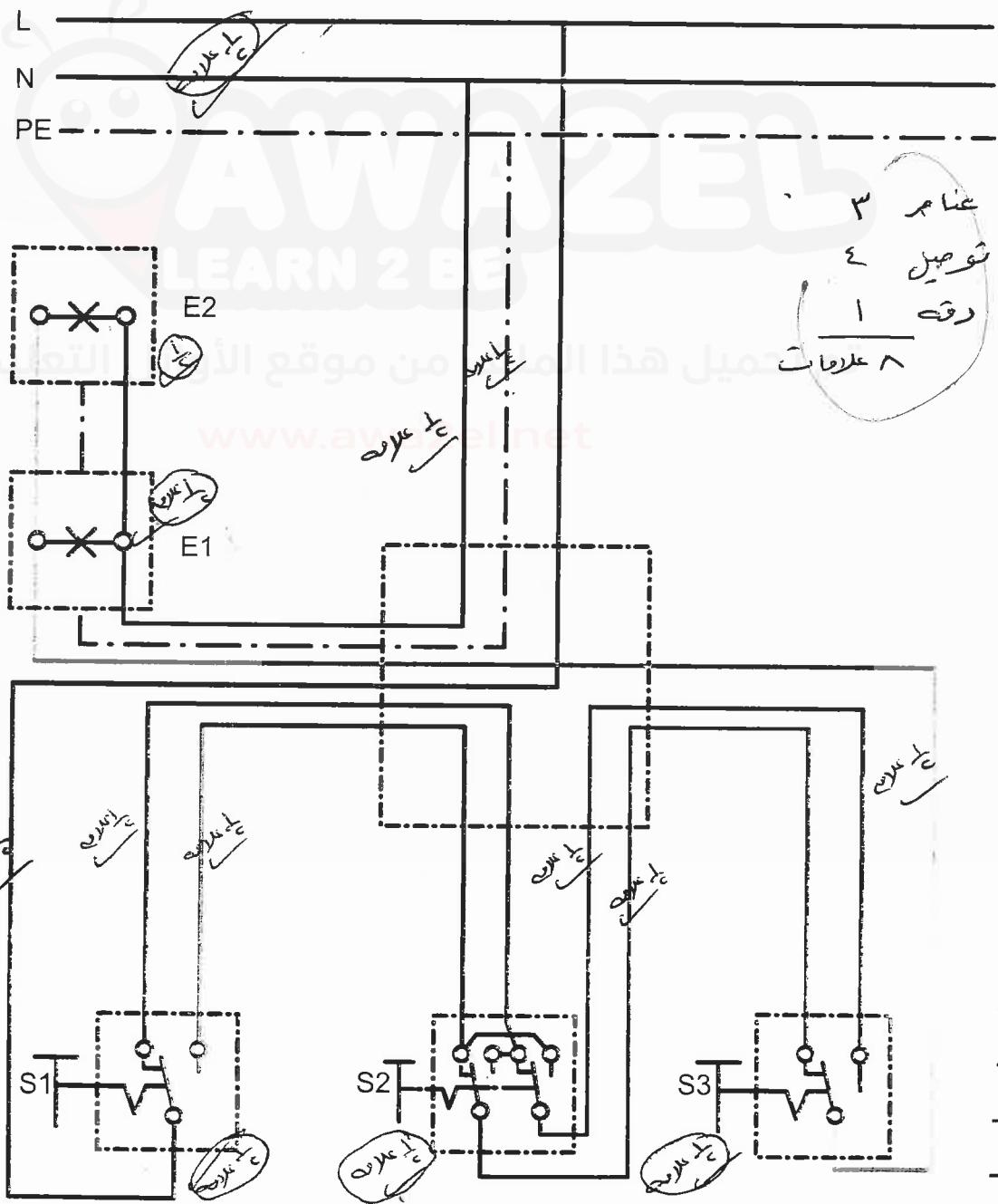


الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة
في الكتاب

ذی القعده (ذی القعده) ذی الحجه (ذی الحجه)


rights exist under (p) 8j

14

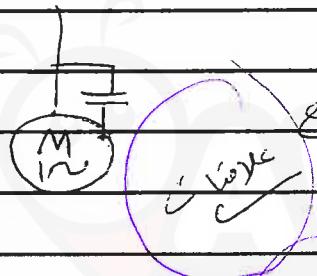


(١) معركة أحادى الْمُهُوكِ - ذرع عاصم

84

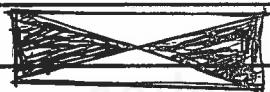

لوجه نوحى عاصي

98

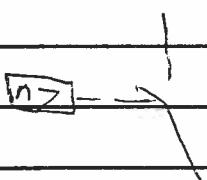

۳) صنایع هدیه کنیت

95



Figures


رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الثالث (٣ علامة)

١١٩ العوال
١٠٠ أحوال

رسائل ٦ علامة
دمعه لـ العوال

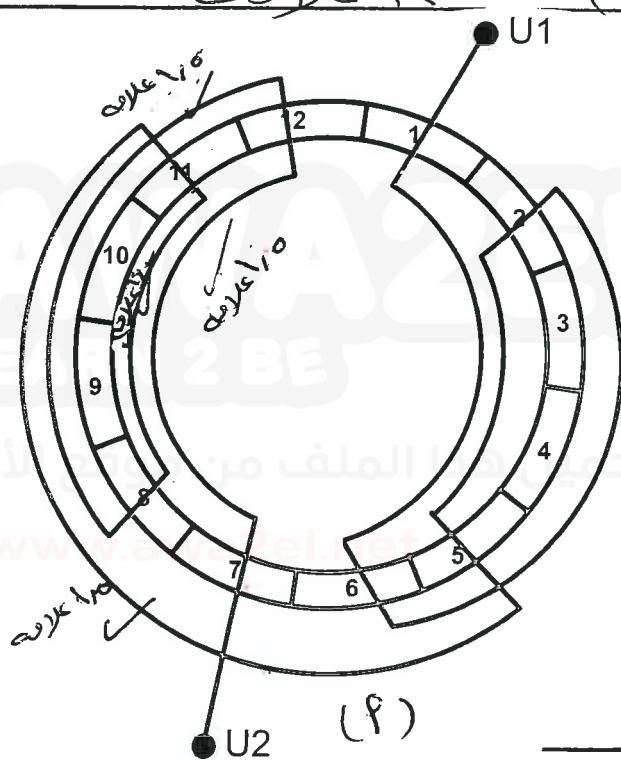

: ملفات المجموعتين: الأولى ، والثانية لملفات التشغيل.

