

1. ما هي القيمة الفعالة لتيار كهربائي متعدد سعته 10 A ؟
- 28 A .a
3.1 A .b
7.1 A .c
14 A .d
2. مقدار القدرة المستهلكة في دائرة تيار متعدد مقاومتها R والقيمة الفعالة للتيار I_{rms} يعطى بالعلاقة التالية :
- $0.5 \times (I_{rms})^2 R$.a
 $(I_{rms})^2 R$.b
 $2 \times (I_{rms})^2 R$.c
 $4 \times (I_{rms})^2 R$.d
3. القيمة العظمى لمصدر فرق جهد متعدد هي 200 V ، تم توصيله مع مقاومة مقدارها 50Ω . ما هي القيمة الفعالة لليار في الدائرة ؟
- 2.8 A .a**
4.0 A .b
5.6 A .c
2.0 A .d
4. مصدر فرق جهد متعدد سعته 200 V متصل مع مقاومة مقدارها 50Ω ، ما مقدار القدرة المستهلكة في المقاومة ؟
- 200 W .a
400 W .b
566 W .c
800 W .d
5. القيمة الفعالة لليار (I_{rms}) متساوية مع التيار المستمر في :
- a. مقدار فرق الجهد عبر مقاومة في دائرة تيار متعدد
- b. استهلاك نفس معدل القدرة المستهلكة في مقاومة متصلة في دائرة تيار متعدد وكذلك في دائرة تيار مستمر
- c. نفس شدة التيار الذي يسري في مقاومة في دائرة تيار مستمر
- d. نفس القيمة العظمى للقدرة في مقاومة متصلة مع دائرة تيار مستمر

6. مصدر فرق جهد متعدد سعته $V = 120$ يستهلك قدرة مقدارها $W = 100$ ، ما هي قيمة المقاومة في الدائرة ؟

- 144 Ω .a
120 Ω .b
100 Ω .c
72 Ω .d

7. القيمة العظمى لمصدر فرق جهد متعدد هي $V = 200$ ما هي القيمة الفعالة لفرق جهد المصدر ؟

- 282 V .a
200 V .b
141 V .c
100 V .d

8. جهاز كهربائي منزلي يعمل على فرق جهد متعدد مقداره $V = 120$ ، ما هي القيمة العظمى لفرق الجهد ؟

- 240 V .a
170 V .b
120 V .c
85 V .d

9. اذا تضاعف التردد في دائرة تيار متعدد . ما هي النسبة التي ستتغير فيها المعاوقة السعوية؟

- 1/2** .a
1/4 .b
2 .c
4 .d

10. في دائرة تيار متعدد متصلة على التوازي كانت المعاوقة السعوية مقدارها $\Omega = 200$ والتردد $Hz = 100$ ، ما هي سعة المكثف ؟

- 3.2 μF .a
6.28 μF .b
8.0 μF .c
50.0 μF .d

11. مكثف سعته μf 12 متصل مع فرق جهد متعدد قيمته الفعالة 120 V و تردد 60 Hz ، ما هي القيمة الفعالة للتيار في المكثف ؟

- 1.41 A .a
0.768 A .b
0.543 A .c
0 A .d

12. عند توصيل مكثف سعته μf 50 مع مصدر تيار كهربائي متعدد كانت معاوقة المكثف Ω 40 ، اذا تم استبدال المكثف بمكثف جديد سعته μf 100 فكم ستصبح معاوقة المواسعة ؟

- 80 Ω .a
57 Ω .b
28 Ω .c
20 Ω .d

13. في دائرة تيار متعدد كانت المعاوقة الحثية Ω 50 و التردد 100 Hz ، ما هي قيمة محاثة المحت ؟

- 80 mH .a**
240 mH .b
500 mH .c
740 mH .d

14. ما هي المعاوقة الكلية لدائرة تيار متعدد متكونة من مقاومة Ω 10 و معاوقة حثية Ω 12 و معاوقة مواسعة مقدارها Ω 7 ؟

- 37.0 Ω .a
27.7 Ω .b
27.1 Ω .c
11.2 Ω .d

15. دائرة تيار كهربائي متعدد تتكون من مقاومة Ω 12 و محت معاوقة Ω 15 و مكثف معاوقيته Ω 10 ، كان القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربائية في الدائرة 120 V ، ما هي القيمة الفعالة للتيار الكهربائي في الدائرة ؟

- 5.31 A .a
9.23 A .b
10.8 A .c
26.0 A .d

16. اذا كان لديك دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة و مكثف و محث . اذا تضاعف التردد بمقدار 3 مرات فأن المعاوقة الحثية ستتغير بنسبة ؟

- 1/3 .a
1.0 .b
1.73 .c
3.0 .d

17. اذا كان لديك دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة و مكثف و محث . اذا تضاعف التردد بمقدار 3 مرات فأن المعاوقة السعوية ستتغير بنسبة ؟

- 1/3 .a**
1.0 .b
1.73 .c
3.0 .d

18. اذا كان لديك دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة و مكثف و محث . اذا تضاعف التردد بمقدار 3 مرات فأن المعاوقة الكلية للدائرة ستتغير بنسبة ؟

- 1/3 .a
1.0 .b
3.0 .c

d. المعلومات غير كافية حتى نقدر ان نحدد الجواب

19. مقاومة $\Omega = 50$ ، محث محاثته $H = 0.1$ و مكثف سعته $\mu f = 10$ متصلين على التوالى مع مصدر فرق جهد تردد 60 Hz ، القيمة الفعالة للتيار في الدائرة كانت 3 A ، ما هي القيمة الفعالة لفرق الجهد عبر المقاومة و المحث و المكثف كل على حدا :

- $V_R=150 \text{ V}$, $V_L=113 \text{ V}$, $V_C= 795 \text{ V}$.a
 $V_R=0.06 \text{ V}$, $V_L=80 \text{ V}$, $V_C= 562 \text{ V}$.b
 $V_R= 150 \text{ V}$, $V_L= 113 \text{ V}$, $V_C= 562 \text{ V}$.c
 $V_R= 60 \text{ V}$, $V_L= 80 \text{ V}$, $V_C=796 \text{ V}$.d

20. في دائرة RLC متصلة على التوازي كانت المعاوقة الموسعة مقدارها $\Omega = 24$ ، اذا تضاعف تردد الدائرة كم ستصبح المعاوقة الموسعة للمكثف :

- 24 Ω .a
- 12 Ω .b
- 48 Ω .c

d. نحتاج الى معلومات اضافية للحصول على الجواب

21. ما هو شرط حدوث الرنين في دوائر التيار المتردد ؟

- a. عندما المقاومة تساوي المعاوقة السعوية
- b. عندما المقاومة تساوي المعاوقة الحثية
- c. عندما المعاوقة السعوية تساوي المعاوقة الحثية
- d. عندما المعاوقة السعوية تساوي صفراء

22. دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة 20Ω و مكثف سعته $0.75 \mu F$ و محث $120 mH$ ، أي من الترددات التالية يجب استخدامه للحصول على تردد الرنين في الدائرة ؟

- 160 Hz .a
- 320 Hz .b
- 640 Hz .c
- 530 Hz .d

23. دائرة RLC . تحتوي على مقاومة مقدارها $\Omega = 30$ و مكثف سعته $0.32 \mu F$ و محث محياته $90 mH$ ، اذا تم تطبيق فرق جهد قيمته الفعالة $120 V$ ماذا ستكون القيمة الفعالة للتيار عندما تكون الدائرة في حالة رنين ؟

- 3.3 A .a
- 5.0 A .b
- 9.4 A .c
- 16.1 A .d

24. دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة 20Ω و محث $30 mH$ و مكثف سعته غير معلومة ، اذا كان تردد فرق الجهد المطبق في الدائرة $500 Hz$ وكانت الدائرة في حالة رنين . ما هي سعة المكثف ؟

- 0.8 μF .a
- 1.6 μF .b
- 2.4 μF .c
- 3.4 μF .d

25. دائرة RLC في جهاز مذيع كانت في حالة رنين عندما كان تردد محطة اذاعة عمان FM يساوي 600 kHz اذا تم تغيير المحطة الى محطة رؤيا FM و ترددتها 1200 KHz ، ما هو مقدار التغير في مواسطة المكثف للحصول على الرنين لمحطة رؤيا الاذاعية ؟

- 4 .a
2 .b
 $\frac{1}{2}$.c
 $\frac{1}{4}$.d

26. ما هو تردد الرنين لدائرة RLC حيث $L = 4 \text{ mH}$ ، $C = 10 \mu\text{f}$ ، $R = 20 \Omega$

- 507 Hz .a
796 Hz .b
1.59 KHz .c
5KHz .d

27. دائرة RLC تستخدم في مذيع FM حيث ($L = 6 \text{ mH}$) و ($C = 7.5 \times 10^{-6} \mu\text{f}$) . ما هو التردد الذي ستلتقطه الدائرة ؟

- 550 KHz .a
750 KHz .b
1060 KHz .c
1520 KHz .d

28. مذيع FM يحتوي على دائرة RLC لضبط المحطات حيث محاثة المحت 0.003 mH ، ما هي قيمة سعة المكثف اذا تم ضبط الجهاز على تردد مقداره 98 MHz ؟

- $1.8 \times 10^{-6} \mu\text{f}$.a
 $12 \times 10^{-6} \mu\text{f}$.b
 $0.98 \times 10^{-6} \mu\text{f}$.c
 $0.88 \times 10^{-6} \mu\text{f}$.d

29. اي من التوافقات التالية من مكونات دائرة RLC يمكن استخدامه لضبط و اختيار محطات المذيع ؟

a. محت محاثته ثابتة و مقاومة متغيرة القيمة
b. مقاومة قيمتها ثابتة و محت محاثته متغيرة
c. محت محاثته ثابتة و مكثف متغير السعة
d. مكثف سعته ثابتة و مقاومة متغيرة المقدار

30. عندما تكون دائرة RLC في حالة رنين تكون معاوقتها :

- a. صفر
- b. تساوي مقدار المقاومة R في الدائرة
- c. اقصى ما يمكن
- d. $\pi/2 \Omega$

31. دائرة RLC معاوقتها المحاثية 4Ω و معاوقتها السعوية $1/4 \Omega$ ، ما هو مقدار التغير في تردد التيار لجعل الدائرة في حالة رنين :

- 4 .a
- 1/4 .b**
- 1/2 .c
- d. لا يمكن ان يحصل رنين لهذه الدائرة

32. اذا كان عدد اللفات في الملف الابتدائي لمحول قطار كهربائي 400 لفة و عدد اللفات في الملف الثانوي 50 لفة و كان فرق الجهد المصدر $120 V$ ما هو فرق الجهد الناتج في الملف الثانوي؟

- 480 V .a
- 60 V .b**
- 15 V .c
- 10 V .d

33. ملف يتكون من 500 لفة في الناف الابتدائي و 200 لفة في الملف الثانوي . اذا كان التيار في الملف الثانوي $3 A$ ، ما هو مقدار لتيار في الملف الابتدائي؟

- 0.750 A .a
- 1.33 A .b
- 12.0 A .c**
- 48.0 A .d

34. محطة طاقة كهربائية تستخدم محول رافع للجهد لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات بعيدة فإذا كان التيار الكهربائي الابتدائي $50 A$ و فرق جهد المصدر $3600 V$ ، تم رفع الجهد بواسطة المحول الى $100000 V$ وكانت مقاومة خط الطاقة الذي يغذي قرية بعيدة بالطاقة الكهربائية هي 100Ω ، ما هي شدة التيار الكهربائي في خط الطاقة ؟

- 1.0 A .a
- 1.8 A .b**
- 24 A .c
- 1000 A .d

35. يراد استخدام محول لرفع فرق جهد مصدر ناتج عن محطة طاقة كهربائية مقداره KV 30 الى 345 KV فإذا كان عدد لفات الملف الابتدائي 80 لفة . كم ستكون عدد لفات الملف الثانوي لتحقيق هذه النتيجة ؟

- 6 .a
70 .b
920 .c
9200 .d

36. المحول المثالي هو الذي :

- a. يكزن فيه نسبة عدد اللفات (N_2/N_1) يساوي 1
b. يعمل باستخدام التيار المستمر
c. لا يوجد فيه قدرة ضائعة
d. يكون تردد النواوج فيه Hz 60