

بسم الله الرحمن الرحيم

اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2012/2013

مدرسة فتيبة بن مسلم الثانوية المهنية للبنين

التاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠١٢ م

الزمن : ساعة و نصف

العلامة المستحقة :

www.awa2el.net

مديرية التربية والتعليم لمنطقة لواء ماركا

المبحث : علوم حفاظة المستوى (٣)

التخصص : لغة إنجليزية الشعبية ()

اسم الطالب:

ملاحظة : اجب عن جميع الأسئلة و عددها (٤) و عدد الصفحات (٢)

السؤال الأول : علامة

- (٤) علامات)
أ) عدد أنواع الكُسُب في دارة التكبير باستخدام الترانزستور.
ب) ما المتغيرات التي تؤثر في العزم في آلة التيار المستمر?
ج) يمتاز مولد التيار المتناوب ذو المنتج الساكن عن المولد ذي المنتج المتحرك
بعدة مزايا، اذكر أربعاً منها.

السؤال الثاني : ١٠٪ من المتصاص

- أ) يتكون هذا الفرع من (٧) فرات ، لكل فرة أربعة بدائل ، واحد منها فقط صحيح ، انقل إلى دفتر إجابتك
(٧) رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها :

- ١- من أسباب عدم وصول المُحرك الكهربائي إلى السرعة التوافقية:
أ) اتصال ملفات العضو الثابت مع الأرض.
ب) فتح في مقاومة تنظيم التغذية.
ج) فقدان المُحرك لتوافقه مع الشبكة.
٢- توصل المقاومات المتغيرة مع ملفات العضو الدائر الملفوف على التوالى عند بدء حركة المُحرك الحثى:
أ) للحد من تيار البداء المسحوب من المصدر.
ب) لقليل معامل القدرة عند البدء.
ج) للحد من احتكاك العضو الدوار بالعضو الثابت.

٣- يمتاز المُحرك ذو القطب المظلل بـ:

- أ) حاجته إلى عزم بدء مقداره (١٠) نيوتن.متر.
ب) ارتفاع جودته.
ج) خلوه من مفتاح الطرد المركزي.
د) تحمله زيادة الحمل.

٤- صدور ضجيج عن مُحرك التيار المستمر في أثناء تشغيله بسبب:

- أ) خطأ في توصيل الأطراف.
ب) اتساخ المُوحد.
ج) خشونة سطح المُوحد.
د) الحمل الزائد.

يتبع الصفحة الثانية / ...

الإيجابية المفتوحة / علم صالح ٢٣

٦ - كتب البناء - كتب الفولاذ

www.awa2el.net

٧ - سلسلة المفتح والمتصل

١) سلسلة المفتح

(١) تقليل مناسب صلابة لازلة

(٢) نقليل مناسب السرعة العالمية

(٣) العزل الكافي لعوامل المفتح

(٤) سلسلة بكرة ملتفة المفتح

٨ - سلسلة المفتح - سلسلة متقطنة - العوارض

- فولاذية الملائمة سلسلة

- يفضل أن تكون حفاظات المفتحات متصلة


+ ينظم الفولاذية نفذا

- حصل على طافن المفصى في الموضع الداخلي

- السبيكة بالباب العلوي

٩ - سلسلة المفتح

سلسلة المفتح

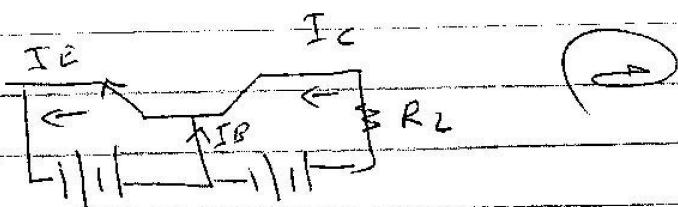

١) سلسلة تفعيم الفولاذ

٢) سلسلة تفعيم التيار

٣) مسارات الارمل من منفذ

٤) مسارات المفاتيح علوي

٥) مفاتيح زرار العلو

استخدام الارمل راجح

مسارات مفتوحة

$$I_c = I_E + I_B$$

نهاية سلسلة $\Sigma x_i = m$
 $x_1, \dots, x_n = \emptyset \rightarrow x_1, \dots, x_n = \emptyset$

$$\frac{\sum x_i \times \sum x_i}{\sum x_i} = \frac{\emptyset \times \emptyset}{\emptyset} = \emptyset$$

$$xy \boxed{c} =$$

تم تحميل الملف من
موقع وصفية توبولوجي بطيء

١٠ درجات حرارة

- ١) الفوقيه, لاب
- ٢) الصندوق
- ٣) اكراده
- ٤) الموارد

١) على صدر الطفلك الاردي الساقين الاماميين
البروس السريه والمنتهي خطاد فالحمل

٢) على صدر الاردي السريه

٣) على اردي الفوقيه المخربه

٤) على اردي المخربه المخربه

٥) على اتفقونه تثبيت خطافه في الاردي

٦) على اردي المخربه تثبيت خطافه في الاردي
في المولى ١) يعمها المقدور نفس الرغبة

$$x = \frac{2}{2} = 1$$

$$\text{مثمر} = \frac{x}{x} = 1$$

$$\frac{0 \times 10}{10} = \frac{x}{x} = 1$$