

**إجابات مكتف التحدي**

**العلامة الكاملة في مادة علوم الحاسوب**

**الدورة الصيفية ٢٠١٨ م**

**المعلم : سامر جديع**

## إجابات الأنظمة العددية

السؤال (١):

300 د.

ج. خانة الآحاد.

ب.  $10^2$  أو 100

أ. 1

هـ. تصور قيمة العدد في النظام العشري :

$$100 \times 3 + 10 \times 2 + 1 \times 5 =$$

$$300 + 20 + 5 =$$

$$325 =$$

و. تحويل العدد  $8(501)$  إلى مكافئه بالنظام العشري.

$$(501)_8 \rightarrow (321)_{10}$$

إذن العدد  $10(325)$  أكبر من العدد  $8(501)$ .

زـ. عدد الخانات الثنائية = 9 خانات ثنائية.

السؤال (٢): حدد إلى أي نظام عد قد يتبع كل من الأعداد الآتية، علماً بأن العدد قد يتبع إلى أكثر من نظام عد.

العشري والسادس عشر

81

الثاني والثماني والعشري والسادس عشر.

101

العشري والسادس عشر.

29

النظام السادس عشر فقط.

C7

الثمني والعشري والسادس عشر.

73

### (التحويلات العددية)

السؤال (٣): قم بإجراء عمليات التحويل المناسبة لكل من الأعداد الآتية :

النظام السادس عشر	النظام الثنائي	النظام العشري	النظام الثنائي	العدد
$(17E)_{16}$	$(576)_8$	$(382)_{10}$		$(101111110)_2$
$(99)_{16}$	$(231)_8$		$(10011001)_2$	$(153)_{10}$
$(AF)_{16}$		$(175)_{10}$	$(10101111)_2$	$(257)_8$
	$(656)_8$	$(430)_{10}$	$(110101110)_2$	$(1AE)_{16}$

### (العمليات الحسابية على النظام الثنائي)

السؤال (٤): جد ناتج القيام بالعمليات الحسابية

10001010	(٢)	1000000	(١)
100111	(٤)	1110	(٣)
100011	(٦)	10010	(٥)

(اختيار من متعدد)

رمز الإجابة	الفرع						
أ	٣٧	د	٢٥	ج	١٣	د	١
ج	٣٨	ج	٢٦	د	١٤	ج	٢
أ	٣٩	ب	٢٧	د	١٥	د	٣
ب	٤٠	ب	٢٨	ح	١٦	ج	٤
ب	٤١	ج	٢٩	ب	١٧	ج	٥
ب	٤٢	ب	٣٠	د	١٨	أ	٦
ب	٤٣	ج	٣١	ب	١٩	ب	٧
ج	٤٤	ج	٣٢	ج	٢٠	ج	٨
ج	٤٥	د	٣٣	ب	٢١	ب	٩
د	٤٦	أ	٣٤	ب	٢٢	ج	١٠
د	٤٧	ج	٣٥	د	٢٣	أ	١١
د	٤٨	د	٣٦		٢٤	ج	١٢

(الأسئلة المقالية)

عمل:

- (١) إطلاق اسم بت (Bit) على الخانة في النظام الثنائي؛ حيث يتم تمثيل أي من الرمزيين الثنائيين (٠ ، ١) باستخدام خانة واحدة فقط.
- (٢) اختلاف أسماء الأنظمة العددية بسبب اختلاف عدد الرموز المستخدمة في كل نظام.
- (٣) يعد النظام الثنائي الأنسب لتمثيل البيانات داخل الحاسوب لأن النظام الثنائي هو النظام الوحيد القادر على تمثيل حالة الدوائر الكهربائية التي يتكون منها الحاسوب والتي تكون إما مفتوحة أو مغلقة فالرمز (٠) يمثل دائرة كهربائية مفتوحة والرمز (١) يمثل دائرة كهربائية مغلقة.
- (٤) يعد النظام العشري أحد أنظمة العد الموضوعية لأن القيمة الحقيقية للرقم في النظام العشري تعتمد على الخانة/المنزلة التي يقع فيها ذلك داخل العدد.

- (٥) أهمية النظامين الشماني والسادس عشر: تسهل على المبرمجين استخدام الحاسوب بدلاً من قراءة سلسل طويلة من الأرقام الثنائية وكتابتها.
- (٦) العدد  $8_{(3)}$  لا ينتمي إلى النظام الثنائي : الرقم ٨ لا يعد من رموز النظام الثنائي التي تستخدم في تمثيل الأعداد.
- (٧) كل رقم هو عدد وليس كل عدد هو رقم: الرقم يحتل منزلة واحدة فقط بينما العدد يكون منزلة واحدة أو أكثر من منزلة.
- ب. أكبر عدد يمكن تمثيله من ثلاثة خانات/منازل في النظام السادس عشر هو  $FFF_{16}$
- ج. عدد الخانات الثنائية اللازمة لتمثيل العدد  $10^{257}_{10}$  هو تسعه خانات ثنائية.
- د. أكبر عدد بالنظام العشري يمكن تمثيله من خمس خانات ثنائية هو  $10^{31}_{10}$

## الوحدة الثالثة: البوابات المنطقية


### السؤال الأول:

المثال	المفهوم	المثال	المفهوم	المثال	المفهوم
A AND B	OR	C OR D	(٨) عبارة منطقية بسيطة.	AND	(٣) بوابة منطقية أساسية.
NOT F	NOT			A < B	(١) تعبير علائقي.
NOT A OR B	NAND	(٩) عبارة منطقية مركبة.	NOR	AND	(٤) بوابة منطقية مشتقة.
$\overline{A}+B.C$	NOR	(١٠) عبارة جبرية بбуولية.	OR	NOT	(٢) معامل منطقي.
$\overline{\cdot} + \cdot$	NOT	(٧) رمز عملية منطقية جبرية.		OR	(٥) ثابت منطقي.
		(١١) بوابة لها مدخل وخرج فقط.		A , B	(٦) متغير منطقي.

$A=1, B=1, C=0, D=0, E=1.$

### السؤال الثاني:

العبارة المنطقية	الجبر المنطقي	الناتج	التمثيل بالبوابات المنطقية
$A \text{ and not}(B \text{ or not } C)$	$A \cdot \overline{B+C}$	0	
$A \text{ or } B \text{ and } (C \text{ and not } D)$	$A+B \cdot (C \cdot \overline{D})$	1	
$\text{not } A \text{ or } (B \text{ or not } C \text{ and } D)$	$\overline{A}+(B+\overline{C} \cdot D)$	0	
$\text{not}(A \text{ and } B \text{ or } C) \text{ or } D \text{ and } E$	$\overline{A \cdot B+C}+D \cdot E$	0	
$\text{not(not}(A \text{ and } B) \text{ or } C \text{ and } D)$	$\overline{\overline{A \cdot B}+C \cdot D}$	1	

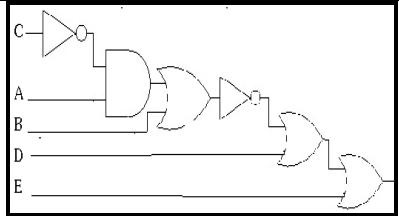

1

$$D + \overline{B} + \overline{C} \cdot A + E$$


D or not(B or not C and A)or E

**A=1, B=0, C=0.**

**السؤال الثالث:** تمثيل العبارات المنطقية للبوابات المشتقة


العبارة المنطقية المركبة للبوابات المنطقية المشتقة وإيجاد الناتج النهائي حسب الأولويات

(2)

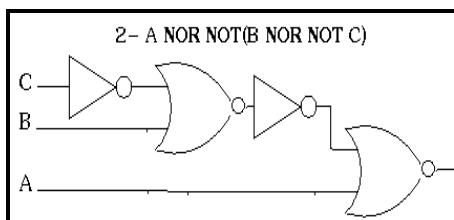


0

(1)

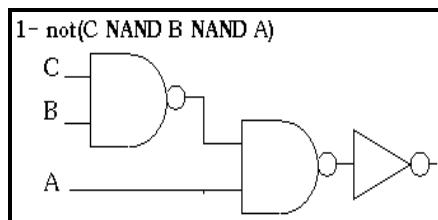


1

(4) NOT A NOR NOT(B NOR C)

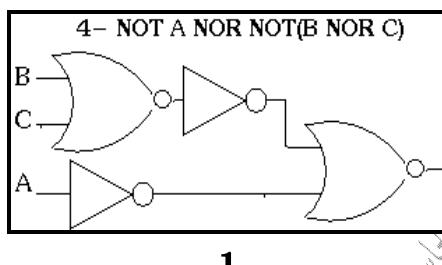

1

(3) NOT(A NAND NOT B) NAND C

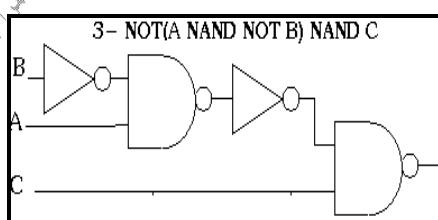

1


" التعامل مع مسائل عبارات الجبر الбуولي " المنطقي

تحويل التعبيرات الجبرية المنطقية(البوليية) إلى عبارات منطقية مركبة وتمثيلها باستخدام البوابات المنطقية وإيجاد الناتج

**السؤال الرابع:**  $A=1, B=0, C=0, D=1$


(2)  $\overline{A} + (\overline{B} + C \cdot D)$

الناتج : 1

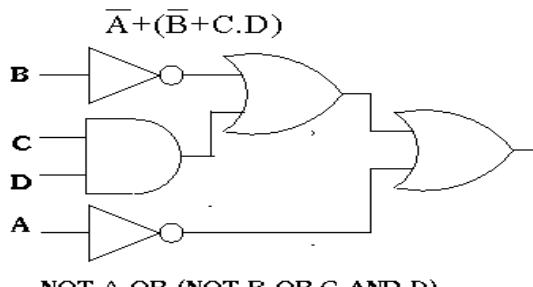


(1)  $A + \overline{B} \cdot \overline{C}$

الناتج : 1

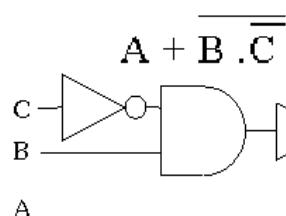


$$(4) \overline{A+B} \cdot (\overline{C} + \overline{D})$$

الناتج : 1

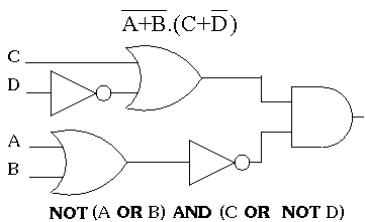

$$(3) \overline{A} \cdot (B + C)$$

الناتج : 1

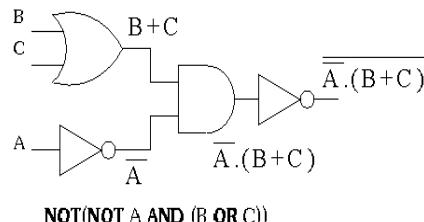

### جدول الحقيقة "الاحتمالات"

كتابة حدول الحقيقة "الاحتمالات" لعبارة/تعبير يحتوي متغيرين على الأكثر

جدول الحقيقة: جدول يحتوي جميع الاحتمالات الممكنة للمتغيرات المكونة للعبارة المنطقية.

عدد الاحتمالات =  $2^{\text{عدد المتغيرات}}$  ؛ عندما يكون عدد المتغيرات 2 فإن عدد الاحتمالات = 4.

السؤال الخامس: اكتب جدول الحقيقة للعبارات المنطقية والعبارات الجبرية المنطقية فيما يأتي :

$$(2) \text{ NOT(NOT A NOR B)}$$

A	B	NOT(NOT A NOR B)
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

$$(1) \text{ NOT(A OR NOT B)}$$

A	B	NOT(A OR NOT B)
1	1	0
1	0	0
0	1	1
0	0	0

$$(4) A \cdot \overline{B} + \overline{A}$$

A	B	$A \cdot \overline{B} + \overline{A}$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	1	1

$$(3) A + \overline{A} \cdot B$$

A	B	$A + \overline{A} \cdot B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

السؤال السادس: أكمل جدول الحقيقة الآتي :

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B} + A$	$\bar{B} + A \cdot \bar{A}$
TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE

A	B	C	D	$\bar{A} + C \cdot B + D$
1	1	0	0	0
0	0	1	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	1

A	B	C	$X = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$
1	0	0	0
1	1	1	1
0	0	1	0
1	0	1	0

السؤال السابع: ادرس الشكل الآتي ، وأجب عن الأسئلة التي تليه :



(٢) البوابة المنطقية المشتقة NOR .

$$\therefore C = 0 \quad (1)$$

$$C = \overline{B + A} \quad (4)$$

(٣) قيمة A هي 1 وقيمة B هي 1 .

كتابة العبارة المنطقية/الجبرية المنطقية للبوابات المنطقية


السؤال الثامن :

الرقم	العبارة المنطقية	عبارة الجبر الбуولي/المنطقي
(١)	$X = (\bar{C} + B) \cdot C$	$X = (\text{NOT } C \text{ OR } B) \text{ AND } A$
(٢)	$(A + B) \cdot \bar{C}$	$(A \text{ OR } B) \text{ AND NOT } C$
(٣)	$Y = (B + C) \cdot A + D$	$Y = (B \text{ OR } C) \text{ AND } A \text{ OR } D$
(٤)	$Q = \overline{\overline{A} \cdot B \cdot (C + D)}$	$Q = \text{NOT}(\text{NOT}(A \text{ AND } B) \text{ AND } (C \text{ OR } D))$
(٥)	$Y = \overline{\overline{A} \cdot B} \cdot C$	$Y = \text{NOT}(A \text{ AND } B) \text{ AND } C$
(٦)	$Y = \overline{\overline{C}} + A \cdot B$	$Y = \text{NOT}(\text{NOT } C \text{ OR } A \text{ AND } B)$


$X = \text{NOT } A \text{ NAND } (B \text{ NAND } C)$	(٨)	$Y = (B \text{ NAND } C) \text{ NAND } A$	(٧)
$Y = (\text{NOT } C \text{ NOR } B) \text{ NOR NOT } A$	(٩)	$Y = \text{NOT}(A \text{ NOR } B) \text{ NOR } C$	(٦)
$Y = \text{NOT}(C \text{ NOR } B \text{ NOR } A)$	(١٢)	$X = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (C \text{ NAND } D)$	(١١)

تمثيل الدارات الكهربائية الموصولة على التوالي والتوازي

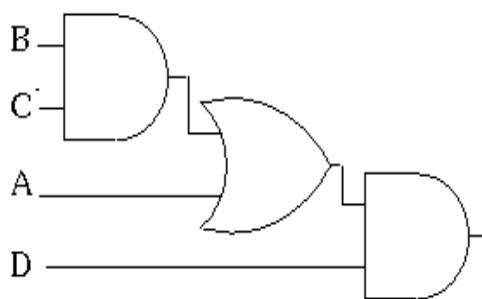السؤال التاسع: بالاعتماد على الدارة الكهربائية الآتية .



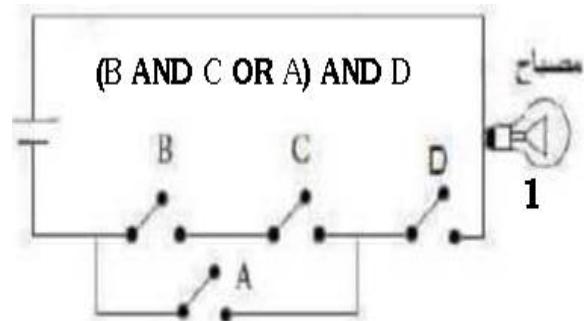تمثيل الدارة الكهربائية باستخدام البوابات المنطقية



$$(B \cdot C + A) \cdot D$$

د. إكمال جدول الحقيقة بالاعتماد على الدارة الكهربائية

A	B	C	D	X
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0

السؤال العاشر: كتابة العبارة المنطقية وعبارة الجبر الбуولي والتمثيل بالبوابات المنطقية للدارات الكهربائية

تمثيل الدارة بالبوابات المنطقية	عبارة الجبر المنطقي	العبارة المنطقية للدارة	الرقم
	$A \cdot B + C$	$A \text{ AND } B \text{ OR } C$	١
	$A \cdot (B+C) \cdot D$	$A \text{ AND } (B \text{ OR } C) \text{ AND } D$	٢

	$(A \cdot B + C) \cdot (D + E)$	$(A \text{ and } B \text{ or } C) \text{ and } (D \text{ or } E)$	٣
	$D \cdot (A + B) \cdot C$	$D \text{ and } (B \text{ or } B) \text{ and } C$	٤
	$L = (A \cdot C + B \cdot D) \cdot E$	$L = (A \text{ and } C \text{ or } B \text{ and } D) \text{ and } E$	٥
	$((B \cdot C + A) + D) \cdot E$	$((A \text{ OR } B \text{ AND } C) \text{ OR } D) \text{ AND } E$	٦

الفرع	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رمز الإجابة
الفرع	ج	د	ج	ب	أ	أ	ب	ج	د	د
الفرع	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	الفرع
الفرع	أ	ب	ب	ب	أ	ج	ج	د	ب	رمز الإجابة
الفرع	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	الفرع
الفرع	د	ب	ب	ب	ب	ج	ب	د	ج	رمز الإجابة

إعادة كتابة العبارات المنطقية للبوابات المشتقة باستخدام البوابات الأساسية

$$(2) \quad Y = \text{NOT}(A \text{ NAND } B)$$

$$Y = A \text{ AND } B$$

$$(1) \quad Y = A \text{ NOR } B \text{ NOR } C$$

$$Y = \text{NOT}(\text{NOT}(A \text{ OR } B) \text{ OR } C)$$

المصطلح / المفهوم	التعريف
(١) التعبير العلاقي:	جملة خبرية تكون قيمتها إما صواب وإما خطأ وتنستخدم في كتابتها عمليات المقارنة.
(٢) المعامل المنطقي:	رابط يستخدم للربط بين عبارتين علاقيتين أو أكثر لتكون عبارة منطقية مركبة مثل: <b>(AND, OR)</b> ، أو <b>نفي تعبير منطقي</b> باستخدام <b>NOT</b> .
(٣) البوابة المنطقية:	دارة إلكترونية بسيطة ، تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج مخرجاً منطقياً واحداً، وتستخدم في بناء معالجات الأجهزة الإلكترونية والحواسيب.
(٤) جدول الحقيقة:	هو تثيل لعبارة منطقية يبين جميع الاحتمالات للمتغيرات المكونة للعبارة المنطقية ونتائج هذه الاحتمالات
(٥) الجبر المنطقي :	أحد فروع علم الجبر في الرياضيات وهو الأساس لدراسة التصميم المنطقي للأنظمة الرقمية ومنها الحاسوب تعود تسميته إلى العالم الرياضي الإنجليزي جورج بول.
(٦) عبارة الجبر البولي:	ثابت منطقي (٠, ١) أو متغير منطقي مثل (X, Y) أو مزيج من الثوابت والمتغيرات المنطقية يجمع بينها عمليات منطقية.
(٧) المتغير المنطقي:	المتغير الذي يعرف بإحدى الحالتين: صواب (True) أو خطأ (False) ، ويرمز له بأحد الحروف (A...Z)

وزارة الماجستير الشاملة منهج علوم الحاسوب "سامر جلبيع"

## التشفير

**السؤال الأول:** مستخدماً خوارزمية الخط المترج (ZigZag) شفر كل من النصوص الآتية حسب مفتاح التشفير:

النص المشفر "شفرة النص"	النص الأصلي
GO ▽ ONNODMRIG	GOOD MORNING
WCEOOAEQ ▽ ▽ RNLMTJD	WELCOME TO JORDAN
MCLS ▽ EYHE ▽ H ▽ O ▽ MO ▽ SOIYM	MY SCHOOL IS MY HOME
BR ▽ S ▽ EEATH ▽ FNUACUDDRAL ▽ YD	BE CAREFUL AND STUDY HARD
TCIOHEFUE ▽ TS ▽ IYAPS ▽ NR ▽ TDIFHS	THE PRICE IS FIFTY THOUSANDS

**السؤال الثاني:** مستخدماً خوارزمية الخط المترج (ZigZag)؛ اكتب النص الأصلي لكل ما يأتي حسب مفتاح التشفير:

النص الأصلي	النص المشفر
final exam	faemilx ▽ n ▽ a
THE MINISTRY OF EDUCATION	TMTODTHIRFUIENY ▽ CO ▽ S ▽ EAN
GOOD LUCK TO ALL	G ▽ K ▽ OL ▽ AOUTLDCOL
GOOD LUCK FOR ALL THE STUDENTS	G ▽ KRLEUTOL ▽ ▽ ▽ DSOUFATSE ▽ DCOLHTN
TODAY IS THE FINAL EXAM	TI ▽ ▽ OSFED ▽ IXATNAYHAM ▽ EL

**السؤال الثالث:**

TIME LIKE MONEY	النص الأصلي:
TEI ▽ NI ▽ KMEMLEOY	شفرة النص:
التشفيـر بالتبـديل	نـوع عمـلـيـة التـشـفـير:
ثـلـاثـة أـسـطـر	مـفـاتـح التـشـفـير:

**السؤال الرابع:** ادرس الجدول الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه علماً بأن التشفير تم باستخدام خوارزمية الخط المترج:

JORDAN IS MY HOME	اكتب النص الأصلي قبل التشفير:
JD ▽ ▽ ▽ MOAIMHERNSYO ▽	شفرة النص بعد التشفير:
التشفيـر بالتبـديل	نـوع عمـلـيـة التـشـفـير المستـخدمـة:
٦ أحـرـف	عـدـد الأـحـرـف في كـل سـطـر:
ثـلـاثـة أـسـطـر	مـفـاتـح التـشـفـير المستـخدمـة:

**السؤال الخامس:** علّل/وضّح/فسّر:

الفقرة	التوضيح
١	حيث يعمل على إخفاء محتوى الرسالة عن الأشخاص غير المصرح لهم مشاهدتها وفي حال تم إيجادها من قبل أشخاص آخرين فلن يتمكنوا من فهم محتواها.
٢	حيث أن المفتاح نفسه يستخدم لعملية التشفير وفك التشفير.
٣	يتم الاتفاق على اختيار المفتاح قبل بدء عملية التراسل بين المرسل والمستقبل.
٤	تستخدم هذه الخوارزميات مفاتيحين، أحدهما يستخدم لتشفير الرسالة ويكون معروفاً (للمرسل والمستقبل) ويسمى المفتاح العام، الآخر يكون معروفاً لدى المستقبل فقط ويستخدم لفك التشفير ويسمى المفتاح الخاص.
٥	حجم المعلومات في كل جزء من الأجزاء في شيفرة الكتل أكبر من حجم الأجزاء في شيفرات التدفق.

**السؤال السادس:**

<b>مفهوم التشفير:</b> تغيير محتوى الرسالة الأصلية سواءً كان التغيير بمزجها بمعلومات أخرى أم استبدال الأحرف الأصلية والمقاطع بغیرها ، أم تغيير لواقع الحرف بطريقة لن يفهمها إلا مرسل الرسالة ومستقبلها فقط باستخدام خوارزمية أو مفتاح خاص.	<b>الهدف من التشفير:</b> الحفاظ على سرية المعلومات في أثناء تبادلها بين مرسل المعلومة ومستقبلها وعدم الاستفادة منها أو فهم محتواها ؛ حتى لو تم الحصول عليها من قبل أشخاص معرضين.	<b>عناصر التشفير:</b> (١) خوارزمية التشفير. (٢) مفتاح التشفير. (٣) النص الأصلي. (٤) نص الشيفرة.
<b>المعايير المستخدمة في تصنيف خوارزميات التشفير</b> (١) عملية (طريقة) التشفير. (٢) عدد مفاتيح التشفير. (٣) كمية المعلومات المرسلة.		

# خوارزميات البحث في الذكاء الاصطناعي

السؤال الأول:

خوارزميات البحث في الذكاء الاصطناعي

## مفهوم خوارزميات البحث:

سلسلة من الخطوات غير المعروفة مسبقاً للعثور على الحل الذي يطابق مجموعة من المعايير من بين مجموعة من الحلول المحتملة. هذه الخوارزميات لا تمتلك أي معلومات مسبقة عن المسألة التي ستقوم بحلها، وتستخدم استراتيجية ثابتة للبحث.

## مبدأ العمل في خوارزمية البحث

تقوم على أخذ المشكلة على أنها مدخلات ثم القيام بسلسلة من العمليات والتوقف عند الوصول إلى الهدف.

## صفات المشكلات التي تستخدم خوارزميات البحث في حلها:

- ١ - لا يوجد للحل طريقة تحليلية واضحة، أو أن الحل مستحيل بالطائق العادمة.
- ٢ - يحتاج الحل إلى عمليات حسابية كثيرة ومتعددة لإيجاده (مثل: الألعاب، التشغير، وغيرها).
- ٣ - يحتاج الحل إلى حدس عالي (مثل الشطرنج).

## شجرة البحث

هي الطريقة المستخدمة للتعبير عن المسألة لتسهيل عملية البحث عن الحلول الممكنة من خلال خوارزميات البحث.

## أنواع خوارزميات البحث

- (١) البحث في العمق أولاً.
- (٢) البحث في الغرض أولاً.
- (٣) الخوارزمية الحدسية.

السؤال الثاني:

عدد حالات فضاء البحث: ١٢ حالة (نقطة)

عدد مستويات شجرة البحث: أربعة مستويات.

جذر الشجرة / الحالة الابتدائية: النقطة (A).

مثال على نقاط (الأب - الابن): النقطة (F) هي الأب للنقطة (G).

النقاط الميزة هي: C, D, E, G, K, Q, N

الأبناء للنقطة (B): C, D, E

المسار بين النقطتين J و Q هو: J - M - Q

مسار الحل الأفضل للنقطة (M): A - J - M

مسار البحث / الحل باستخدام خوارزمية البحث الرئيسي هو: A - B - C - D - E - F - G - J - K

ليس هو المسار الأفضل للحل لأنه هناك مسار أقصر هو المسار (K - J - A) وهو المسار الأفضل.

استخدام خوارزمية البحث في العمق أو