



الفرع الصناعي

الرسم الصناعي (م4) قديم



إعداد وتصميم مطبعة إدارة الامتحانات والاختبارات





الرسم الصناعي

م 4 قديم

فهرس الرسم الصناعي م ٤ (الخطة القديمة)

الرقم	المبحث	الصفحة
١	كهرباء القوى (توليد، نقل وتوزيع)	
٢	الالكترونيات	
٣	صيانة الأجهزة الكهرو ميكانيكية	
٤	صيانة الآلات والمركبات	
٥	تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية	
٦	الميكانيكا العامة وصب المعادن	
٧	التجليس إشغال المعادن	
٨	إنشاءات الأبنية	
٩	النجارة والتنجيد	

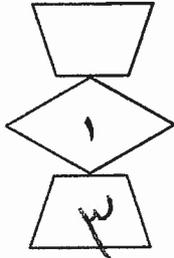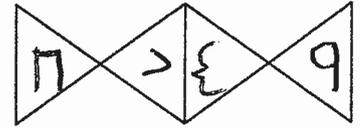

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

د
س

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء قوى (توليد، نقل وتوزيع) / م٤

الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦



ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

تبيّن المخططات أدناه، طريقة بدء محرك ثلاثي الطور (M1)، ذي عضو دوار ملفوف وتشغيله، حيث يتم البدء يدوياً بوساطة مقاومة البدء (R1)، من جهة العضو الدوار، وتتصل ملفات العضو الثابت الموصولة على شكل مثلثي عن طريق مفتاح ذي قاطع حراري (Q1). والمطلوب:

١- أعد رسم المخطط الرمزي لطريقة توصيل هذا المحرك مبيّناً عليه عدد الخطوط.

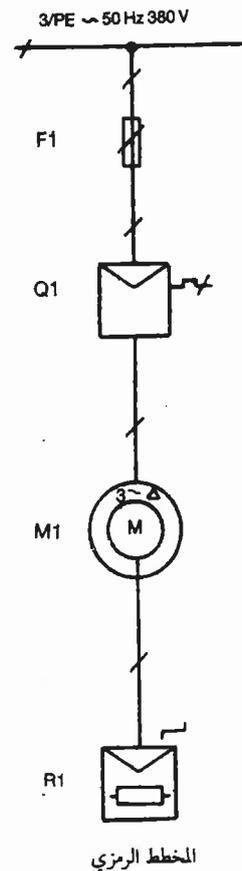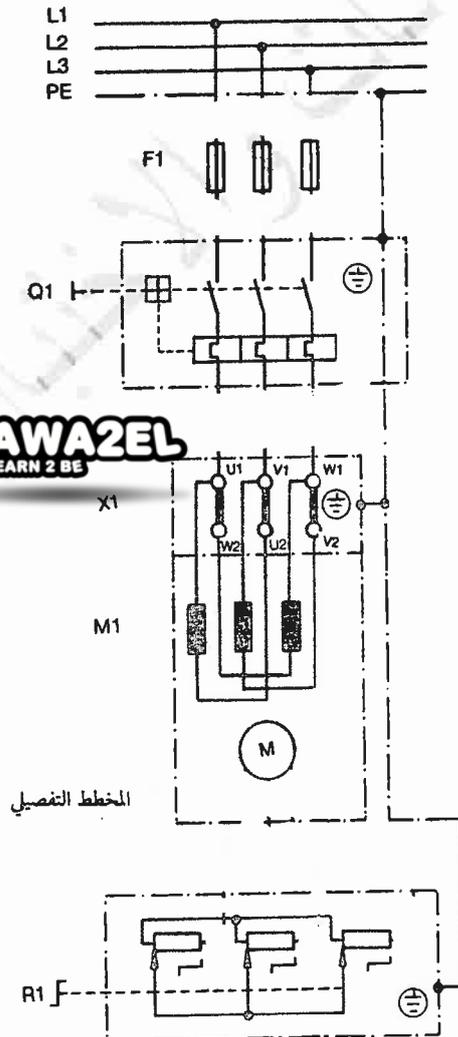٢- أكمل رسم المخطط التفصيلي لطريقة توصيل هذا المحرك بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



يتبع الصفحة الثانية ...

الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)


(أ) يبين الشكل أدناه عناصر جهاز شحن بطاريات والتي تتكون من العناصر الآتية :

(محول T1 ، مفتاح Q1 ، مصهر F1 ، مقوم V1 ، قاطع حراري ومغناطيسي ثنائي القطب Q2 ،

مقاومة متغيرة R1 ، فولطمتر P2 ، وأميتر P1)

المطلوب:

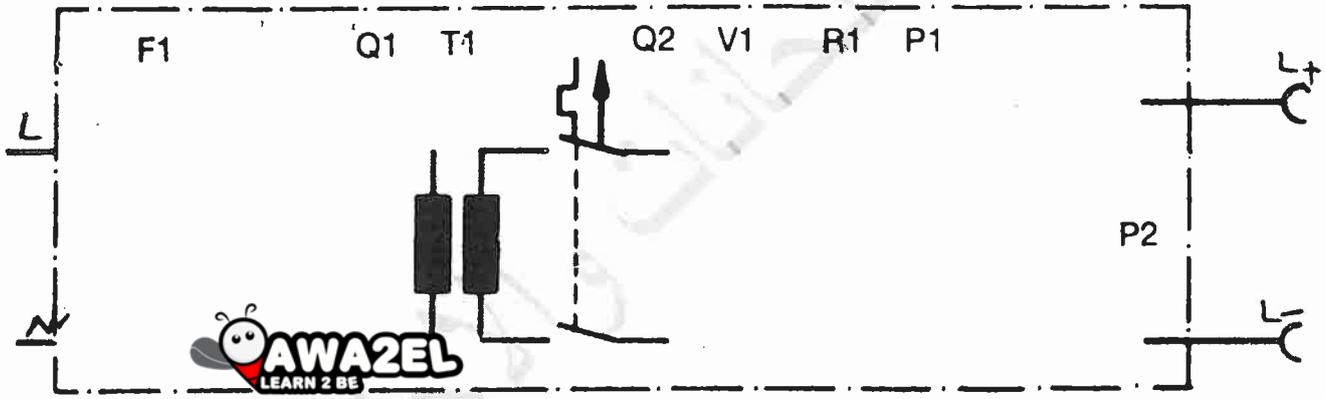أكمل رسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة في حالة تقويم نصف موجة بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



يتبع الصفحة الثالثة ...


الصفحة الثالثة

(١٥ علامة)

ب) يبين الشكل أدناه مخططاً رمزياً لدارة حماية من التسرب الأرضي لمحرك ثلاثي الطور (M1) وحمل أحادي الطور (E1).

المطلوب:

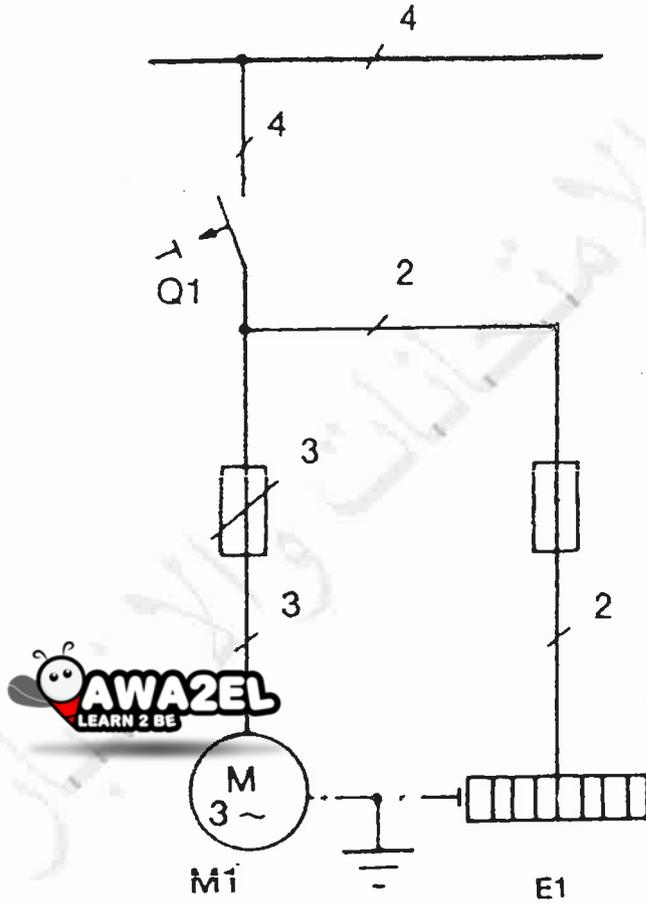ارسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة على دفتر إجابتك.




يتبع الصفحة الرابعة ...

الصفحة الرابعة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

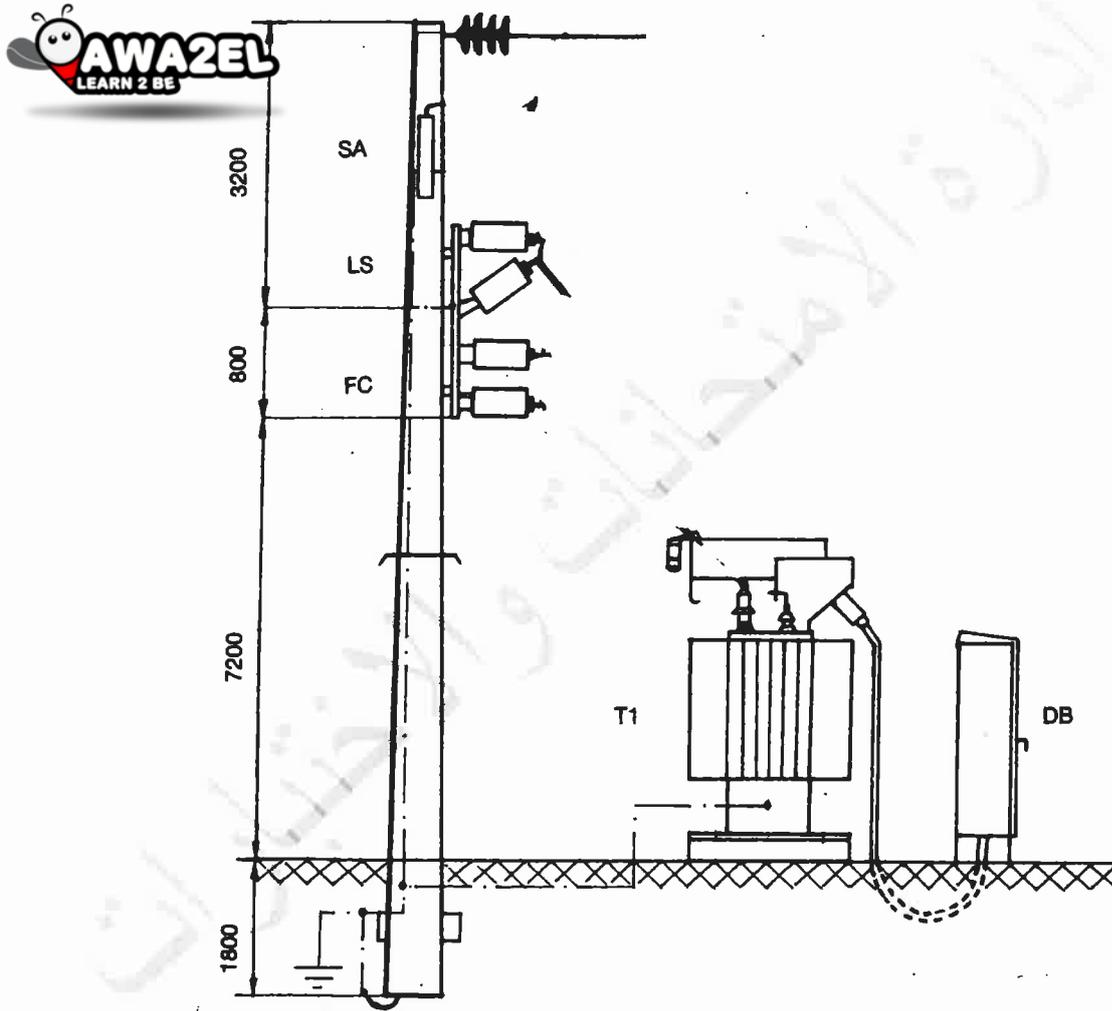أ) يبين الشكل أدناه مسقطاً جانبياً لمحطة أرضية، (٣٣/٤،٠ كيلو فولطاً)، حيث يظهر خط (٣٣ كيلو فولطاً)، الذي ينتهي عند عمود النهاية، يُركَّب في أعلى العمود معتقل الشحنات (SA)، ثم مفتاح فصل الحمل (LS)، ثم مصهر فاصل (FC)، ثم محول توزيع (T1)، الذي يتصل من جهة الفولطية المنخفضة بلوحة توزيع (DB).
المطلوب: أعد رسم المخطط بعد استكمال التوصيلات الناقصة. (٢٠ علامة)



الأبعاد: بالملمترات

محطة تحويل فرعية أرضية.

(١٠ علامات)

ب) ارسم الرسم الرمزي لكل ممَّا يأتي:

٣- محول متغير ذو تفرعات

٢- مروحة.

١- ضاغط إيقاف.

٥- ملف القطع.

٤- حماية حرارية.

انتهت الأسئلة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

صفحة رقم (١)



توليد ، نقل ، توزيع (مدة الامتحان : ٤٠ د)
التاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠١٦

المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء قوى
الفرع : الصناعي (خطية قياسية)

رقم الصفحة
في الكتاب
وحج حولها

الإجابة النموذجية:

السؤال الاول : (٢٠ علامة)

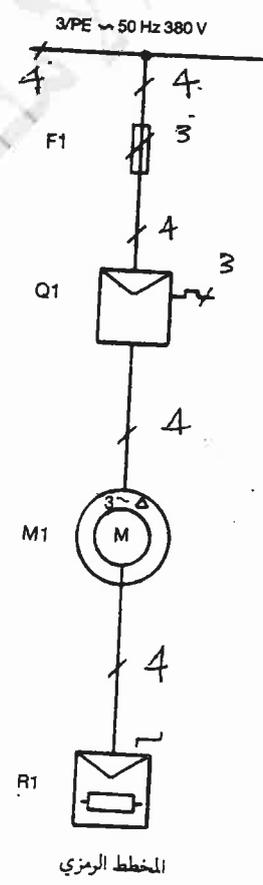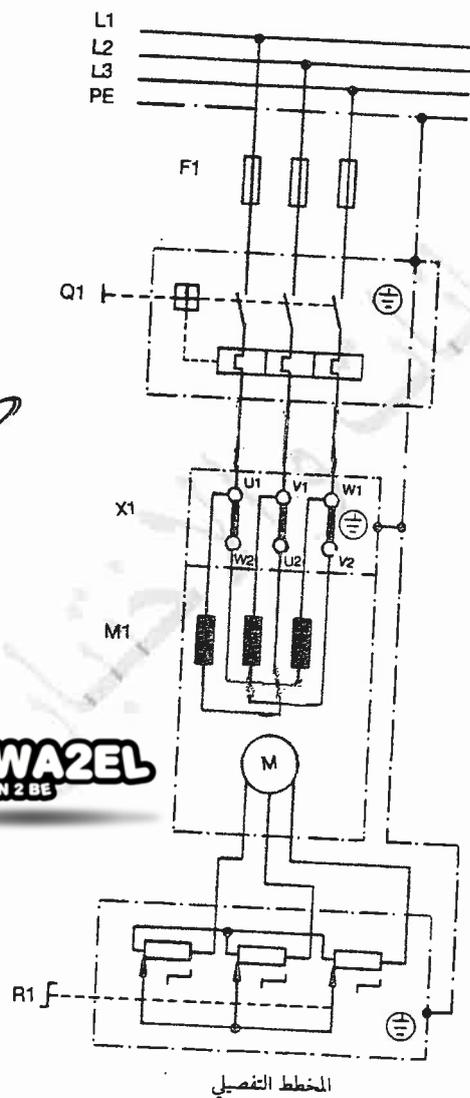

بدء حركة محرك ثلاثي الطور ذي عضو دوار ملفوف

(٢٠ علامة)



رقم الصفحة
في الكتاب
تحتوي


١٤

(٣. علامة)

١٥ علامة

السؤال الثاني :

٢٤

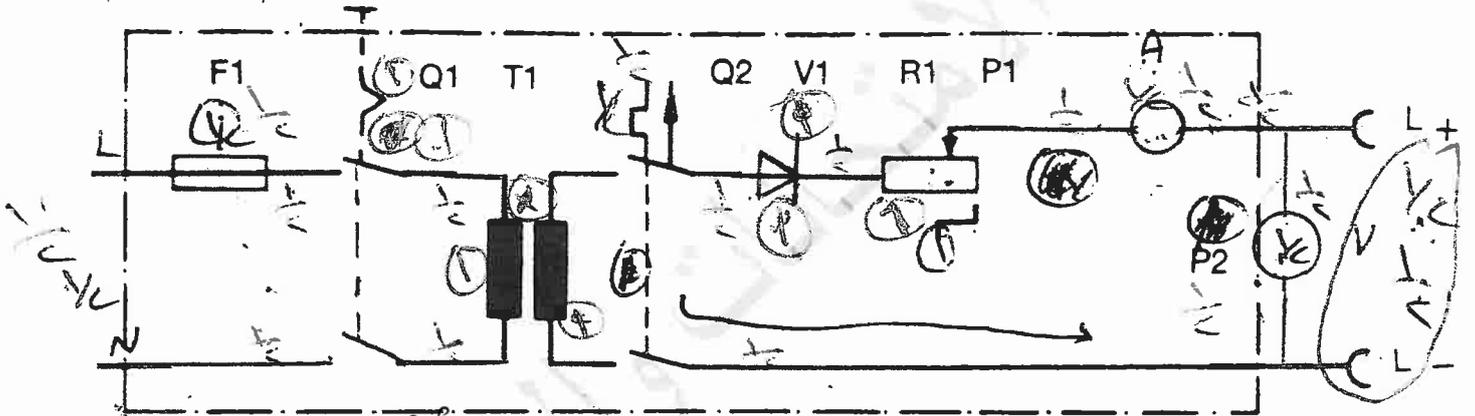


عند ١٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

رقم الصفحة
في الكتاب
قويلا

١٥٧

السؤال الثاني (١٥ علامة)

(ب)

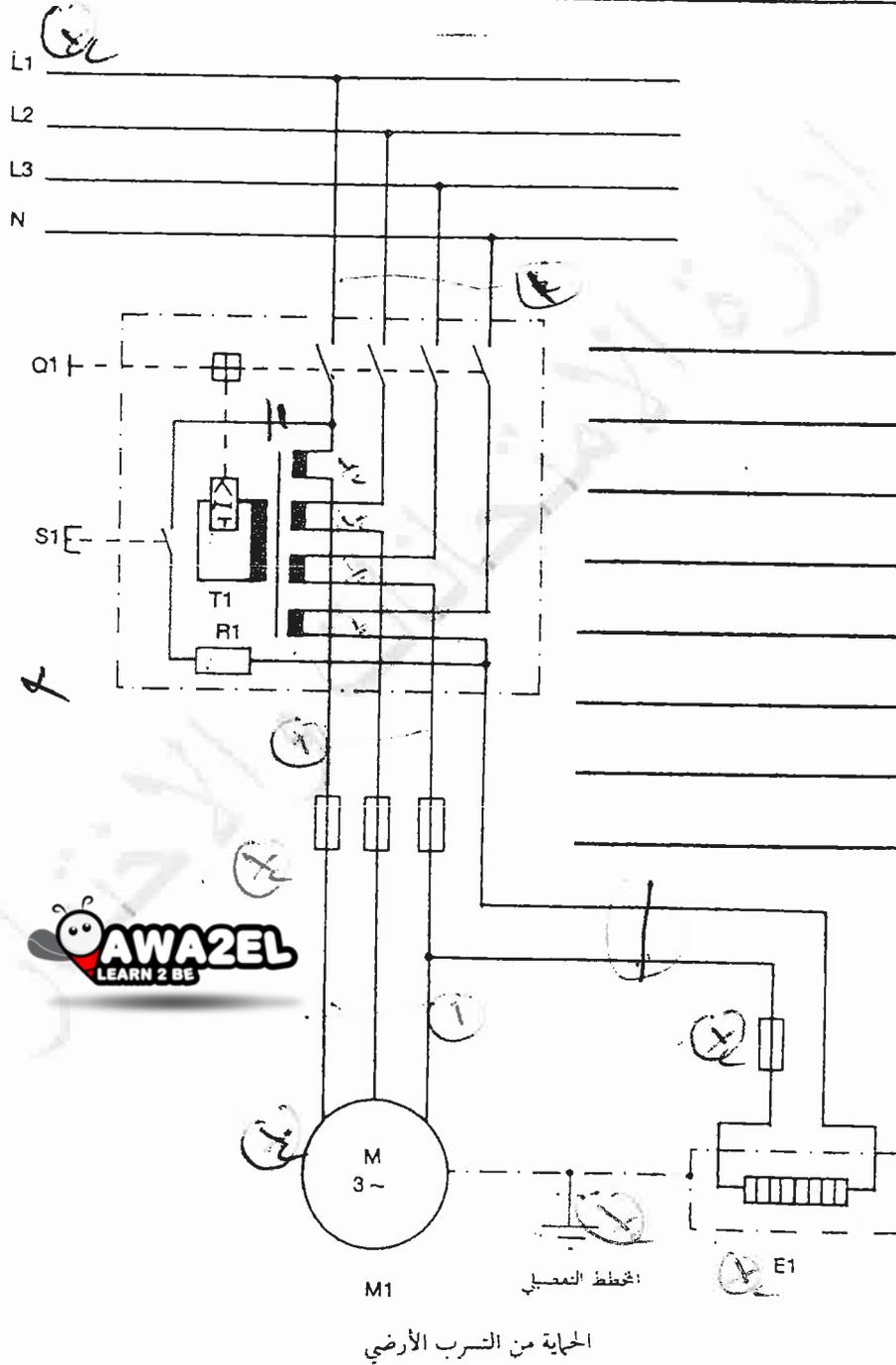

عنا
التي
التي


رقم الصفحة
في الكتاب
٤١٤

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(٣٠ علامة)

٩

١٧١

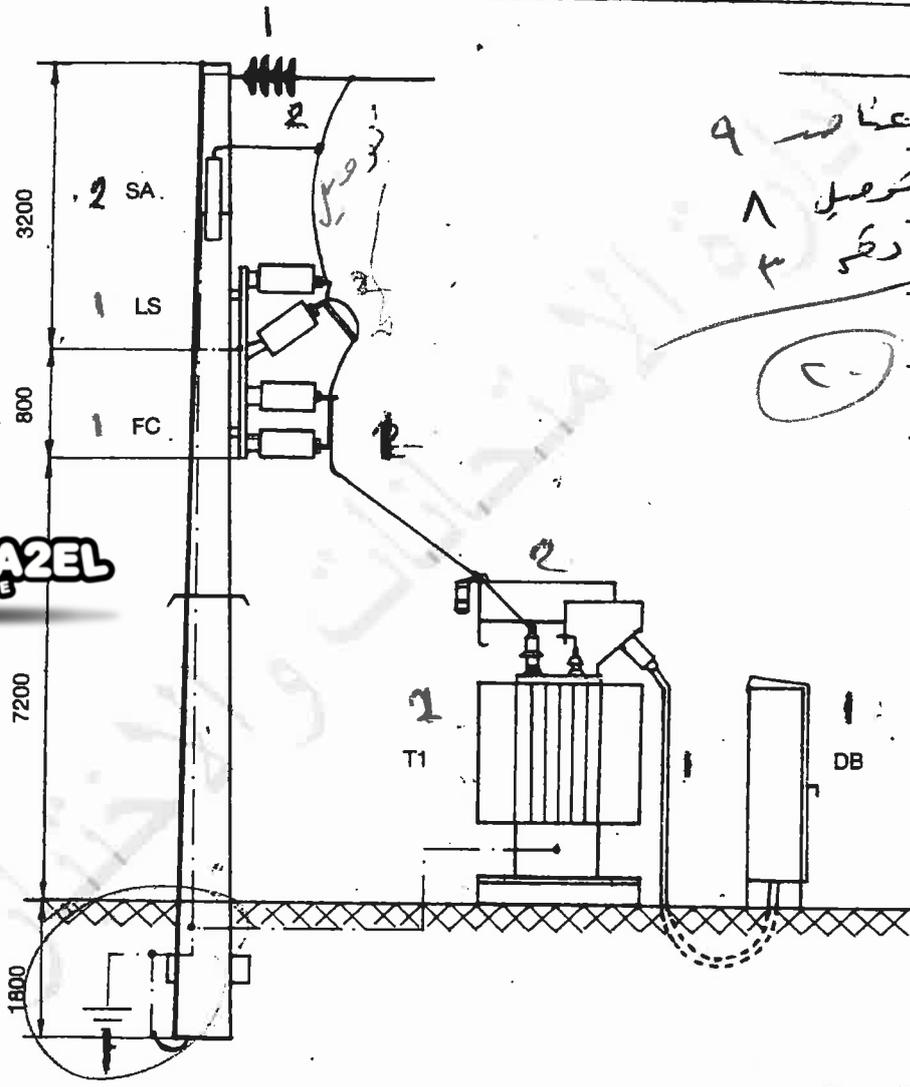




محطة تحويل فرعية أرضية.

الأبعاد: بالملمترات

(0) قلم Sep

ماہنامہ
پرائمری

12/1
1/1

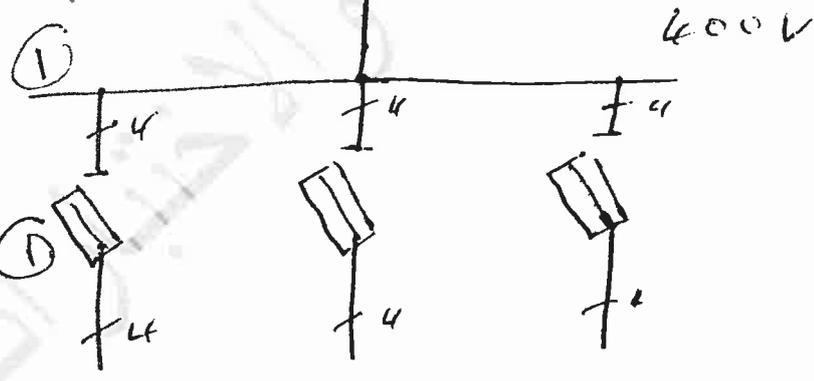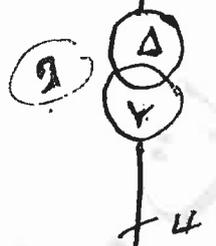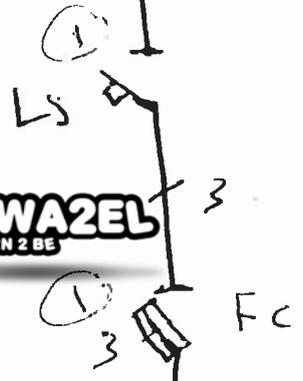

4 wire
1. کوئل
2. س
3. س
4. س
100. س

12/1
1/1

16

رقم الصفحة
في الكتاب

تابع سون (اعلنا سون)

١٠٨



① خلية انكاف

١٠٨




② حروجه

١٣٣




③ محول متغير ذو تفرعات

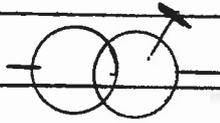

١٤٩

④ عايق حراري


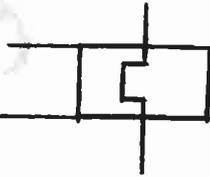


١٦٧

⑤ حلف القطع



(انتهت اوجابه)

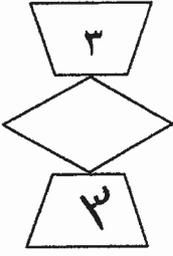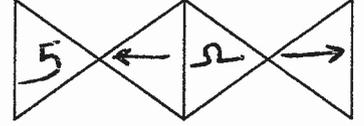

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصباحية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان: ٠٠ : ٣٠

المبحث: الرسم الصناعي (الإلكترونيات) / م ٤

اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠/٠٦/٢٠١٦

الفرع: الصناعي

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٣).



السؤال الأول: (٢٠ علامة)

(٨ علامات)

أ) ما العناصر الأساسية التي تتألف منها ألواح الدوائر المطبوعة؟


ب) يبيّن الشكل أدناه مخططاً صندوقياً يُنتج ثلاثة أطوار ملائمة لتشغيل المحرك الكهربائي اللاتزامني.

(١٢ علامة)

المطلوب:

١- اكتب أسماء الوحدات المرقّمة من (١-٦).

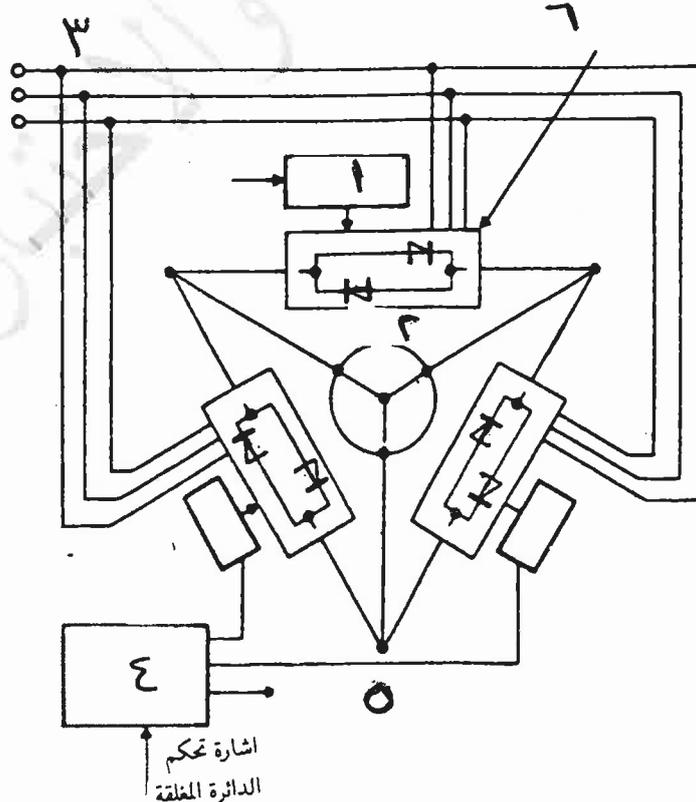٢- ارسم الشكل رسماً فنياً بمقياس رسم مناسب.




الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

(١٢ علامة)

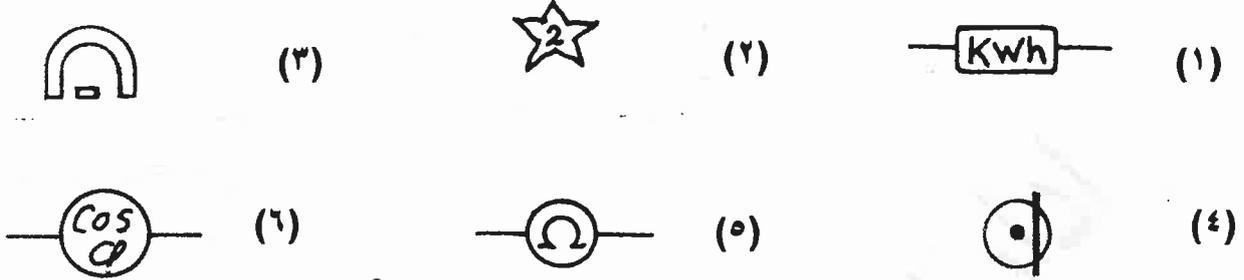أ) اكتب مسمى كل رمز من الرموز الفنية الآتية، المستخدمة في أجهزة القياس:



(٤ علامات)


ب) وضح بالرسم طريقة توصيل جهاز الأميتر والفولتميتر مع الحمل في الدائرة الكهربائية.

(٦ علامات)

ج) يبين الشكل أدناه طريقة لربط مراحل التكبير، المطلوب:

١- ما نوع طريقة الربط؟

٢- ارسم القطعة الناقصة في الشكل.

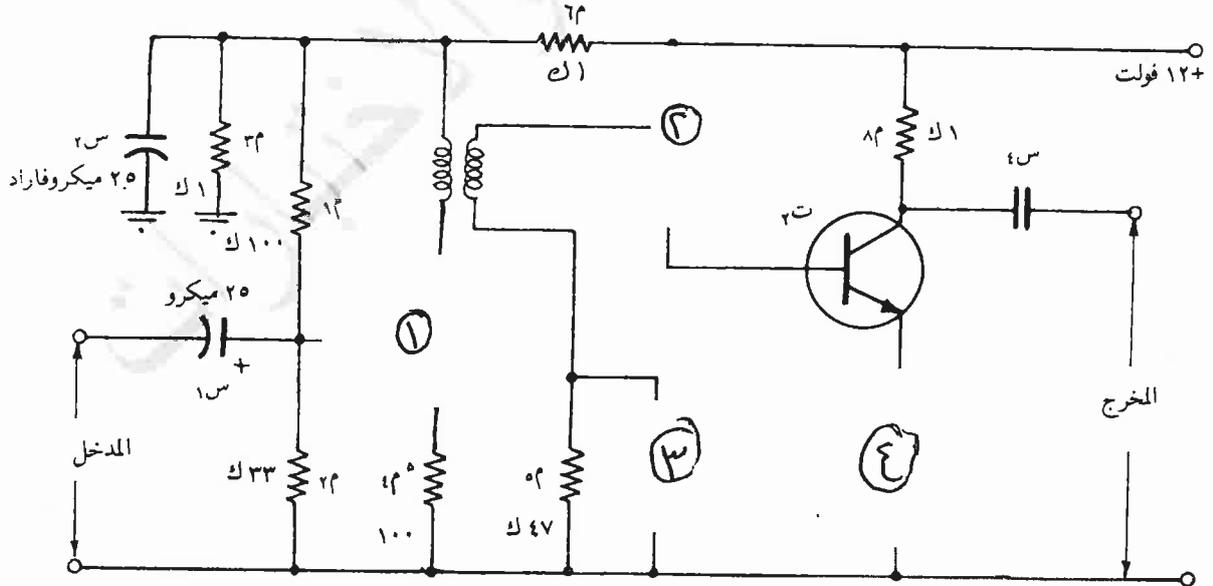

(٨ علامات)

د) ارسم نطاق نوع (JK) يتكون من نطاقين نوع (RS).

يتبع الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ) يتكوّن الترانزستور من بلورة شبه موصلة، وضّح بالرسم نوعين من الترانزستور حسب طريقة توصيل البلورة.

(٤ علامات)

ب) ارسم دائرة مسجّل إزاحة من اليسار إلى اليمين يتكوّن من أربع نطاقات نوع (JK) مبيّنًا الحالة الابتدائية إذا كان العدد الموجود (١٠١١)، والحالة النهائية إذا كان العدد المدخل (٠١١٠) بعد ورود أربع نبضات انزياح.

(١٠ علامات)

(٦ علامات)

ج) ارسم الرموز الآتية المستخدمة في الشبكات الهاتفية الأرضية والهوائية:

١- ست مواسير كابل ثلاثة منها مشغولة وثلاثة فارغة.

٢- خط كابل مدفون مباشرة.

٣- مقسم جديد.

٤- كابينة سنّشأ.

٥- خط مواسير مياه.

٦- حدود منطقة المقسم.




د) في الشكل أدناه، أجب عما يأتي:

١- ارسم الشكل بمقياس رسم مناسب.

٢- ما نوع الدائرة الكهربائية؟

٣- ما شكل الإشارة عند (ف١، ف٢)؟

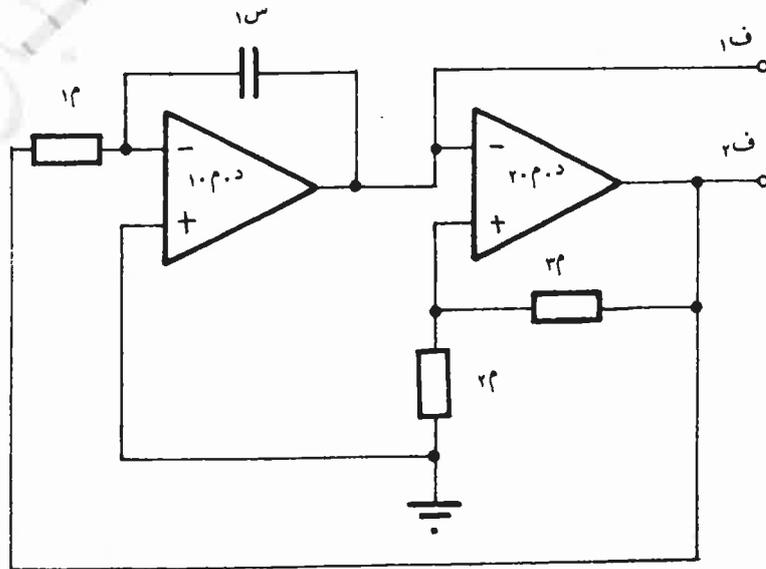٤- ماذا يعمل مكبّر العمليات الأول (د.م.١) ومكبّر العمليات الثاني (د.م.٢)؟



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



السؤال الأول ٢٠ علامة

٨٢

(٨ علامات)



٢٤

١- اللوح العازل

٢- الأسلاك أو الرقائق الأساسية


٣- الثقوب

٤- الوصلات الطرفية

١٢٨

(١٢ علامة)

(١٦)

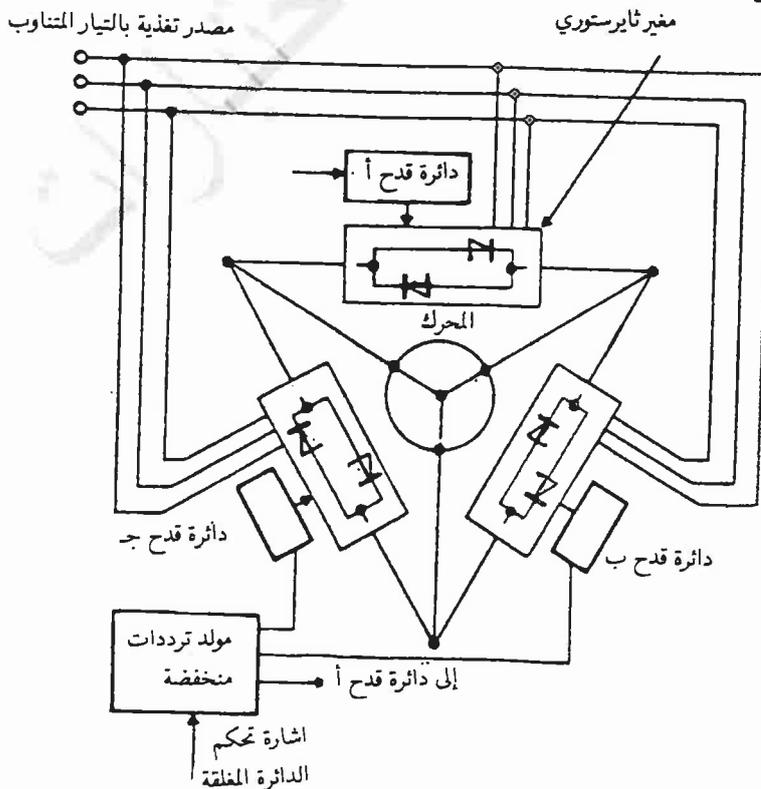

① دائرة قرح P

② المحرك

③ مصدر تغذية التيار المتردد

④ مولد ترددات منخفضة

⑤ إلى دائرة القرح

⑥ مغير ثايرستوري

(١٦ علامة)

(١٦ علامة)

(١٦ علامة)

رقم الصفحة
في الكتاب

ال سؤال الثاني (٣. علامة)

٩٦

(٩)

جهاز بمغناطيس
دائم وملف متحرك

(٣)

جهد اختبار
العزل = ٢ ك.ف.

(٥)

مقياس الطاقة

(١)

مقياس معامل القدرة

(٦)

أوميتر


(٥)

جهاز تأثيري

(٤)

٩٧


(١٠)

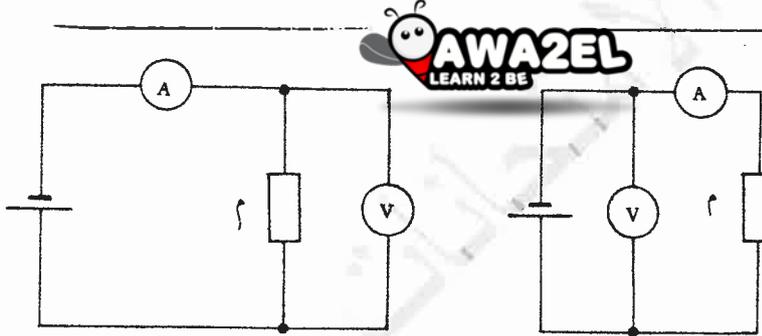


(علاقة بين
التيار والقدرة)

(علاقته)

طريقة الربط باستخدام محول

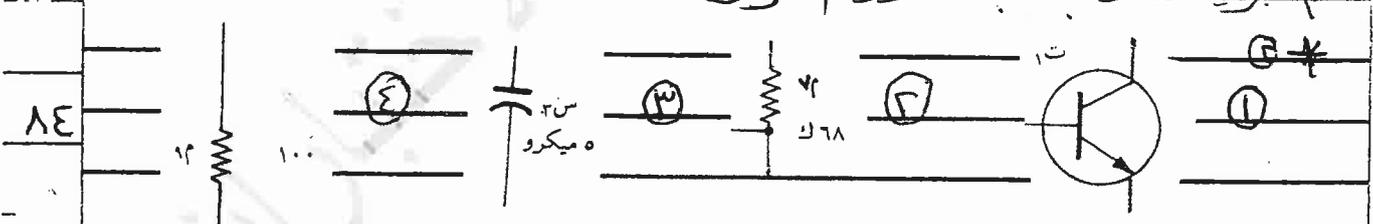

١٢

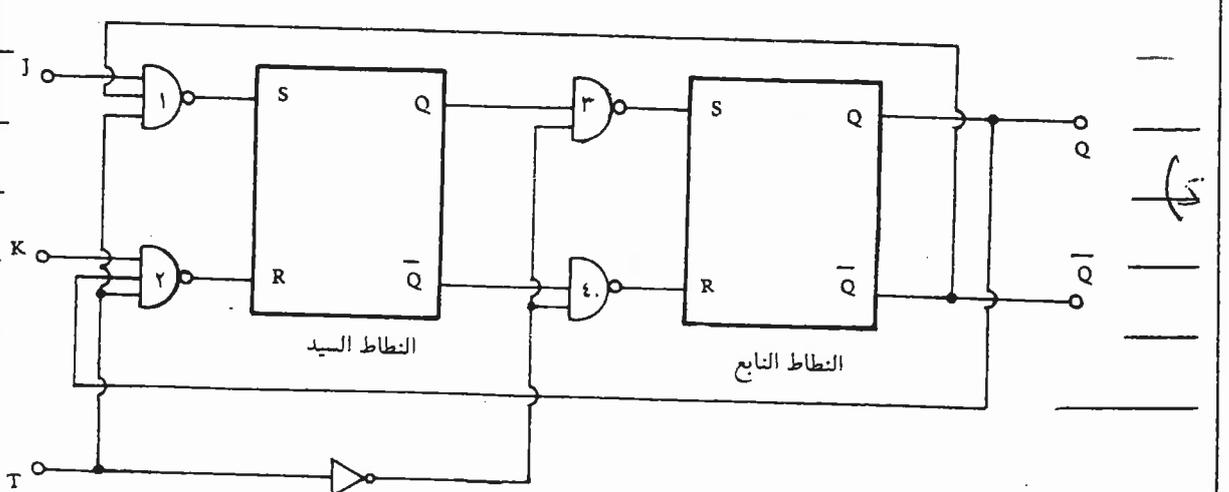


١١ وال الثالث (٣، ٤، ٥) (ع ٤، ٥، ٦)

(٤)

٨٢


(٣ س ٣)

(س ٣ س)

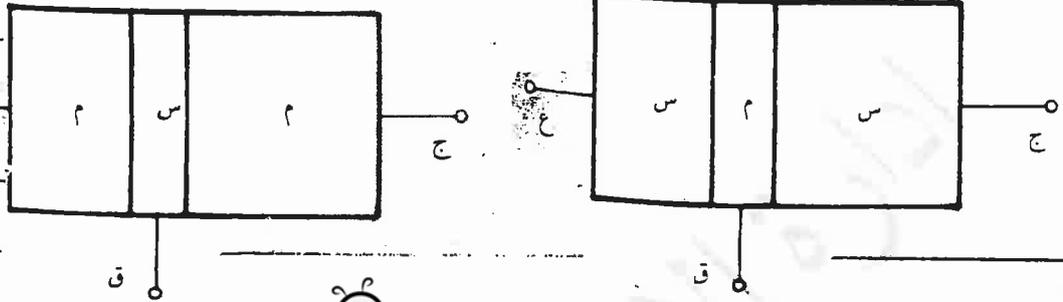

١٢٢ (١، ٤، ٥، ٦)

(٤)


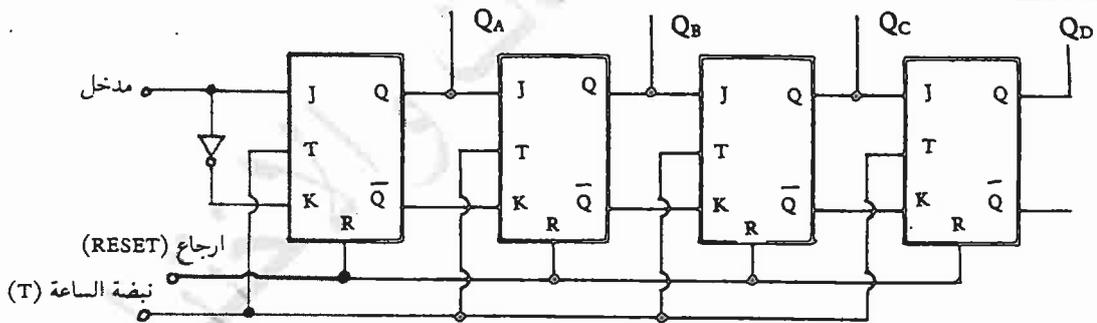


				QA	QB	QC	QD					
٠	١	١	٠	١	٠	١	١					الحالة الابتدائية
	٠	١	١	٠	١	٠	١	١				بعد نبضة الانزياح الأولى
		٠	١	١	٠	١	٠	١	١			بعد نبضة الانزياح الثانية
			٠	١	١	٠	١	٠	١	١		بعد نبضة الانزياح الثالثة
				٠	١	١	٠	١	٠	١	١	بعد نبضة الانزياح الرابعة

رقم الصفحة
في الكتاب

ال واول الثالث

١٢٩

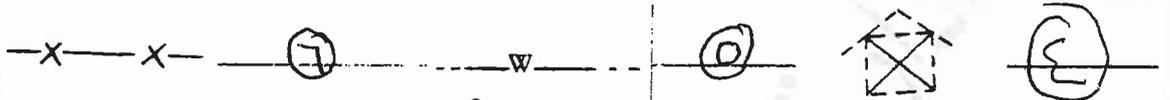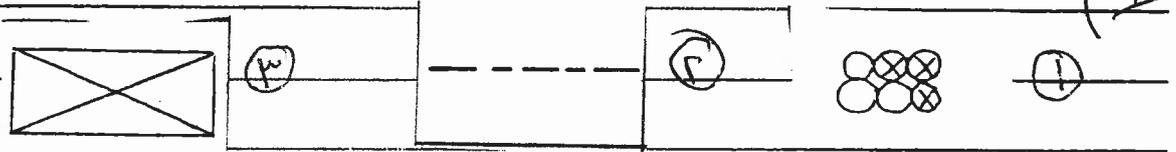


(٦ علامات)



٩١

(١٠ علامات)

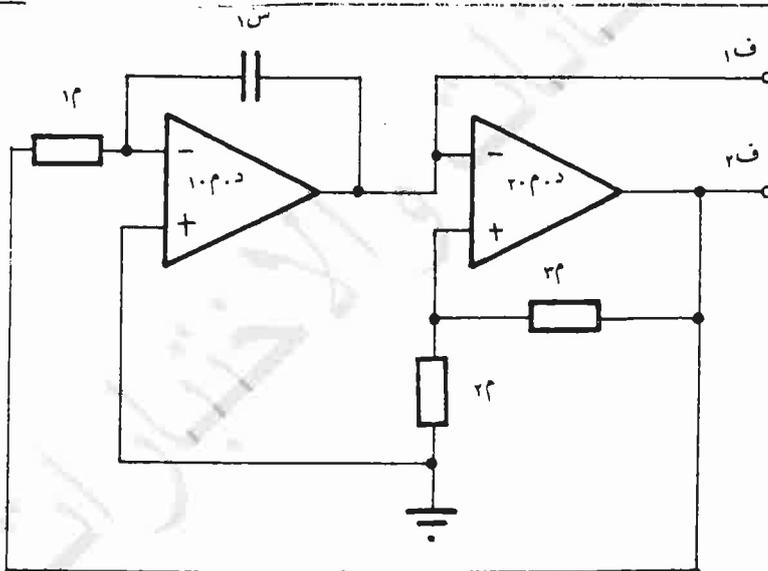

(٤ علامات)

(٢) مزيج يستخدم مكبري عمليات (علامتان)

(٣) شكل الإشارة عند ف١ مثلاً (علامتان)

شكل الإشارة عند ف٢ مستطوية



(٤) جعل مكبر العمليات الأول (١.٣.٥) ككامل (علامتان)

جعل مكبر العمليات الثاني (٢.٣.٥) ككامل

بسم الله الرحمن الرحيم



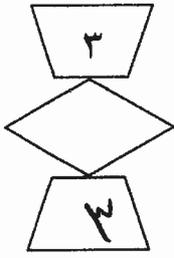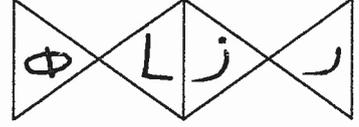المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة مضمومة/محدودة]

المبحث : الرسم الصناعي (صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية) / م ٤

مدة الامتحان : ٠٠ : ٣٠ : ٣٠

اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠/٦/٢٠١٦

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .



السؤال الأول : (٢٠ علامة)

اذكر مسمى كل من الرموز الكهربائية والالكترونية الآتية:

(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)

السؤال الثاني : (٣٠ علامة)

(٢١ علامة)

أ) ارسم كلاً من الآتي:

١- رمز كابل متعدد الموصلات غير مؤرض.

٢- رمز مرحلة حرارية ذات عنصر حراري واحد.

٣- رمز مصباح البيان.

٤- توصيلة الانحياز الأمامي للثنائي.

٥- رمز الترياك.

٦- رمز المكبر الالكتروني.

٧- رمز نطّاطة نوع (J - K) .

(٩ علامات)

ب) ارسم المخطط الصندوقي لنظام التحكم بشدّة الإضاءة في آلة تصوير كهروستاتية.

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ) ارسم مخطط تشخيص الأعطال في حالة عدم تكوّن الصورة وظهور الورقة بيضاء (في آلة التصوير الكهروستاتية).


(١٥ علامة)

ب) يمثل الشكل أدناه مخططاً لصمام التحكم في العمليات الصناعية. المطلوب:

(١٥ علامة)

١- سمّ الأجزاء من (١-٨).

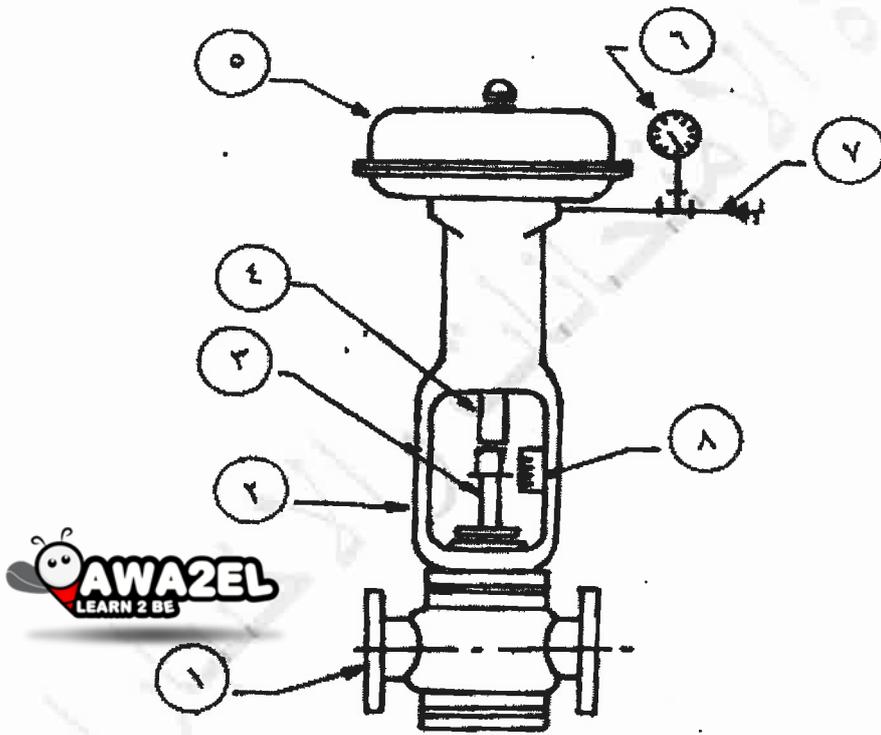٢- أعد رسم المخطط على دفتر الإجابة بمقياس رسم مناسب.




«انتهت الأسئلة»

رقم الصفحة	رسم الرمز	اسم الرمز	الرقم
٧٠		رمز كابل متحرك لموصلات غير مؤرض	1.
٧١		رمز مرحلة حرارية ذات ذات عنصر حراري واحد	2.
٧٣		رمز مصباح البيان	3.
٧٧		توصيله الانحياز الأمامي للثنائي	4.
٨٢		رمز الترياك	5.
٨٤		رمز المتكبر لاكتروني	6.
٨٦		رمز نظائره نوع (J-K)	7.

(ب) المخطط الصوري لنظام التحكم بدرجة الإضاءة مما آله لصورة كبروسكائية ٩٣


(٩ علامات)

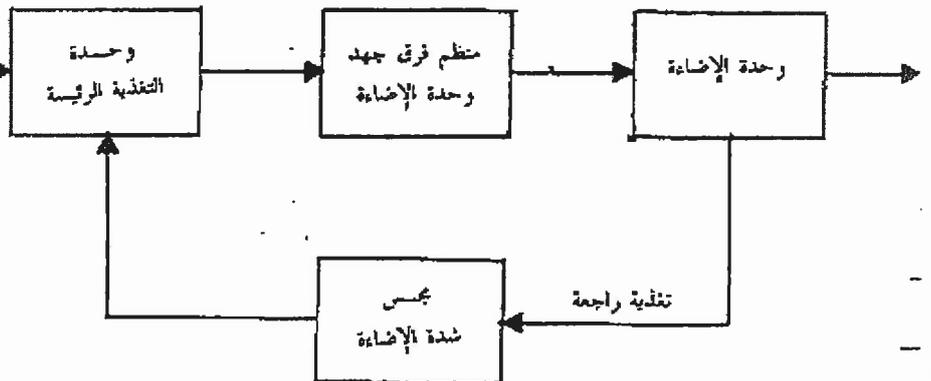

السؤال الثالث :- (٣٠ علامة)

(P) رسم مخطط تشخيص الأعطال بحاله عدم تكوّن الصورة وظهور العورة بيضاء

١.١

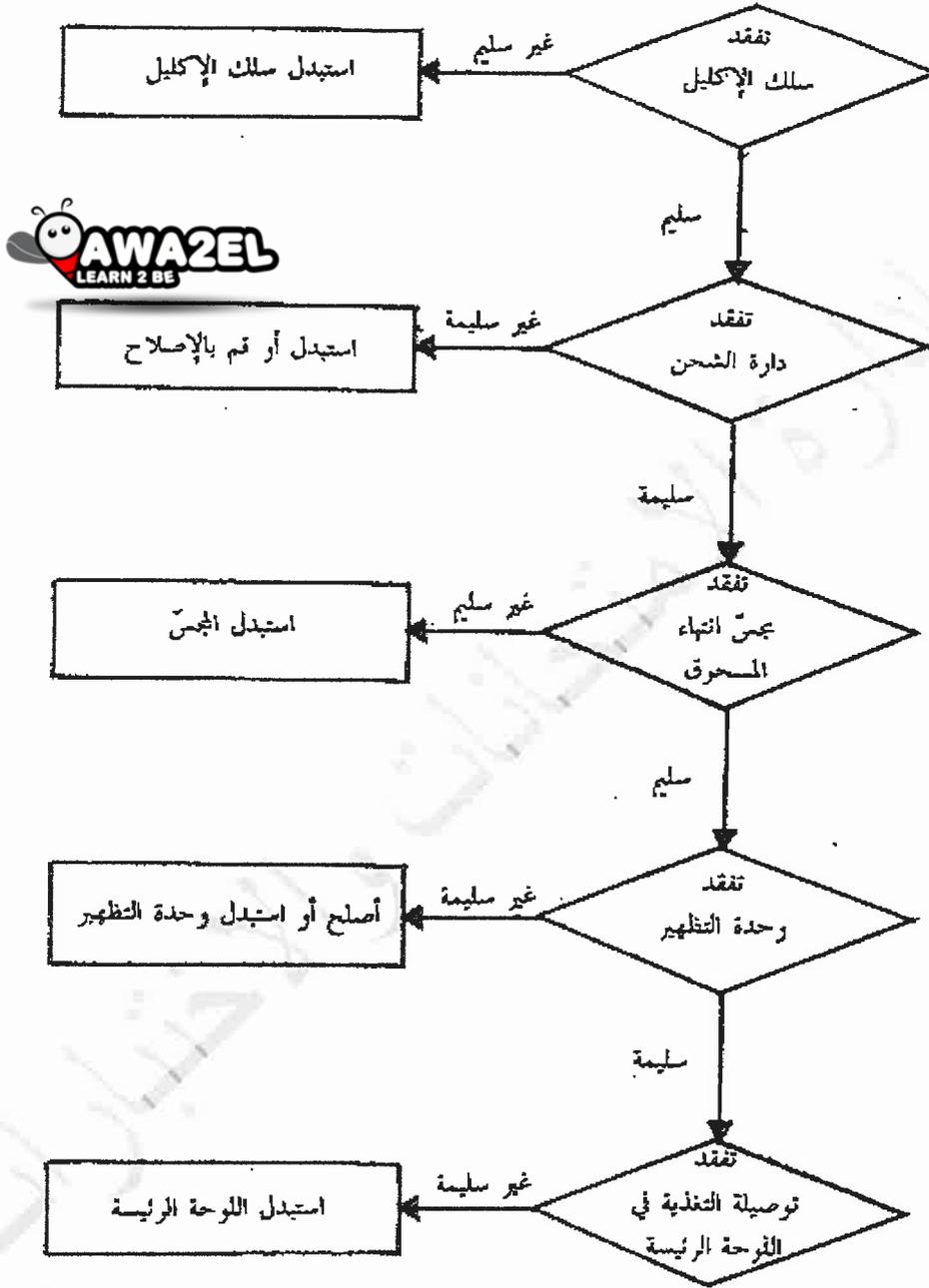

١.٨

(B) الأجزاء التي يتكوّن منها صمام التحكم (٨ علامات)

(٢) أعد رسم المخطط بحيث رسم مناسب

(٧ علامات)

(١) جسم الصمام

(٢) الأطار

(٣) المساقط

(٤) عمود ضبط الزنبرك



(٥) حاوية العنشاء

(٦) حيزار قياس الضغط

(٧) خط دخول الهواء الخارج

(٨) صمام تحكم الماء

(٨) تدرّج مسير حركة العنشاء

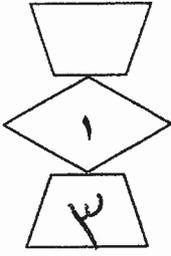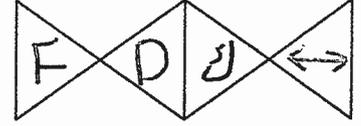

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية / محدود]

مدة الامتحان : $\frac{3}{4}$ س

اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠/٦/٢٠١٦

المبحث : الرسم الصناعي / صيانة الآليات والمركبات / م٤

الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول : (٢٠ علامة)

مُحرك احتراق داخلي رباعي الدورة ، يفتح فيه صمام السحب قبل (ن.م.ع) بـ (٢٦) درجة ، ويغلق بعد (ن.م.س) بـ (٦٦) درجة ، ويفتح صمام العادم قبل (ن.م.س) بـ (٦٦) درجة ويغلق بعد (ن.م.ع) بـ (٢٦) درجة ، والمطلوب :

١- ارسم دائرة التوقيت لزوايا فتح وإغلاق الصمامات. ٢- بيّن على الدائرة الأشواط الأربعة.

السؤال الثاني : (٣٠ علامة)


يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً جانبياً ومسقطاً أمامياً مُجمّعاً لحامل بكرة ، والمطلوب :

ارسم بمقياس رسم مناسب ما يلي :


رقم القطعة	اسم القطعة	نوع المادة	العدد	رقم القطعة	اسم القطعة	نوع المادة	العدد
١-١	حاصرة	فولاذ	١	٤-٤	بكرة	فولاذ	١
١-٢	عمود	فولاذ	١	٥-٥	برغي تثبيت	فولاذ	١
١-٣	جلبة	برونز	١				

١- قطاعاً جانبياً للجزء رقم (١).

٢- مسقطاً أمامياً للجزء رقم (١).

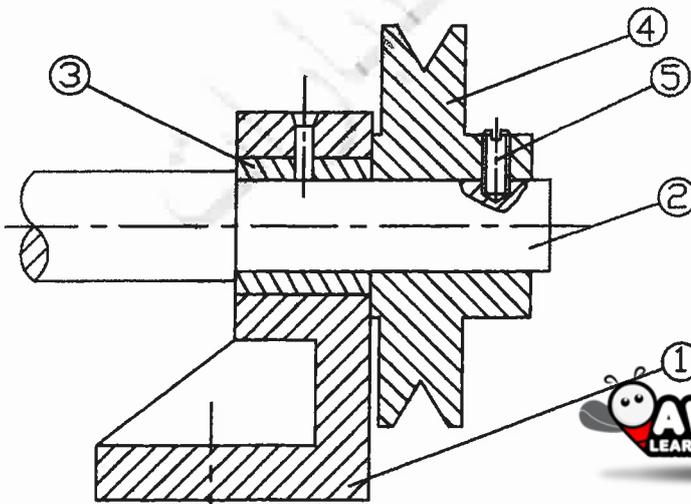

قطاع جانبي

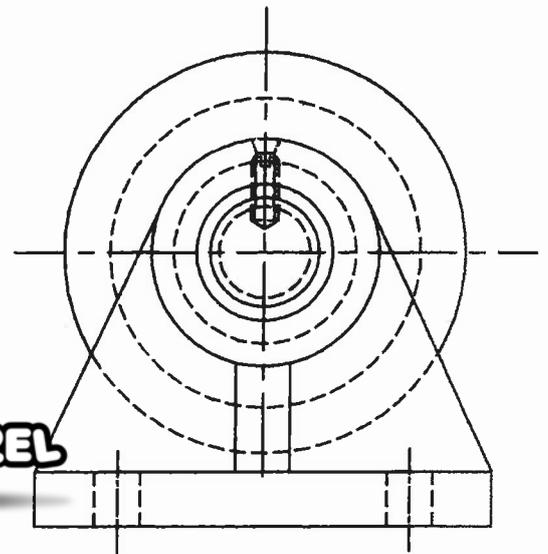

مسقط أمامي





مدة الامتحان : $\frac{د}{س}$: $\frac{١٥}{٦٠}$
التاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠١٦

المبحث : المصنع الصناعي / صبهاطة الآليات والحركيات م ٤
الفرع : المصنعي (قديم)

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :



السؤال الأول : ٣ علامات
الحل الأول

ملاحظة : يتم اعتماد عدد ١٦
الحلين للطالب
الأول أو الثاني


١- رسم دائرة التوقيت
لزوايا فتح وإغلاق
الصمامات

٢- علامته

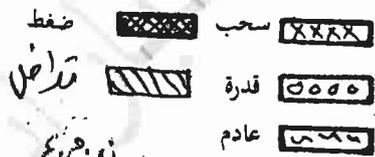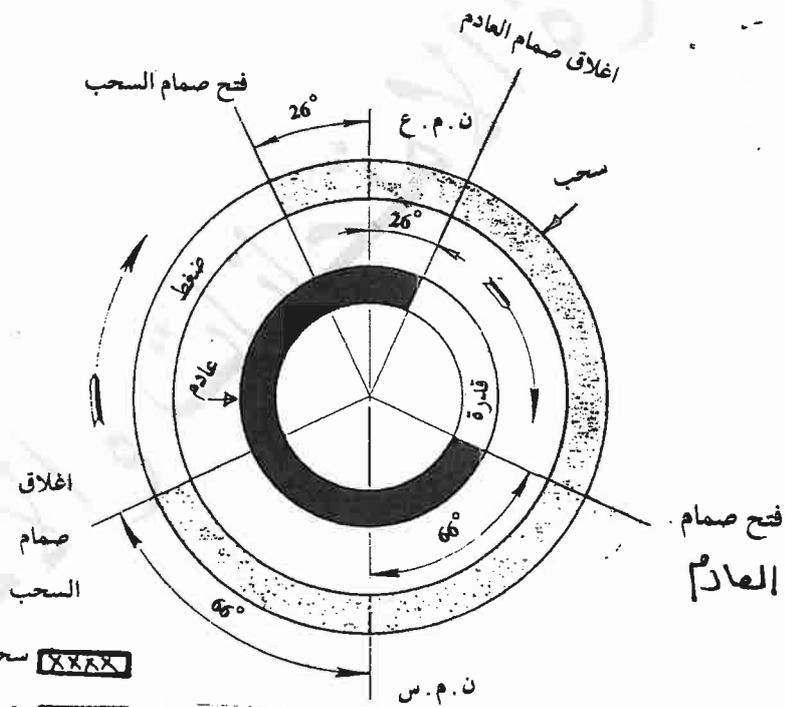٣- بيئات الأشواط الأربعة
على الرسم على الأمثلة



٩٥

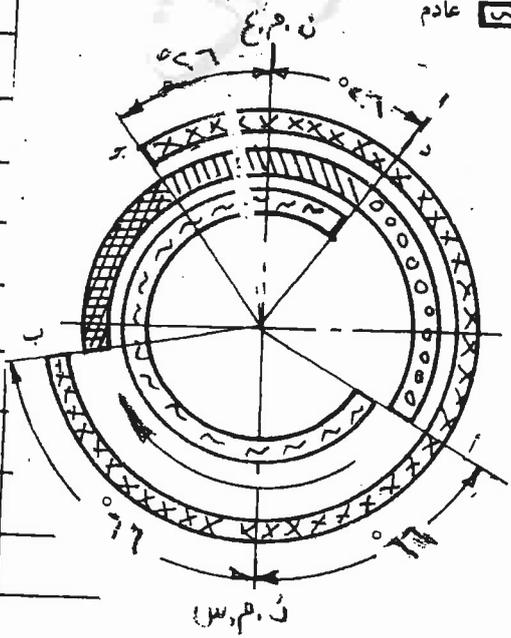

الحل الثاني

رقم الصفحة
في الكتاب

٢٠٠

السؤال الثاني : بم علامته

١- ا- العطاء الجانبي ٥ علامته

- صورة الرسم ٥ علامته

- دقة الرسم ٥ علامته


- صورة ودقة التبريد ٥ علامته




٢- ا- المسقط الامامي ٥ علامته

- صورة الرسم ٥ علامته

- دقة الرسم ٥ علامته

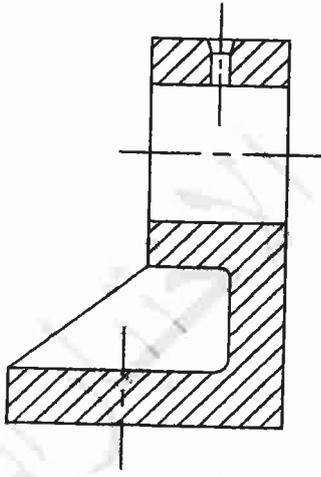

قطاع جانبي

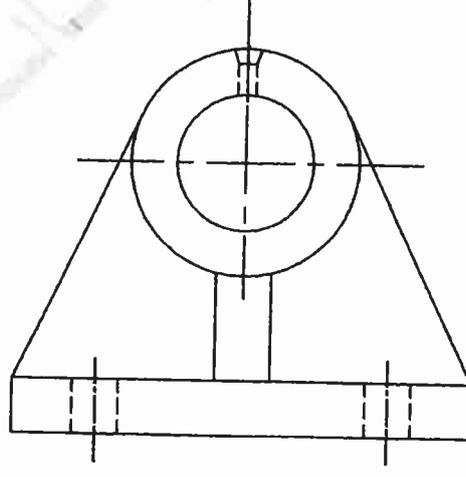


مسقط امامي


رقم الصفحة
في الكتاب

١٦٤

السؤال الثالث : ٣ علامة

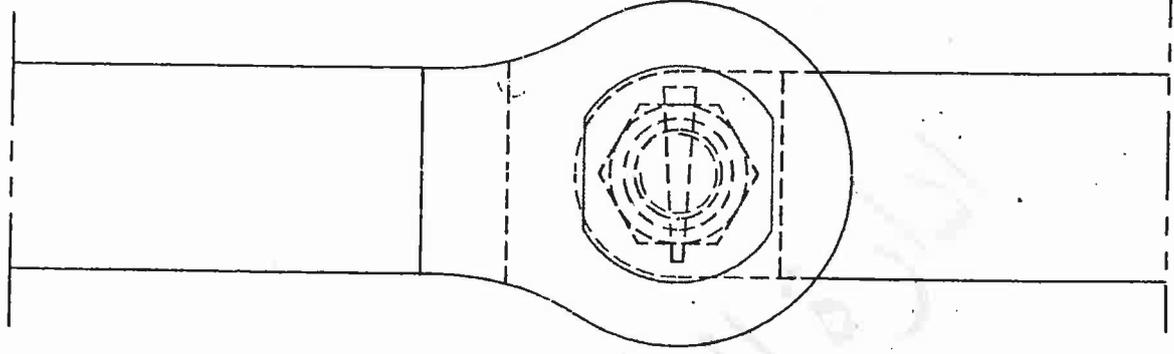

مسقط امامي مجمع

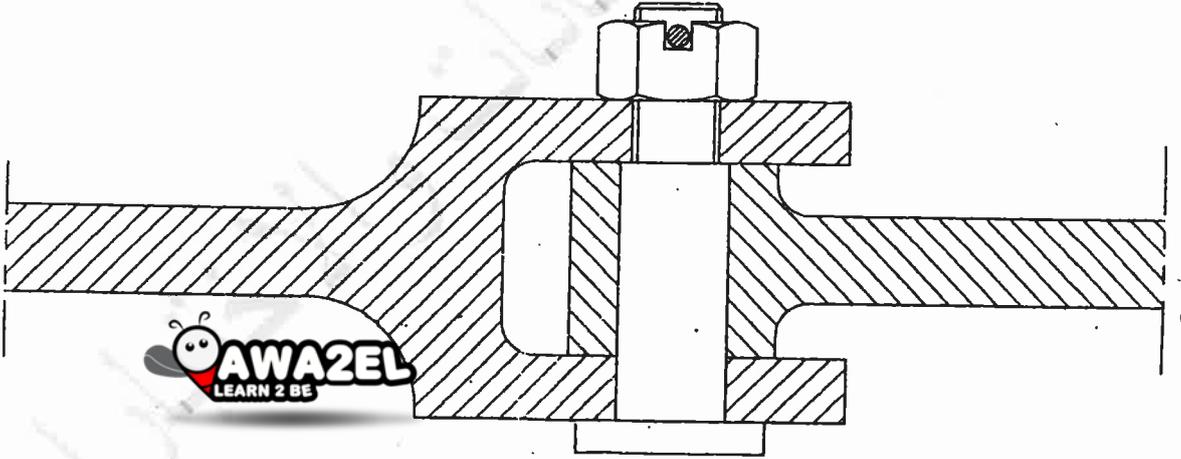

قطاع أفقي مجمع

أ) ١١ قطاع الامام

- دقة الرسم ٦ علامات

- صحة الرسم ٨ علامات

ب) القطاع الافقي

٦ علامات


- صحة الرسم

٦ علامات

- دقة الرسم

٦ علامات

- صحة القطاع وكهول التبريد

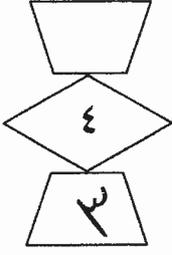

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]




س
د
٢ ٠٠

المبحث : الرسم الصناعي/تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية/م ٤ مدة الامتحان : ٢٠٠
الفرع : الصناعي اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠١٦/٦/٢٠

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

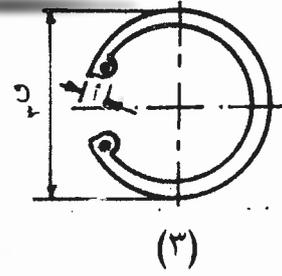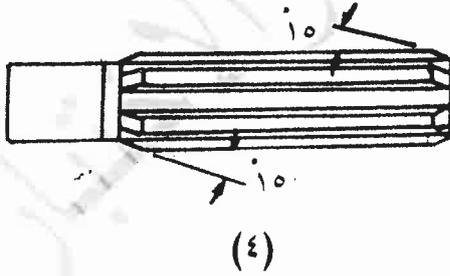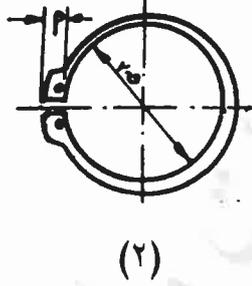
أ) تبيّن الأشكال أدناه بعض الأجزاء الميكانيكية التي تلزم في الرسم التجميعي.
المطلوب: اكتب أسماء هذه الأجزاء.



(١٢ علامة)

ب) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً لقطعة ميكانيكية.

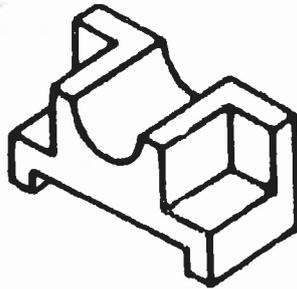المطلوب: ارسم باليد الحرّة المنظور مكبّراً مرتين.




الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

يُبين الشكل أدناه مسقطاً أمامياً ومسقطاً أفقياً لملزمة مجمعة، والمطلوب ارسم وبمقياس رسم مناسب ما يأتي:

١- قطاع أمامي للقطعة رقم (١).

٢- مسقط أمامي للقطعة رقم (٣).

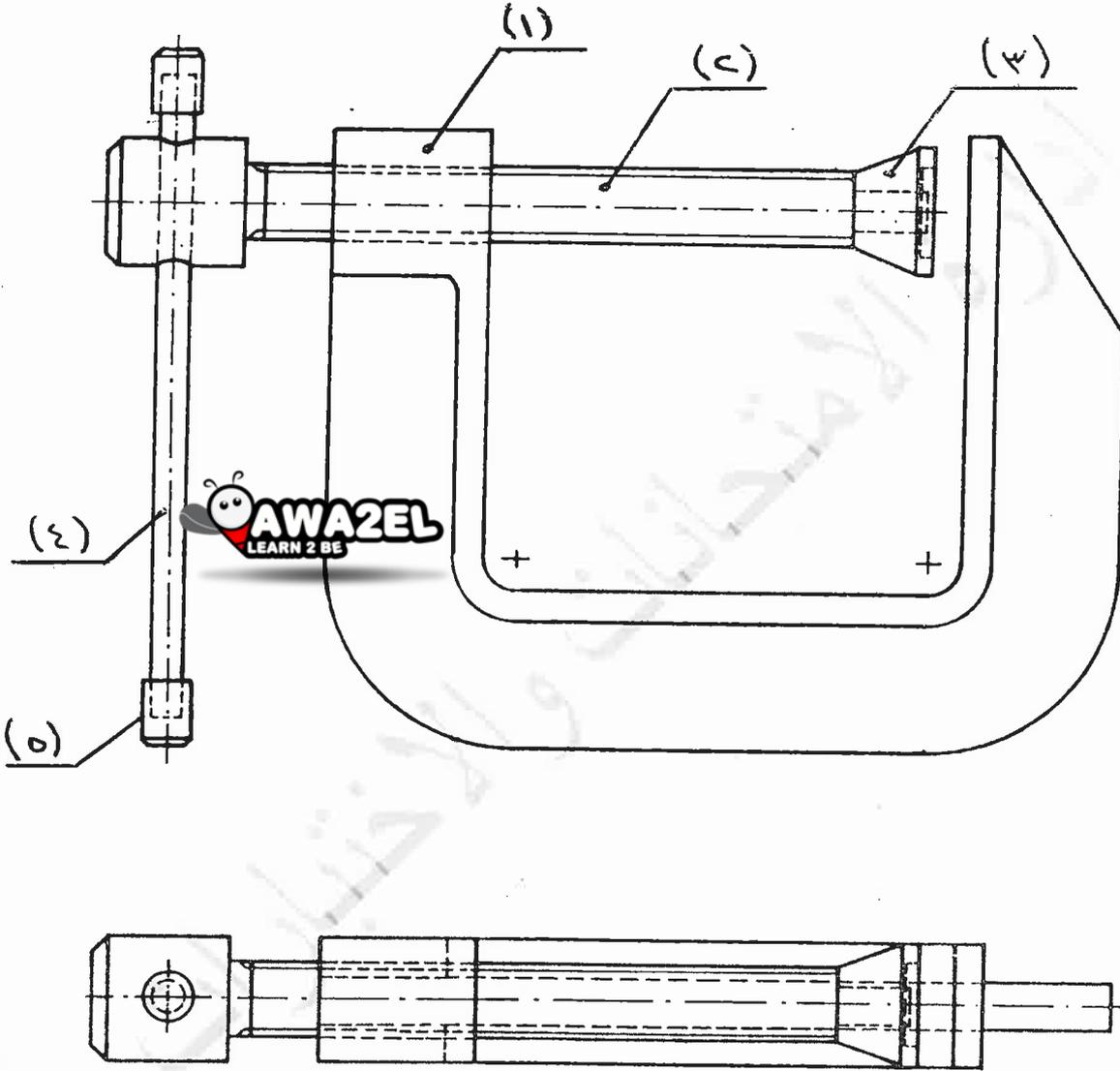


يتبع الصفحة الثالثة / ،،،،

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

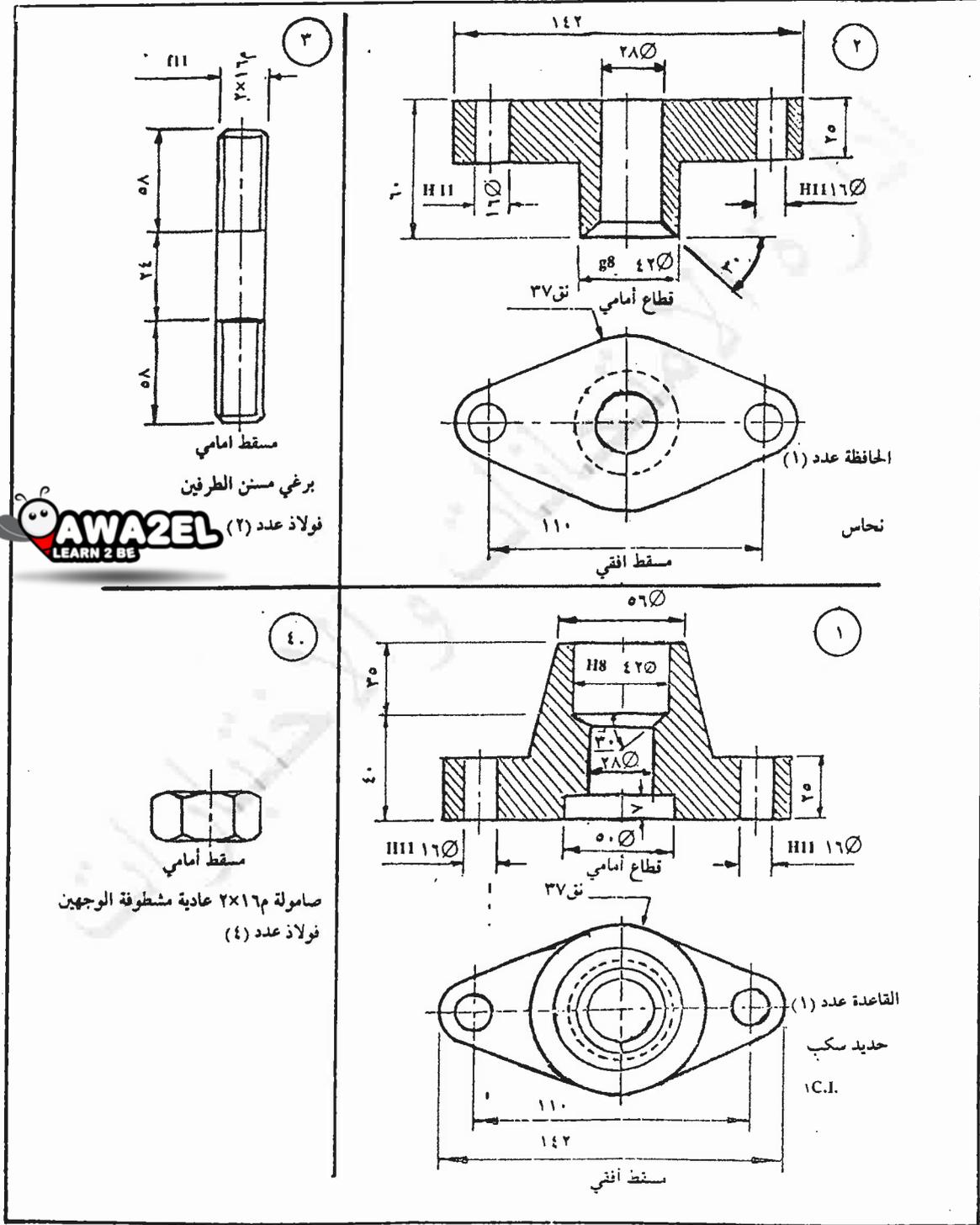يُبين الشكل أدناه مساقطاً لأجزاء صندوق حشو يتكوّن من أربع قطع مختلفة.
المطلوب: بعد تجميع هذه الأجزاء وبمقياس رسم مناسب ارسم قطاعاً أمامياً مجمّعاً لصندوق الحشو.
ملاحظة: ١- الأبعاد بالميلترات. ٢- لا تضع الأبعاد على الرسم.



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



لإجابة النموذجية :

المسألة الأولى (٥٠ علامة)

الفرع (٢) : ٨ علامات

٢١


٢٢

٢٣

٢٤

١. زئبق في
٢. حلقة أوكسام للزئبق
٣. حلقة أوكسام للشعوب
٤. عمود صخر


الفرع (ب) : ١٢ علامة

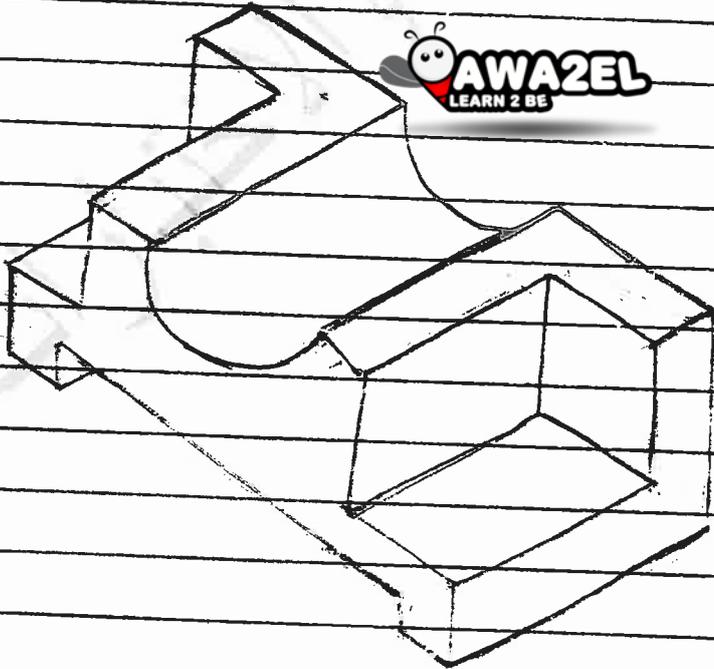


رقم الصفحة
في الكتاب

١٠٨

السؤال الثاني: (٢٠) علامة

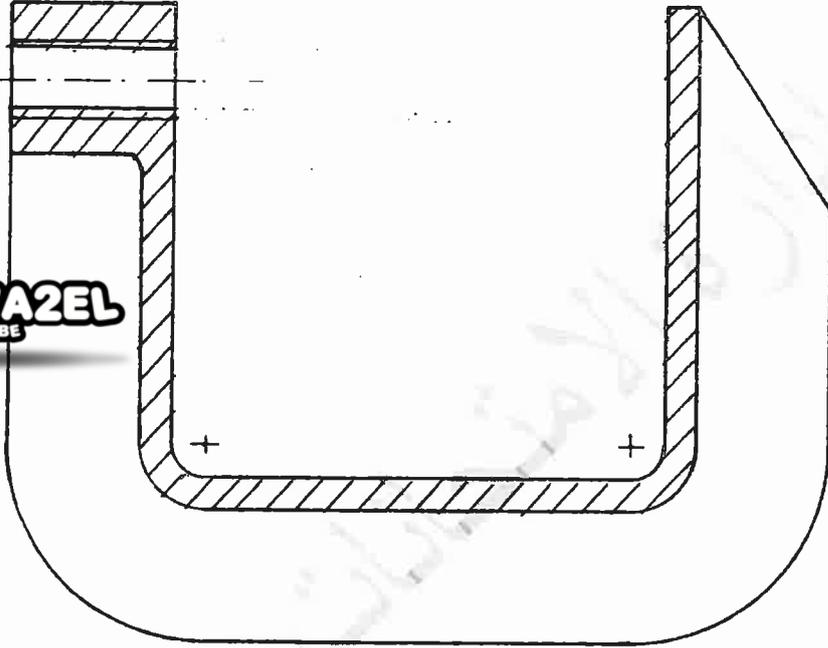

مقطع أحادي للقطعة رقم (١)

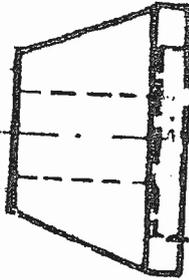


مقطع أحادي للقطعة رقم (٢)


رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث: (٣. عرصة)

٨٢

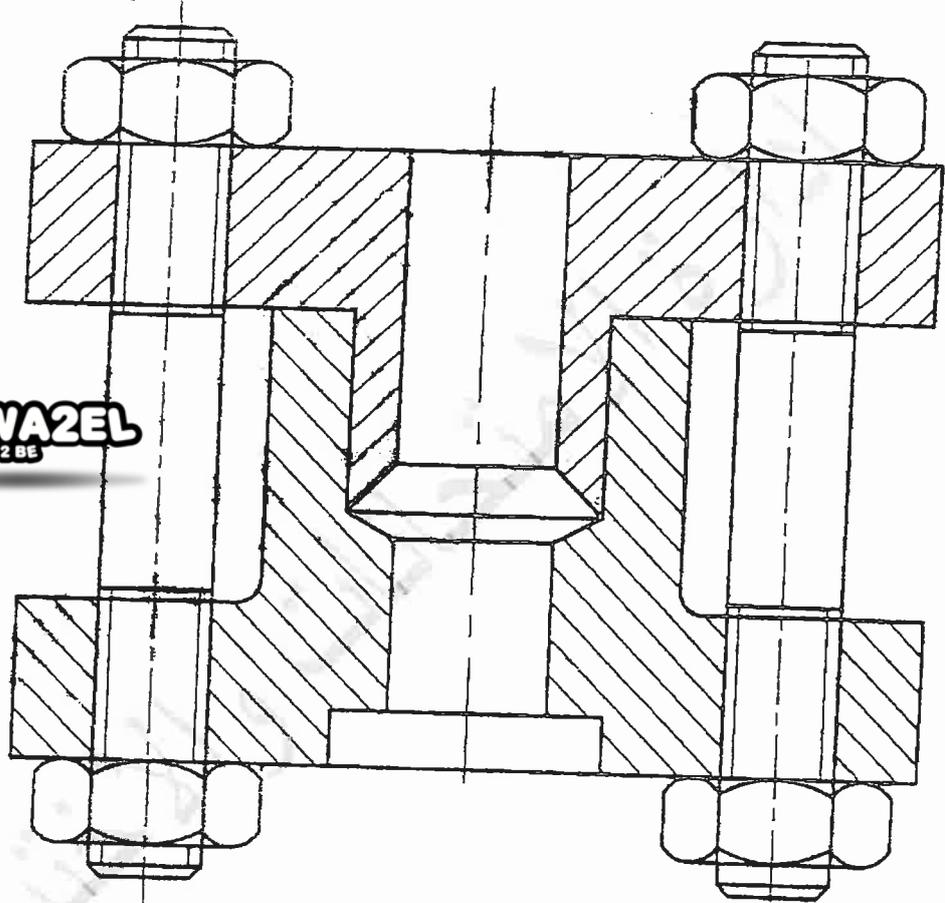

مقاطع أماني كامل جمع لمشروع الحلو

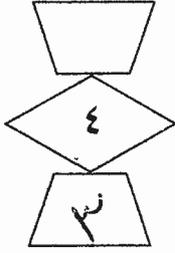

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية


[وثيقة محمية/محدود]

المبحث : الرسم الصناعي/ميكانيكا عامة وصب المعادن/المستوى الرابع مدة الامتحان : ٠٠ ٢٠ د
الفرع : الصناعي اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠/٦/٢٠١٦

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

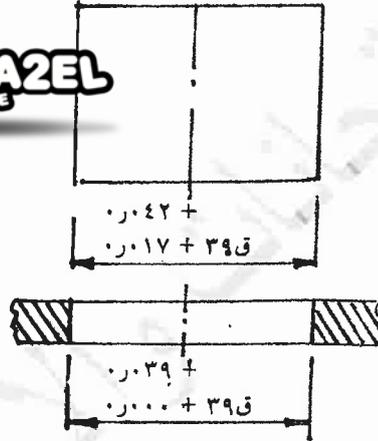
- أ) تضاف إلى النماذج المستخدمة في عمليات السباكة سماحات، اذكر ثلاثاً منها. (٦ علامات)
- ب) يُبين الشكل المجاور عنصريّ مزدوجة للتوافق (H₈ - n₇) للقطر (٣٩) ملم. (١٤ علامة)
- المطلوب احسب:



- ١- تفاوت قطر الثقب.
- ٢- تفاوت قطر العمود.
- ٣- الحد الأدنى لقطر الثقب.
- ٤- الحد الأعلى لقطر الثقب.
- ٥- الحد الأدنى لقطر العمود.
- ٦- الحد الأعلى لقطر العمود.
- ٧- اذكر نوع التوافق والسبب.

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

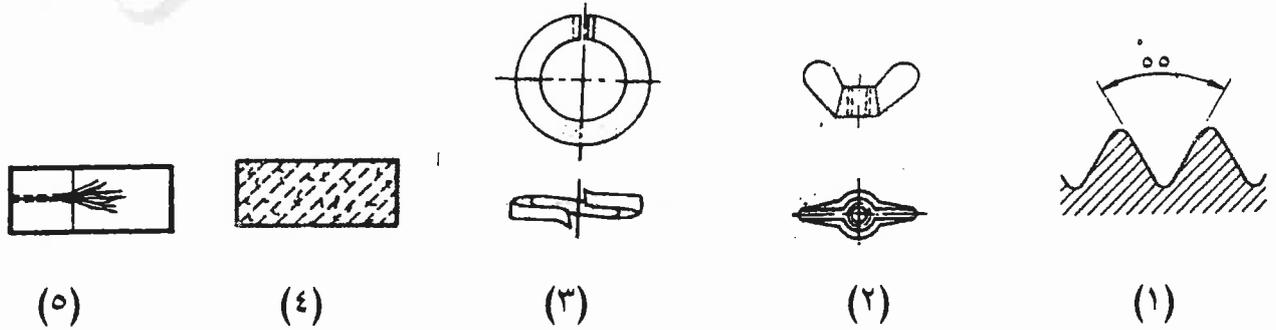أ) بين مدلول كل من الرموز والمصطلحات المبينة أدناه: (١٠ علامات)




يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

ب) يُبيّن الشكل أدناه قطاع أمامي ومسقط أفقي لملزمة، والمطلوب بمقياس رسم مناسب ارسم: (٢٠ علامة)

١- المسقط الأمامي للقطعة رقم (١).

٢- المسقط الأفقي للقطعة رقم (١).

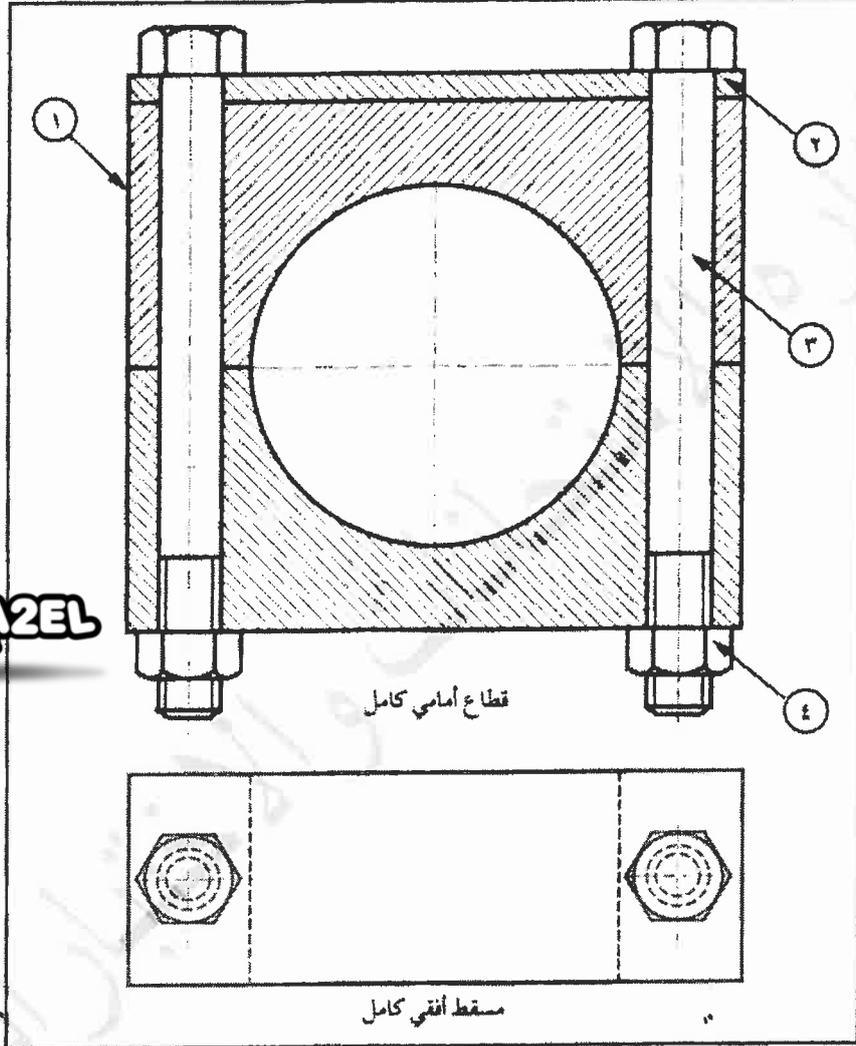

يتبع الصفحة الثالثة / ،،،

الصفحة الثالثة


السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

يُبين الشكل أدناه أجزاء ملزمة، والمطلوب بمقياس رسم مناسب وبعد التجميع:

١- ارسم قطاعاً أمامياً كاملاً عند (أ- أ).

٢- ضع أرقام الأجزاء على القطاع.

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

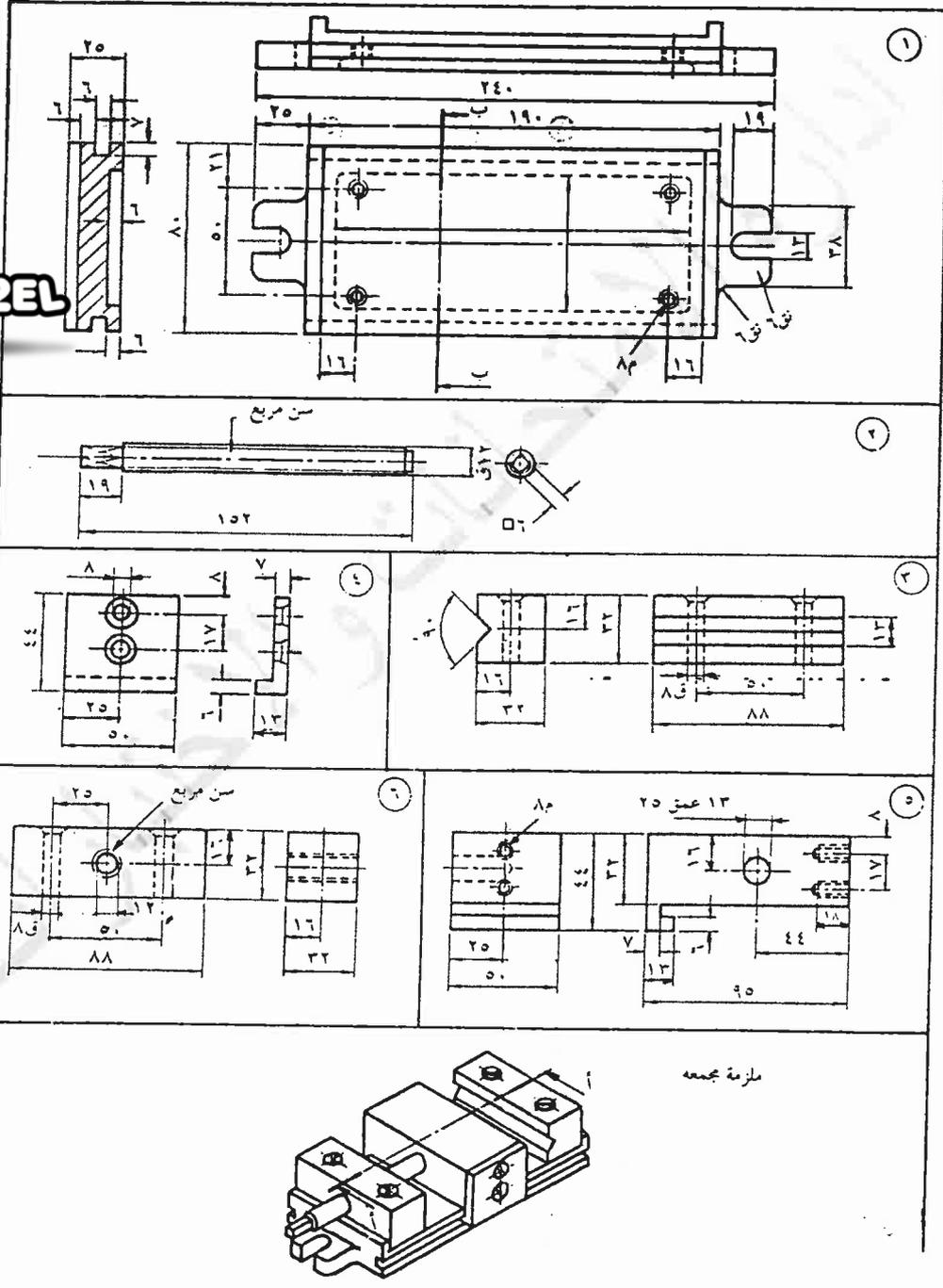

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث : الرسم الهندسي
الفرع : الهندسي
مدة الامتحان : ١٥٠ دقيقة
التاريخ : ١٦/٦/٢٠١٦

الإجابة النموذجية : لسؤال الأول : معرفة

رقم الصفحة
في الكتاب

١٠٩

١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠

١ - سماوات التقلص أو الانكماش .

٢ - سماوات السلبية أو الاستدقاق .

٣ - سماوات التبجيل

١١٥

١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠

$$٣٩٠٠٠ + ٣٩٠ = ٣٩٠٠٠$$

$$٣٩٠٠٠ + ٣٩٠ = ٣٩٠٠٠$$

$$٣٩٠٠٠ + ٣٩٠ = ٣٩٠٠٠$$

$$٣٩٠٠٠ + ٣٩٠ = ٣٩٠٠٠$$

٧ - التوافق التفاضلي .

السبب : ان كل الارضى لقطر الثقب بشكل تداخلاً مع اكد

الارضى لقطر العمود واكد الارضى

اكد اكد الارضى لقطر الثقب بشكل تداخلاً مع اكد الارضى

لقطر العمود وفلوسها مع اكد الارضى لقطر العمود .

السبب : ان كل الارضى لقطر الثقب بشكل تداخلاً مع اكد الارضى

العمود عند اكد الارضى

اكد الارضى

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني بمعلومات

(١٢٤)
١٢٤

١. معلومات

١- سنوية ورث - هافولة صحنية

٢- حائفا فولاذية زمركية - تنفيس الطود واللب


٣- رعل المغالنه لاشك الكيرة

١٢٥

٤- ر. معلومات



١

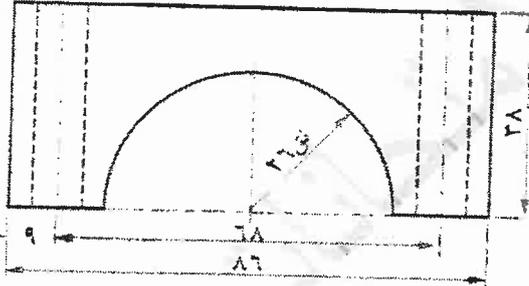

المسفة لامي : ١١ معلومات
خطوط ٥


المسفة لامي : ١١ معلومات
خطوط ٥

الدوائر من خطوط

رقم الصفحة
في الكتاب


السؤال الثالث بم عدوت

١٤٧

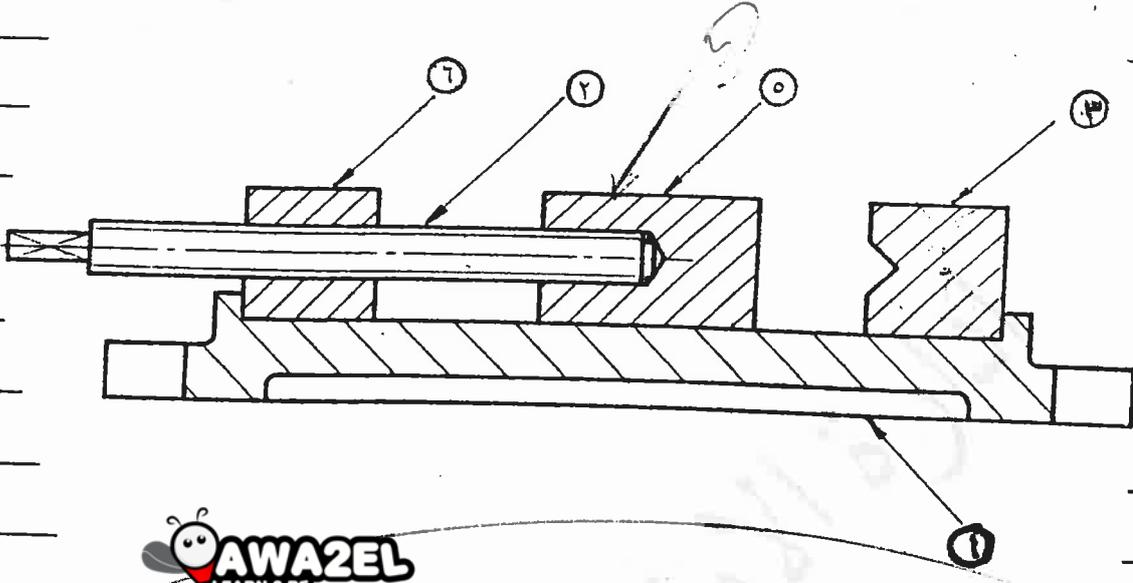

دقة الرسم : ١٠ درجات
صحة الرسم : ١٠ درجات
التبرير : ١٠ درجات
(هـ) مرفاق (٥ درجات)

١٠
٠
٠
٠
٠
٠

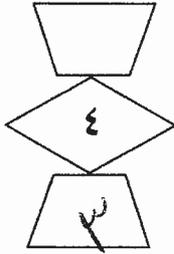

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان : ٢٠٠ د
٢ س


اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠١٦/٦/٢٠

المبحث : الرسم الصناعي / تجليس وأشغال المعادن/ المستوى الرابع
الفرع : الصناعي (خطة قديمة)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٢) .

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

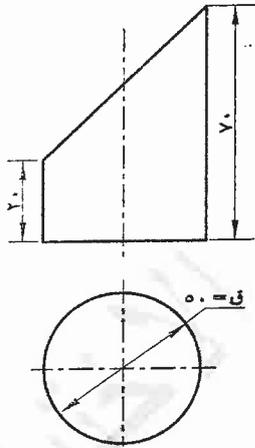
يُبيّن الشكل أدناه المسقطين الأمامي والأفقي لأنبوب اسطواني مقطوع بزواوية بشكل مائل، إذا علمت أن قطر الأنبوب ق = ٥٠ ملم وطول الأنبوب (٧٠) ملم، مقطوع بشكل مائل بحيث يكون أقل طول له (٢٠) ملم. المطلوب: بمقياس رسم ١ : ٢ ارسم أفراد السطح الجانبي لهذا الأنبوب مع ذكر خطوات العمل، علماً بأن خط الوصل عند الجانب الأقل ارتفاعاً.




السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

أ) تبيّن الأشكال أدناه قطع ووسائل ربط تستخدم في الرسم التجميعي، اذكر مسميات هذه الأشكال.


(١٠ علامات)

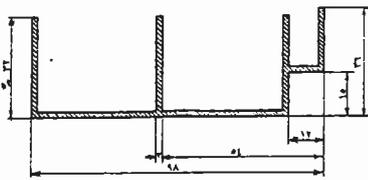

(٥)

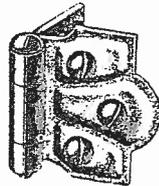

(٤)

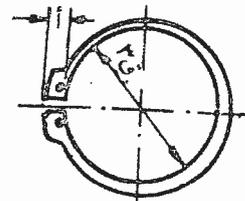

(٣)




(٢)

(١)


يتبع الصفحة الثانية/،،،،

الصفحة الثانية

(٢٠ علامة)

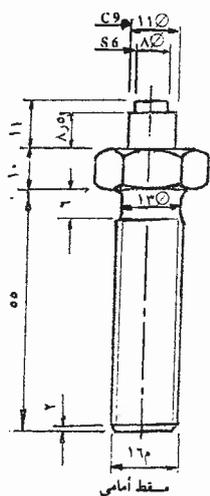


عمود الربع
فولاذ عدد (١)
مسقط أمامي

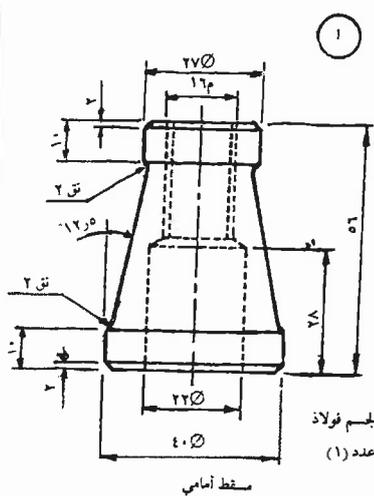


الجسم فولاذ
عدد (١)
مسقط أمامي

ب) يُبين الشكل المجاور المساقط الأمامية لأجزاء رافعة ميكانيكية.

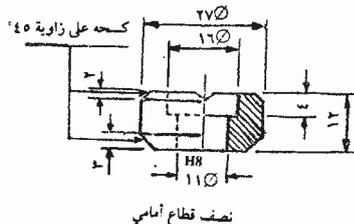المطلوب: بمقياس رسم مناسب ارسم قطاع أمامي كامل للرافعة بعد التجميع. ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.



نصف قطاع أمامي

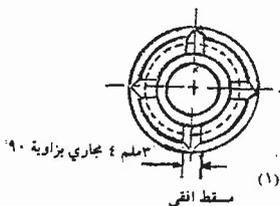

غطاء فولاذ عدد (١)
مسقط أفقي



السؤال الثالث: (٣٠ علامة)


(١٤ علامة)

أ) يُبين الشكل المجاور القطاع الأمامي والمسقط الأفقي لمجموعة مجمعة.

المطلوب بمقياس رسم مناسب ارسم:


- ١- المسقط الأمامي للقطعة رقم (١).
- ٢- المسقط الأفقي للقطعة رقم (١).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

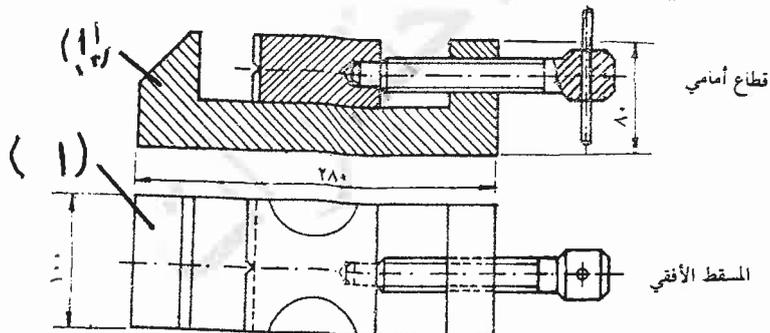

(٦ علامات)

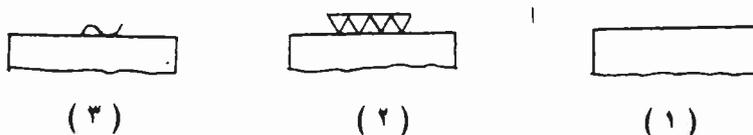ب) بين مدلول كل من الرموز والمصطلحات المبينة أدناه:



(٣)

(٢)

(١)

(١٠ علامات)

ج) ارسم رسماً تخطيطياً لدائرة اللحام بالقوس المتعدد.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾




مدة الامتحان : $\frac{٥}{٢}$ ساعة
التاريخ : ٢٠١٦/٦/٢٠

المبحث : الرسم الصناعي
الفرع : الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

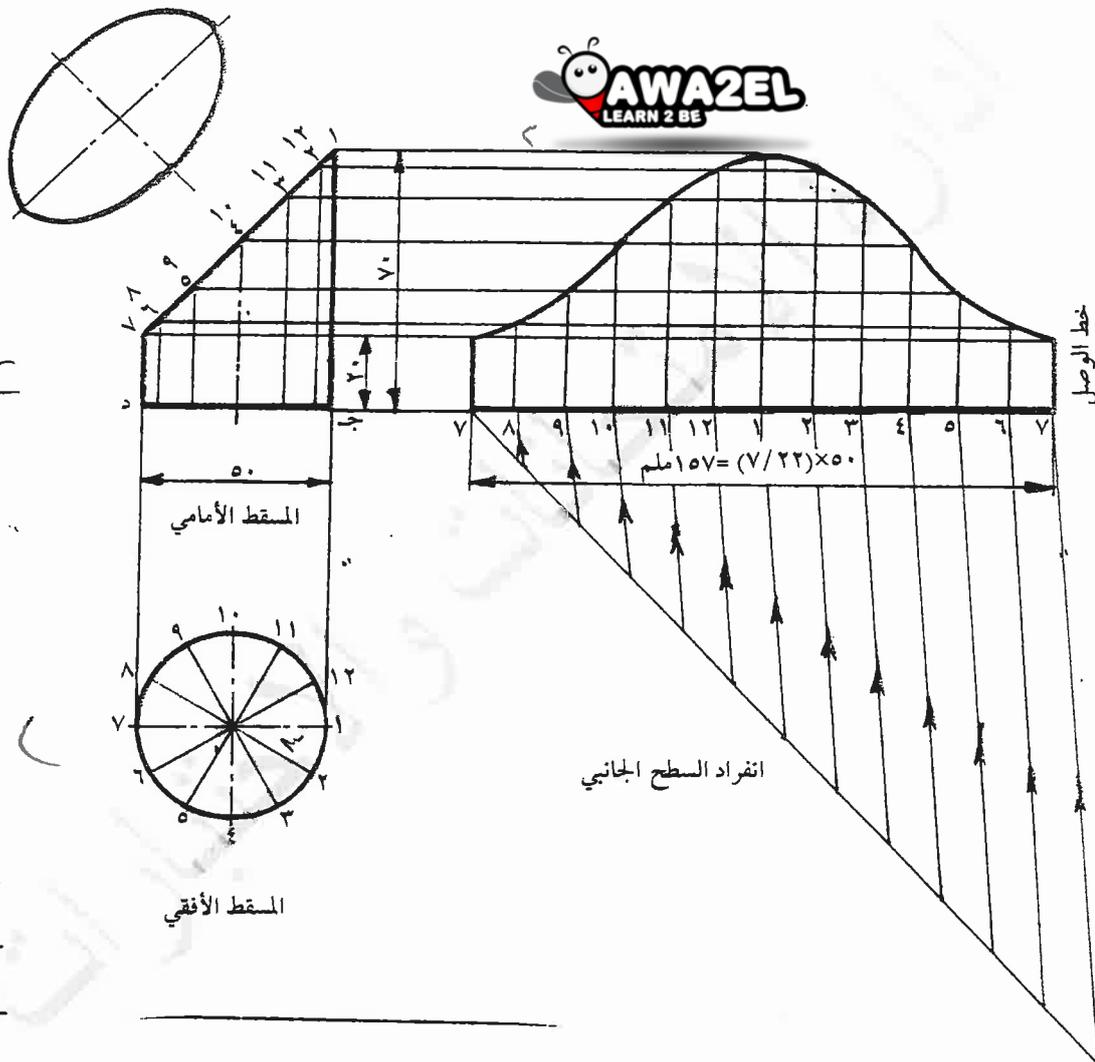الإجابة النموذجية : لسؤال لعدد ٢٠ علامة .



خطوات الحل

- ١- المسقط الأمامي (رسم)
- ٢- المسقط الأفقي (رسم)
- ٣- تقسيم السطح لإفقي .
- ٤- اللوحات للخطوط على السطح الأمامي (مسقط أفقي)
- ٥- رسم خط الانفراد الذي يربط بين المسقطين = خط القلادة .
- ٦- تقسيم خط الانفراد إلى أجزاء متساوية (مدرجات) عند تقاطعها مع خط القلادة .
- ٧- إقادة عمود من تقاطع تقسيم

السؤال الثاني ٣. مبردة

رقم الصفحة
في الكتاب

٩- ١. مبردة

١٥٨ + ١٥٧ ١- زنبرك تنزيح خطيبي ٢- حلقتي احكام وعمدة


١٦١ + ١٥٩ ٣- محور ففزر (مدير الخواصر) ٤- فصلة صاب

١٦٧ ٥- مقطع المار علوي لصاب لوميلوم صاب .

١٦٤

٥- ٢. مبردة

١٦٧

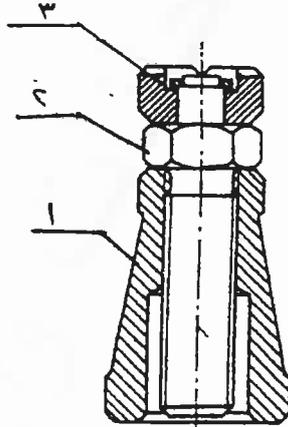

لوحة الرسم ٨ مبردة

رقبة الرسم ٧ مبردة

التي ٥ مبردة


رقم الصفحة
في الكتاب

١٨٢/١٧٤


السؤال الثالث ٧. مبررات

١٨٢

(٥) مبررات

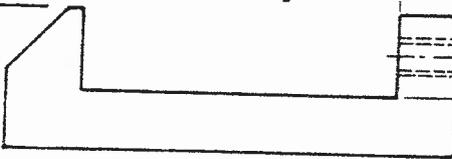

المخولق في المبررات
دقة ٣
خطوط ٤

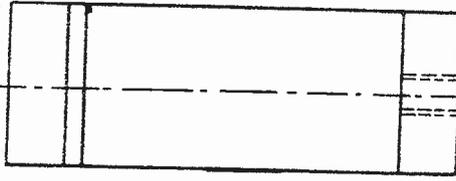

المخولق في المبررات
دقة ٣
خطوط ٤

١٩٥-١٩٢

(٥) - ٦ مبررات

~~المخولق في المبررات~~


١- سطح خشبي

٢- سطح ناعم جداً



٣- سطحي غير مستغل القطع (عند إنتاج الجاهز أو كبدارة)

٢١٢

١. مبررات

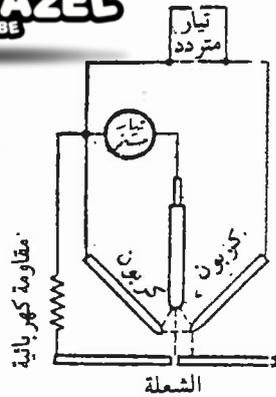

١- مبررات
٢- مبررات

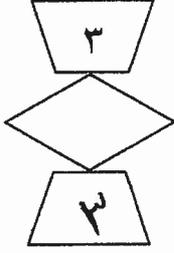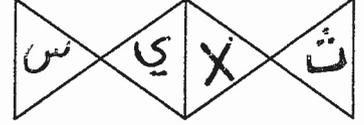

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

مدة الامتحان: $\frac{3}{4}$ ساعة

المبحث: الرسم الصناعي (إنشاءات الأبنية) / م ٤

اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠/٦/٢٠١٦

الفرع: الصناعي

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

يمثل الشكل أدناه مقطعاً رأسياً في جدار استنادي من الخرسانه المسلحة، إذا علمت أن:

حديد التسليح الأساسي للبلاطة (الجدار) $\Phi 16$ م/١٥ سم - شروش

$\Phi 16$ م/٣٠ سم - حديد بالتناوب

حديد التسليح الأساسي للكعب $\Phi 14$ م/٢٠ سم

حديد التسليح الأساسي للأصبع $\Phi 12$ م/١٥ سم

حديد التسليح الثانوي $\Phi 10$ م/٢٠ سم حيثما يلزم

سُمك الجدار من الأعلى ٢٥ سم

الجدار مسلح بطبقتين من الحديد



المطلوب:

(٥ علامات)


أ) ارسم المقطع بمقياس رسم (١: ٢٥) مبيّناً عليه كافة الأبعاد.

(١٠ علامات)

ب) ارسم داخل المقطع توزيع حديد التسليح حسب الأصول مبيّناً موقع وعدد وقطر كل نوع.

(٥ علامات)

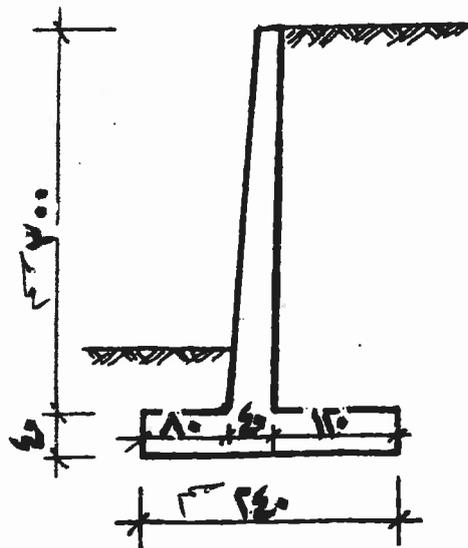
ج) ارسم خارج المقطع تفريد حديد التسليح الأساسي للبلاطة فقط.




الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

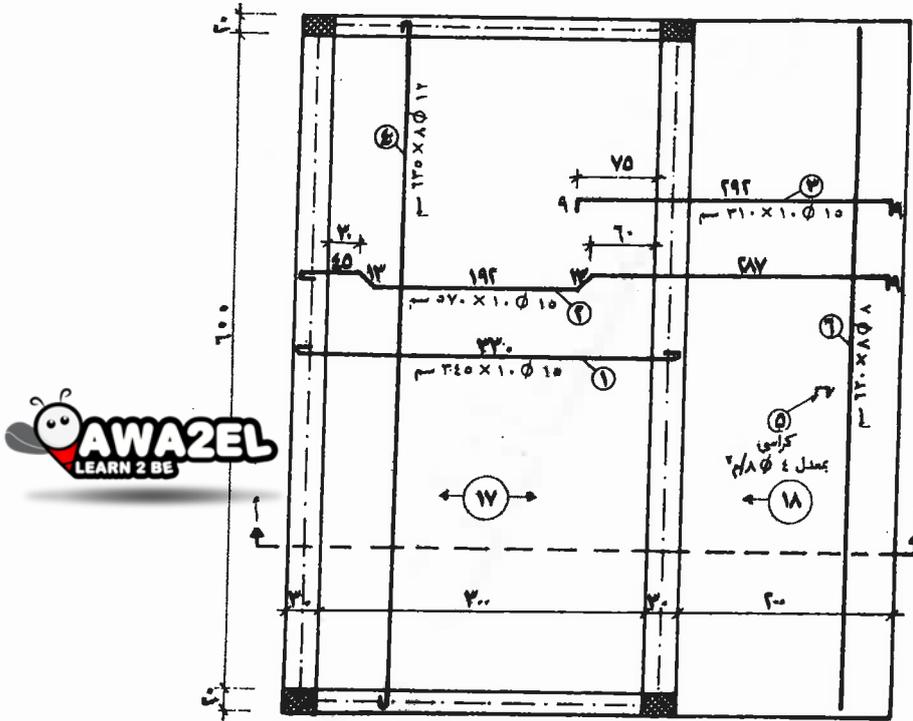أ) يمثل الشكل أدناه مقطعاً أفقياً لتسليح سقف مصمت باتجاه واحد ويمتد منه شرفه، المطلوب:
ارسم باستخدام الأدوات الهندسية المقطع الرأسي (أ - أ) مبيّناً كافة الأبعاد وحديد التسليح من حيث موقع وعدد وقطر كل نوع. (٢٠ علامة)



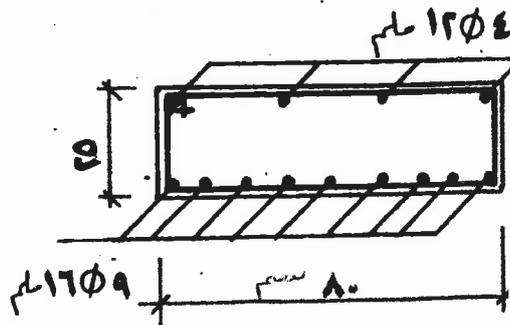
ب) يمثل الشكل أدناه مقطعاً عرضياً في جسر خرساني مسلّح، المطلوب:
ارسم هذا المقطع بمقياس رسم (١ : ١٠) بعد إجراء التصحيح اللازم. (١٠ علامات)



الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

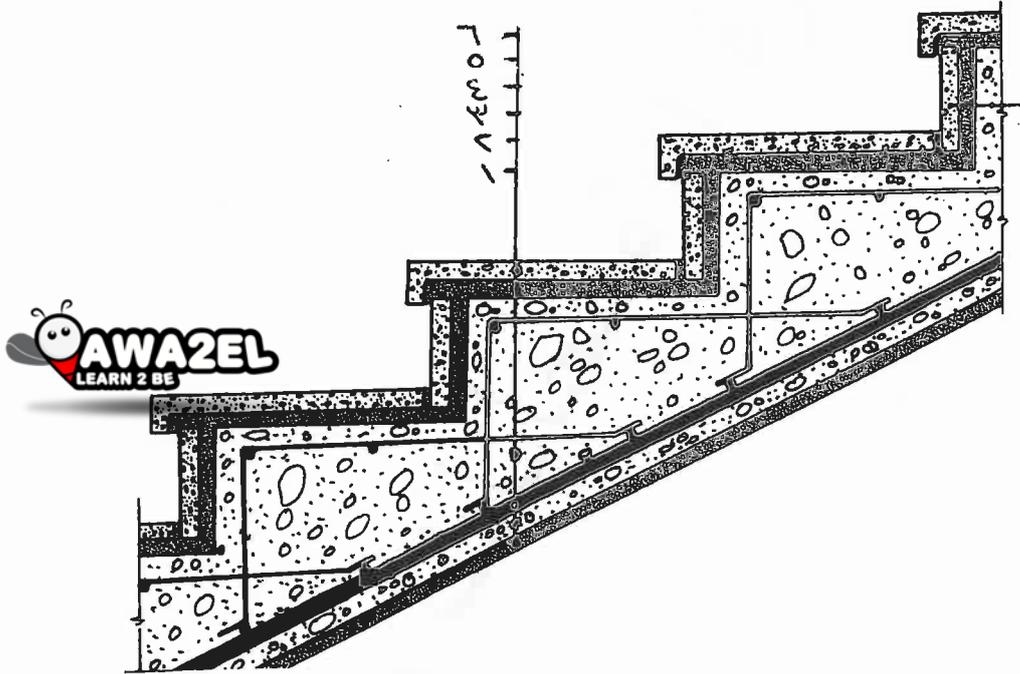أ) يمثل الشكل أناء جزءاً من مقطع في شاحط درج مع الكسوة اللازمة للدرج، المطلوب:
اكتب اسم وسُمك كل من أجزاء المقطع المشار إليها بالأرقام من (١ - ٦) وعلى الترتيب.
(١٢ علامة)



ب) ارسم باستخدام الأدوات الهندسية شكل التّرج نو الثلاثة شواخط حرف E مع بسطة. (٩ علامات)

ج) اشرح الطّرق المتّبعة في تبليط الأرضيات ببلاط الموزايكو. (٩ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث : الرسم لصناعي / اتصالات الانبساطية / ٤٢
الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : ٢٠
التاريخ : ٢٠١٦/٦/٢٠


في الكتاب

الاصناف الهندسية

١٤٤
١٤٦

٢٠ حلولة

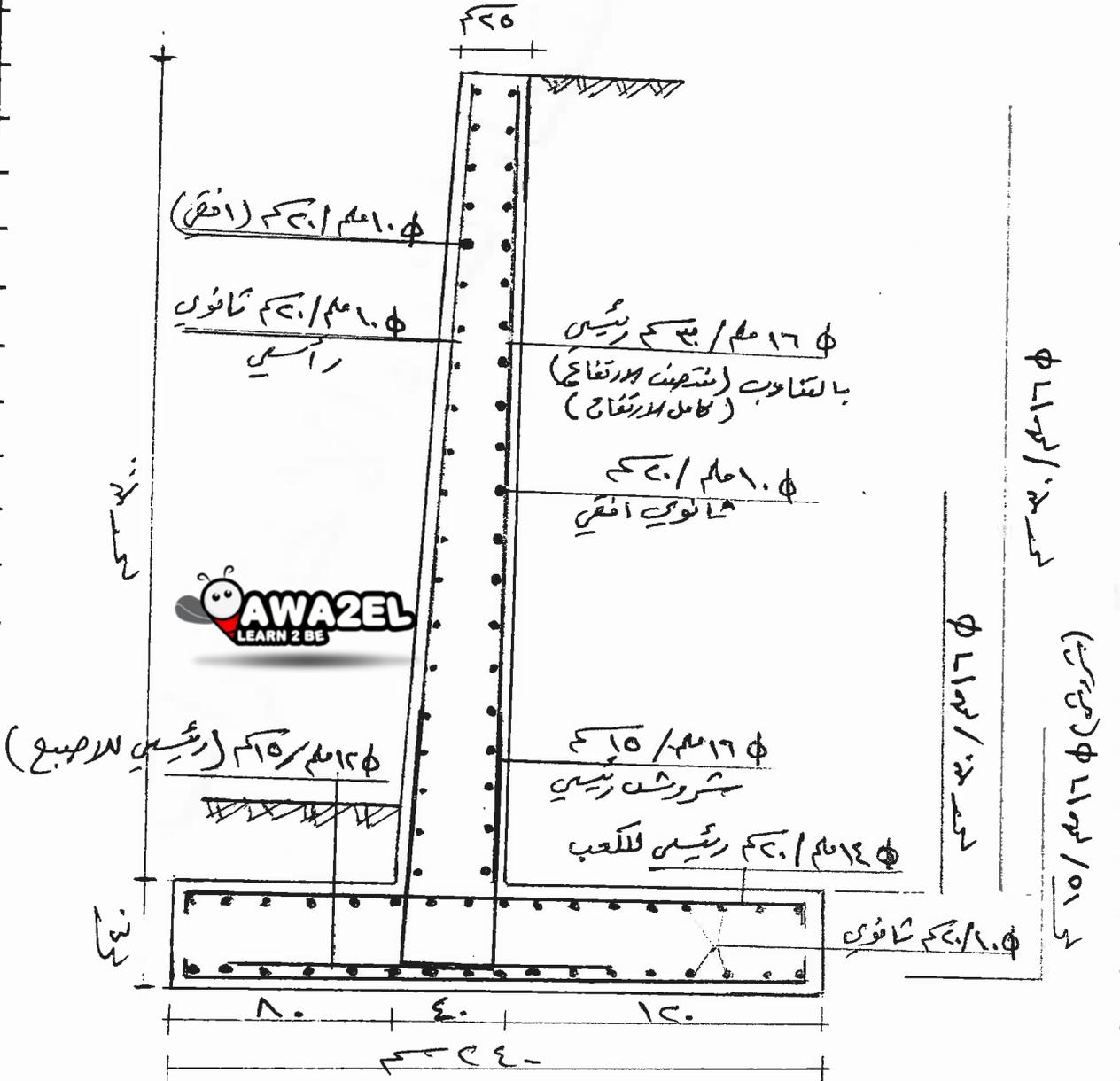
اصناف الاسفلت الارزق فرع واحد
(ثلاثة مطالبات)



رقم الصفحة
في الكتاب

١٤٥

إجابة السؤال الثاني فرع أ

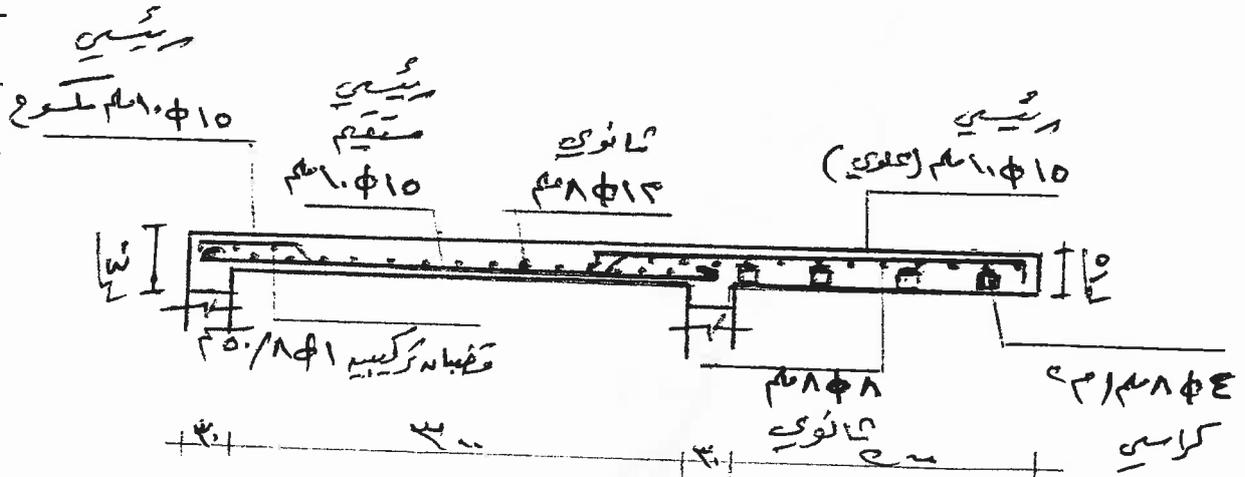

مقطع (أ - أ') في منتصف شدة


باستعمال الأدوات الهندسية

١٥٤

إجابة السؤال الثاني فرع ب

١٥٦

$\phi 12$

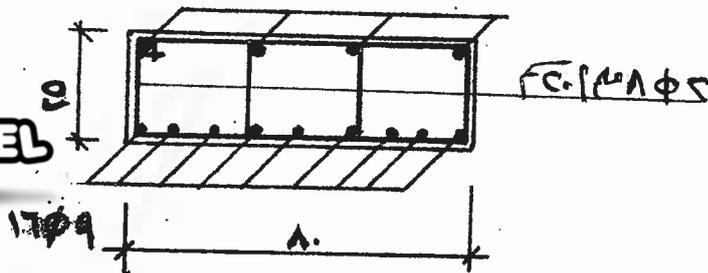

مقطع في غير فرساي على

بعد إجراء التقوية اللازم بتعديل

كذلك الكراسي

رقم الصفحة
في الكتاب

١٢ علام

٣

أجابه السؤال الثالث فرع

١٨٨

اجزاء الدرغ (كوة الدرغ)

(١) قطارة ١٥ سم

(٢) عظام فرساي ٥ سم

(٣) حديد ريشح للراسبي

(٤) فسانة

(٥) مونة الكنية ٣ سم


(٦) كوة من موز ايلو ٣ سم أو من ارقام وغيره

٩ علامت

اجابه السؤال الثالث فرع ب

(الدرغ ذو الشواط لملونة حرف E مع بسطة)

١٧٤

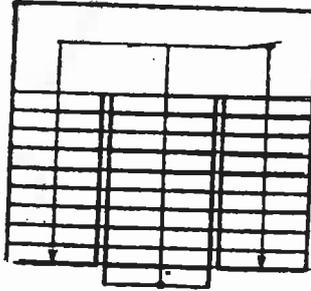

ما استخدم الادوات

المهنية نقط



٩ علامت

فرع ب

اجابه السؤال الثالث

١٩٦

(١) طريقة التذيق : حيث يؤمن المبلط ودعته على شكل

١٩٧

حيث من المبلط من منصف الغرفة ثم ينطق نحو الجانبيه

(٢) طريقة الرادية : حيث تكون العودى عبارة عن منصف المقامدين


من المبلط وفي احدى زوايا الغرفة ، وتعبئة الصفوف

تكون دائماً في هذين الاتجاهين المقامدين

(٣) طريقة الحصر : يكون عدد صفوف لودىة ثلاثة وربع

حرف (لا) نصف النظر عن الاتجاه وتكون تعبئة المبلط

من ثلاث جهات

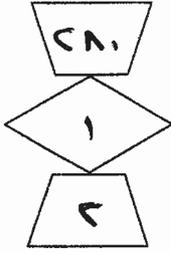

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصيفية

[وثيقة محمية/محدود]

د س

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

المبحث : الرسم الصناعي (التجارة والتنجيد) / م٤


اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦

الفرع : الصناعي (خطة قديمة)


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٣) ، علماً بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول : (٢٠ علامة)

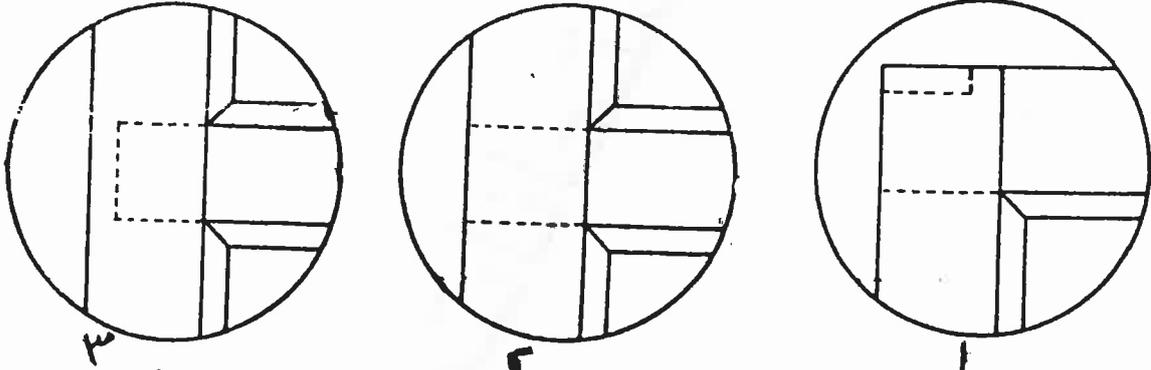أ) حدّد ما الذي يدل عليه كل من الأشكال الآتية حسب الأرقام من (١-٣): (٦ علامات)



(٥ علامات)

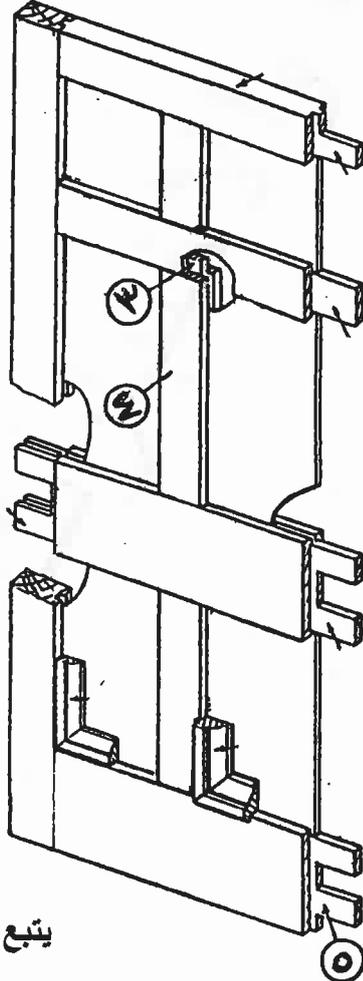

ب) بيّن الشكل الآتي منظور مفكك لدرفة باب حشوة.

المطلوب: حدّد نوع الوصلات المشار إليها بالأرقام من (١-٥).




الصفحة الثانية

(٩ علامات)

ج) الشكل الآتي يبين قطاعاً أفقياً لباب كبس.

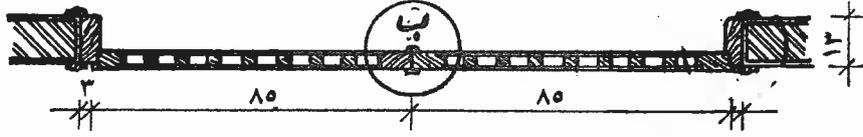المطلوب: ارسم بمقياس رسم مناسب التفصيلة (ب) مبيّناً أماكن القطع مع إظهار التهشير المناسب.




السؤال الثاني : (٣٠ علامة)

أ) الشكل جانبياً يبين المسقط الأمامي لخزانة جوارير وحسب القياسات الموضحة على الشكل

والمعلومات الآتية:

(١٦ علامة)

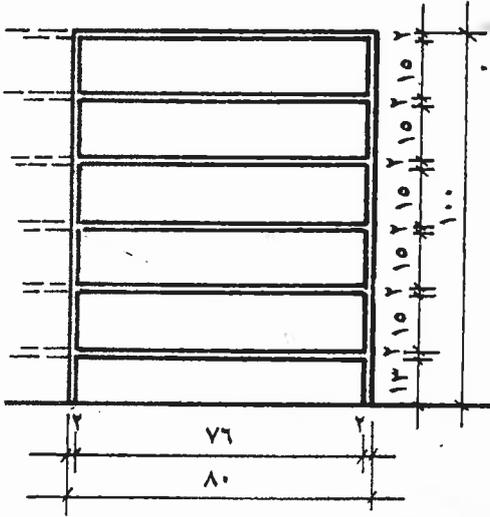

١- عمق الخزانة (٥٠) سم.

٢- نقطة الوقوف تبعد عن مستوى الصورة (٢٠٠) سم.

٣- ارتفاع خط الأفق (١٥٠) سم.


٤- يقع الجسم أمام مستوى الصورة ومنطبقاً عليه.

٥- المسقط الأفقي يقع على يسار خط الرؤية الرئيس.

المطلوب: ارسم منظوراً للشكل بنقطة تلاشي واحدة وبمقياس رسم (١ : ٢٠). علماً أن الأبعاد بالسنتيمترات
ملاحظة: إبقاء خطوط الإسقاط والخطوط المساعدة على الرسم.

(١٤ علامة)

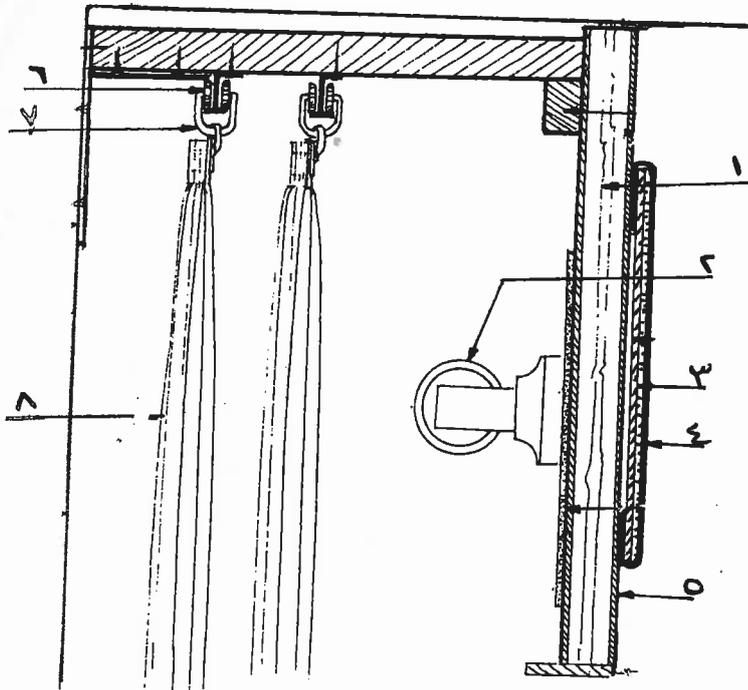ب) يبين ما الذي يدل عليه الشكل الآتي، وما هي دلالات الأرقام من (١-٨):




يتبع الصفحة الثالثة / ،،،،

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث : (٣٠ علامة)


(١٤ علامة)

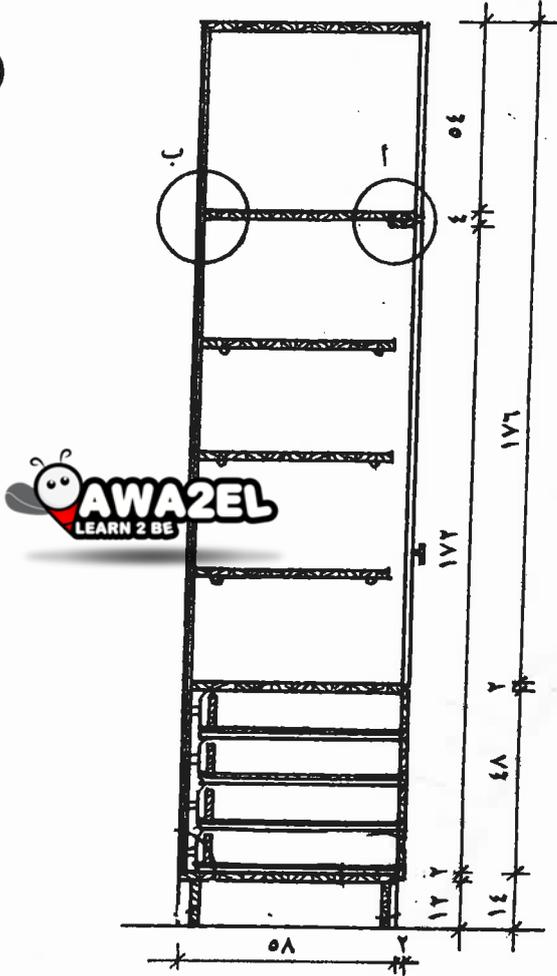

أ) الشكل المجاور يبين قطاعاً جانبياً لخزانة ملابس طابقتين مصنوعة من الخشب المكبوس (١٨) مم وملبسة بالفورومايكا.

المطلوب: ارسم بمقياس رسم مناسب التفصيلتين (أ ، ب) مع إظهار أماكن القطع وخطوط التهشير المناسبة.

(١٠ علامات)

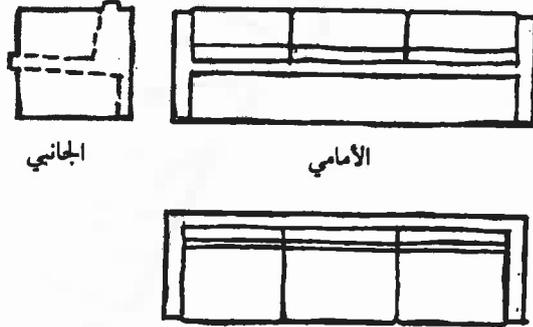


ب) الشكل المجاور يبين المساقط الثلاثة (أمامي، جانبي، أفقي) لكنبه متعددة المقاعد.

المطلوب: ارسم باليد الحرة منظوراً للكنبه بمقياس رسم مناسب.

(٦ علامات)

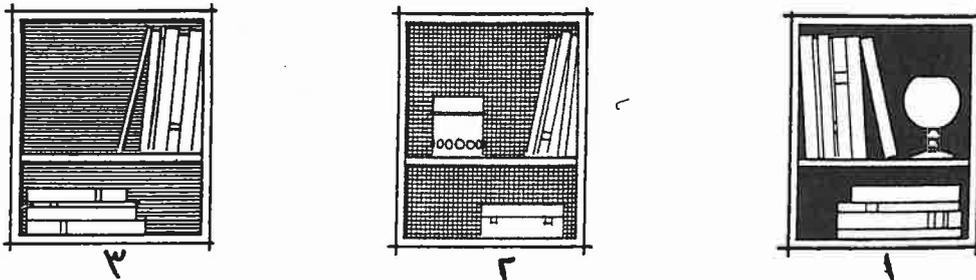ج) بين طرق التظليل المستخدمة في كل من الأشكال الآتية حسب الأرقام من (١-٣).



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



المبحث : الرسم الصناعي / البناية والتبديد / ٤٢
الفرع : الصناعي / قطعه قدحه

مدة الامتحان : ٥٠ د

التاريخ : ١٤٠٦ / ١٦ / ٢٠١٦

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول (٥٠ علامة)

١٤٠

١- نقر ولسان نافذ بركبة

٢- نقر ولسان نافذ

٣- نقر ولسان مخفي

٤- نقر ولسان مخفي

٥- نقر ولسان مخفي بعد التجميع

٦- قائم

٧- نقر ولسان مخفي مع محور


٨- قائم وسطى

١٣٩

٩- نقر ولسان مخفي مع ركب

١٠- نقر ولسان مخفي مع ركب

(٢) التفصيل (٥)

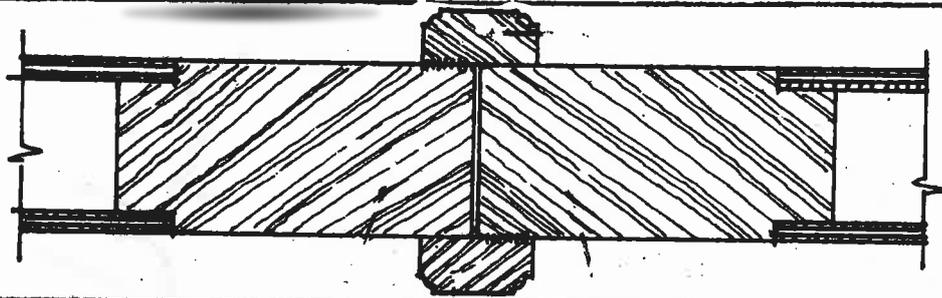

١٤٥

١٤٤

رسم التفصيل : ٦ عدادات

التشريح : ٣ عدادات

٥ عدادات


رقم الصفحة
في الكتاب

١٧٩

١٦٩

السؤال الثاني (٢٠ علامة)

(٢٠)

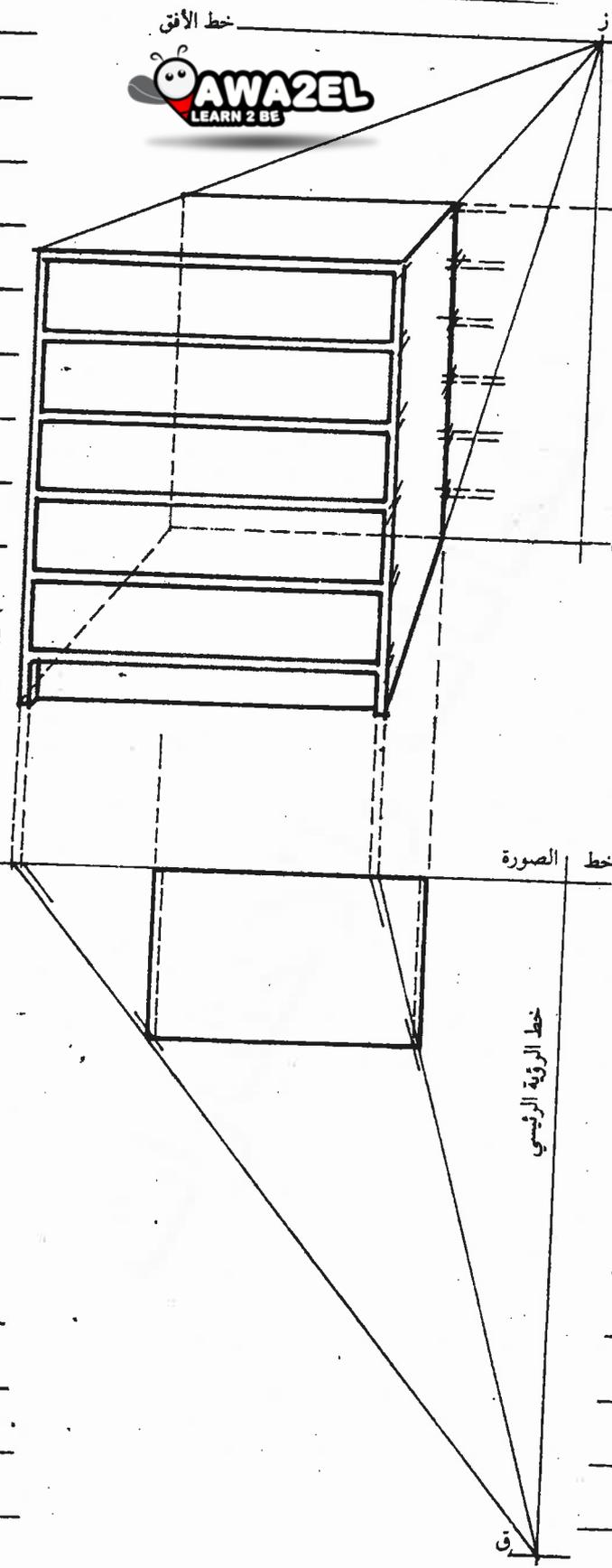

١- توزيع المعلومات
 ٢- رسم المسطحة الأفقية
 والمقطوع الرئيسي للرسم
 ٣- معلومات
 ٤- تحديد نقطة التقاطع
 ونقطة الكلاسيكية
 ونقطة الإسقاط
 ٥- معلومات
 ٦- رسم المنظور الخلفي
 ٧- قياس الرسم
 ٨- تحديد حجم
 ٩- معلومات
 ١٠- معلومات

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني :-

(ب) يدل الـ كَل على :-

٢٠٧

ع علاوة

القطاع البرازيل لبحاره

در اللام الـ ا قَام

١- اطار مذي

٢- مصباح فلورستنة



٣- اصطناعي

٤- مما يشد ودمع

٥- مئة معاصر

٦- حبر تقليدي

٧- علاقة عجالات

٨- بحاره


١٠ علاوة = ٨ × ١٥

١٤ علاوة = مجموع

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث (٣ علامات)

٢١٧
٢١٤

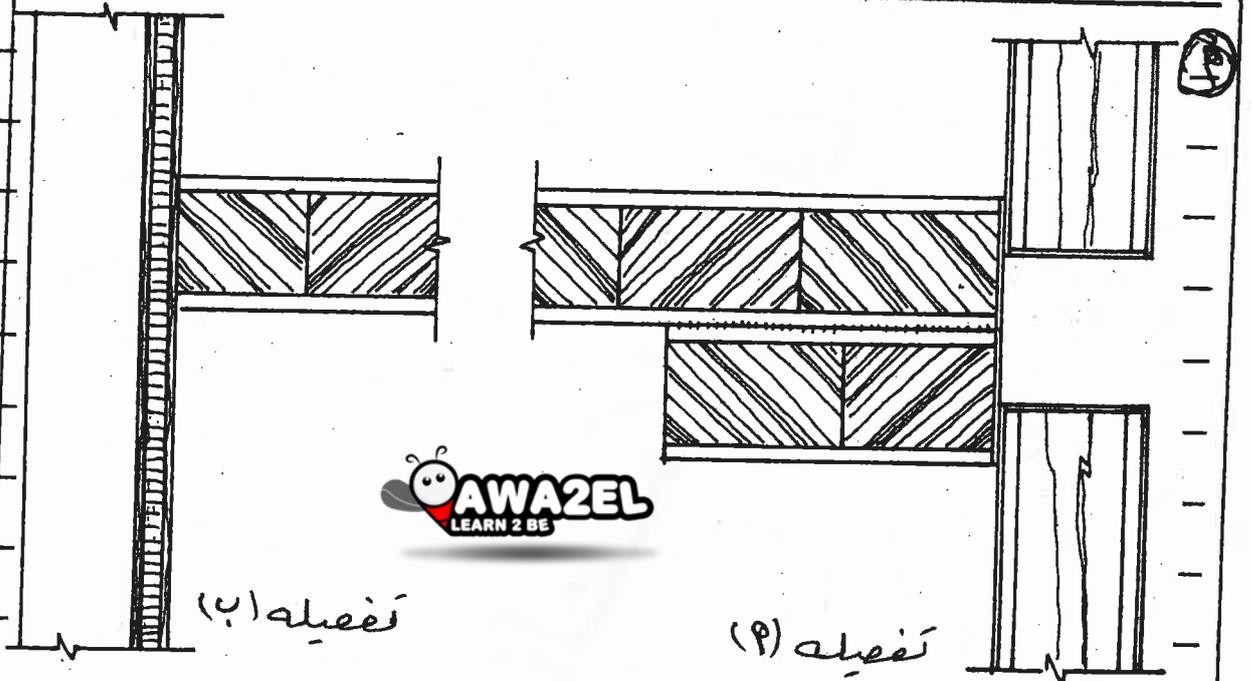

تفصيله (ب)

تفصيله (٩)

٧ علامات لكل تفصيله (٢ علامة للتقرير و٥ علامات للرسم ص)


الاجابة

سم الخطوط مع تقسيم

٢٢٨

الاعاءد ومراعاة النسب

(١٠) الملاحظات

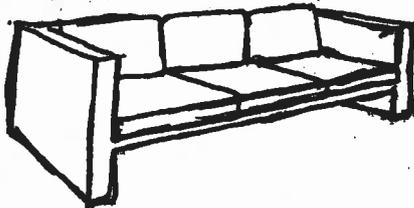

(ب) الرسم

المنظور

باليد اليمنى

② طرق التنظيم

١- الماكان اللونية

٢٣٧

٢- النقط

٢٣٤

٣- الخطوط

$٣ \times ٢ = ٦$ علامات