

٣
٣**الطلبة النظميون**
W
ش
!
٢

 إدارة الامتحانات والاختبارات
 قسم الامتحانات العامة
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠

(وثيقة محبية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٢٠٠

٨٨

المبحث : الرسم الصناعي / التكيف والتبريد

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ١٤/٧/٢٠٢٠

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠٢٠)


رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).**السؤال الأول: (٥٠ علامة)**


يبين الشكل أدناه مساقط وقطاعات للأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية، ويبين الجدول أدناه بيانات عن هذه الأجزاء.
المطلوب: ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً لهذه الأجزاء بمقاييس رسم (٢:١)، علمًا بأن الأبعاد بالممتر.

العدد	نوع القطعة	اسم القطعة	رقم القطعة
١	قطعة معدنية	فولاذ	١
١	قطعة معدنية	فولاذ	٢
١	برغي	فولاذ	٣
١	صمولة	فولاذ	٤



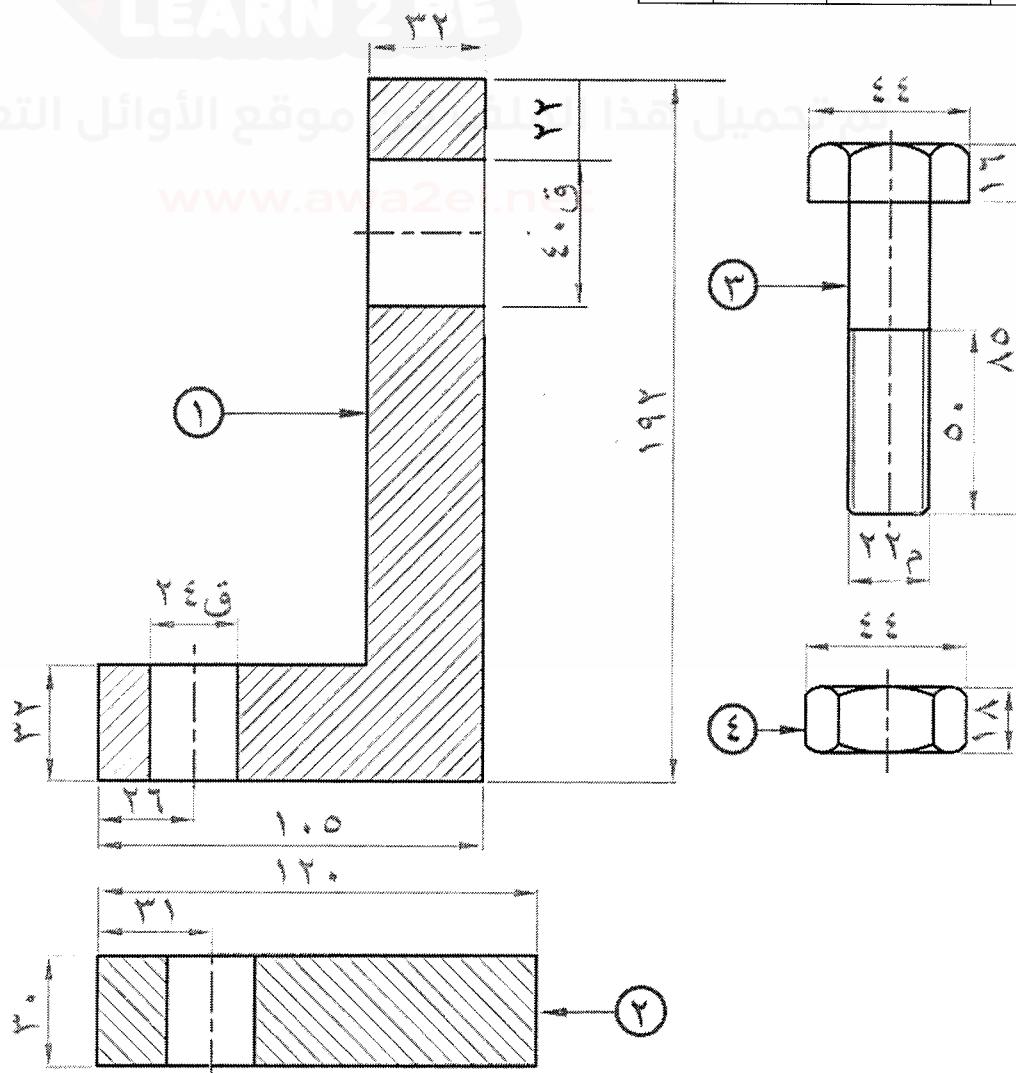



السؤال الثاني: (١٠٠ علامة)

أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة من العمود (أ) والرمز الذي يناسبه من العمود (ب):

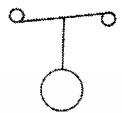العمود (ب) رمز الوحدة الكهربائية

(أ)

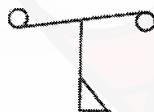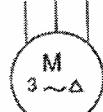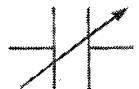(ب)

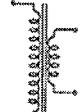
(ج)

(د)

(هـ)

(وـ)

(زـ)

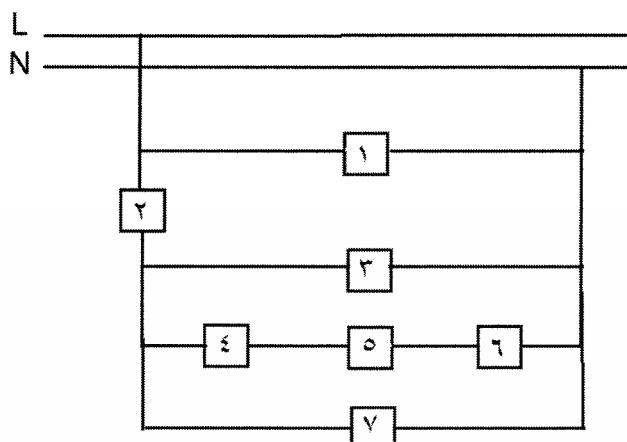(حـ)

العمود (أ) الوحدة الكهربائية
١ - أطراف توصيل
٢ - مواضع متغيرة السعة
٣ - محرك ثلاثي الطور بتوصيل مثلث
٤ - جهاز قياس المقاومة
٥ - مفتاح تدفق (يفتح عند زيادة التدفق)
٦ - مفتاح مستوى السائل (يفتح عند ارتفاع المستوى)
٧ - محول خافض للفولطية
٨ - مصدر تيار متناوب

ب) يُبيّن الشكل أدناه مخططاً صنديقياً لدائرة كهربائية لمبرد ماء، والجدول أدناه يُبيّن أسماء مكونات الدائرة الكهربائية،

المطلوب: ارسم هذه الدائرة رسمًا تخطيطيًّا باستخدام الرموز والمصطلحات.




الرقم	اسم الوحدة الكهربائية
١	مصباح يشع لون أخضر
٢	منظم حرارة (يفعل عند ارتفاع الحرارة)
٣	مصباح يشع لون أحمر
٤	قاطع وقاية من زيادة الحمل
٥	محرك الضاغط
٦	مرحل
٧	محرك المروحة

ج) يُبيّن الشكل أدناه رسمًا تصويريًّا لدائرة الميكانيكية لثلاجة (لحفظ اللحوم وعرضها) ، والمطلوب: (٤ علامة)

١- ارسم المخطط الميكانيكي لدائرة حركة بالرموز والمصطلحات.

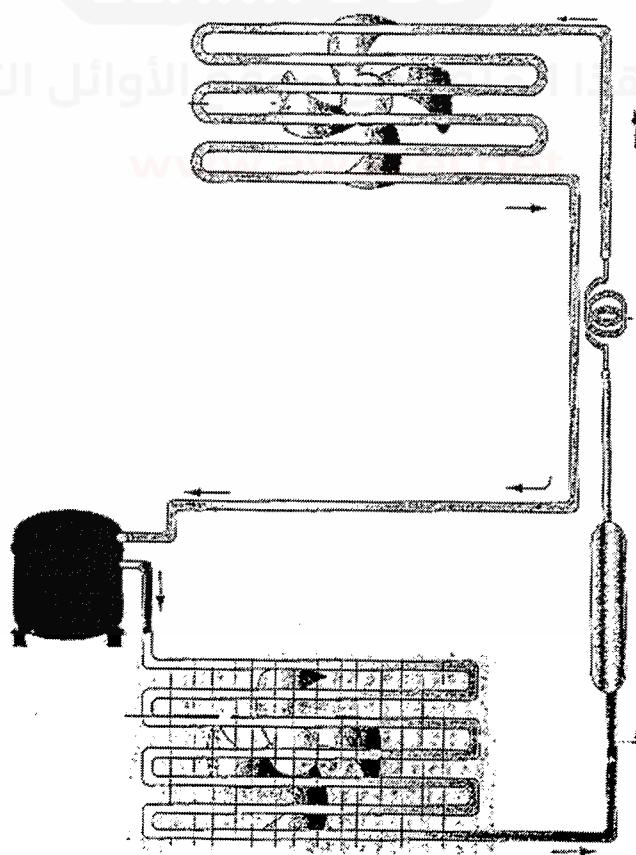٢- بيّن بالأسماء على الرسم اتجاه حركة وسيط التبريد.



السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

يتكون هذا السؤال من (١٠) فقرات، ولكل فقرة (٤) بدائل واحدة منها فقط صحيحة، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها:

رقم الفقرة \ رمز الإجابة الفقرة	أ	ب	ج	د
١ كوع بفتحة جانبية إلى أسفل				
٢ وصلة تي المخرج إلى أعلى				
٣ صمام شبه كروي				
٤ صمام عاكس				
٥ خافض للصوت				
٦ محول المساحة المقطعيّة (نقاصة)				
٧ مجاري هواء مرن				
٨ خانق تحكم حجمي يدوي				
٩ وحدة طرفية لإعادة التسخين				
١٠ مجزئ هواء يدوي				

» انتهت الأسئلة «